



dscal
DIGITAL SYSTEMS & COMPUTER ARCHITECTURE LABORATORY

Εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων

VHDL

-

**Εντολές επανάληψης, Procedure, Functions, Generic
Κωδικοποίηση – Ακολουθιακά κυκλώματα**

Βασιλόπουλος Διονύσης

Ε.Δι.Π Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ

VHDL – Επαναλήψεις

Εντολή FOR

```
optional_label: for variable in range loop  
    sequential statements;  
end loop;
```

Δεν χρειάζεται δήλωση.
Ο τύπος υπονοείται ως
integer

**Μόνο μέσα
σε Process**

```
for i in 0 to 2 loop  
    a_tb<=std_logic_vector(to_signed(i,a_tb'length));  
    for j in 0 to 2 loop  
        b_tb<=std_logic_vector(to_signed(j,a_tb'length));wait for 10ns;  
    end loop;  
end loop;
```

wait μόνο σε simulation

**Το for εκτελείται
ακολουθιακά.
Πρέπει να εκτελεστεί
σε ένα κύκλο ρολογιού**

VHDL – Επαναλήψεις

Εντολή FOR Generate

```
entity INV4 is
  port (
    X: in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3);
    Y: out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3));
end INV4;
architecture INV4_STR1 of INV4 is
  component INV
    port (O : out STD_LOGIC; I : in STD_LOGIC);
  end component;
begin
  U0: INV port map (Y(0), X(0));
  U1: INV port map (Y(1), X(1));
  U2: INV port map (Y(2), X(2));
  U3: INV port map (Y(3), X(3));
end INV4_STR1;

G1: for I in 0 to 3 generate
  U1: INV port map (Y(I), X(I));
end generate G1;
```

Εκτός Process

optional_label: for variable in range **generate**
concurrent statements;
end loop;

VHDL – Επαναλήψεις

Εντολή While

```
while condition loop
    sequential statements;
end loop;
```

```
process (A)
variable I : integer range 0 to 4;
begin
Z <= "0000"; I := 0;
while (I <= 3) loop
if (A = I) then
    Z(I) <= '1';
end if;
I := I + 1;
end loop;
end process;
```

VHDL – Procedure

```
procedure procedure_name(input and output parameters) is
```

```
declarations
```

```
begin
```

```
    sequential statement1;
```

```
    sequential statement2;
```

```
    .....
```

```
end procedure;
```

```
https://www.ics.uci.edu/~jmoorkan/vhdlref/procedur.html
```

VHDL – Procedure

```
Ctr_tb<='0';  
for i in 0 to 2 loop  
  a_tb<=std_logic_vector(to_signed(i,a_tb'length));  
  for j in 0 to 2 loop  
    b_tb<=std_logic_vector(to_signed(j,a_tb'length));wait for 10ns;  
  end loop j;--end loop i;
```

```
Ctr_tb<='1';  
for i in 0 to 2 loop  
  a_tb<=std_logic_vector(to_signed(i,a_tb'length));  
  for j in 0 to 2 loop  
    b_tb<=std_logic_vector(to_signed(j,a_tb'length));wait for 10ns;  
  end loop ;  
end loop;
```

```
procedure sim_test is  
begin  
  
  for i in 0 to 2 loop  
  
    a_tb<=std_logic_vector(to_signed(i,a_tb'length));  
    for j in 0 to 2 loop  
      b_tb<=std_logic_vector(to_signed(j,a_tb'length));  
      wait for 10ns;  
    end loop;  
  
  end loop;  
  
end procedure;
```

```
Ctr_tb<='0';sim_test;  
Ctr_tb<='1';sim_test;
```

VHDL – Procedure

```
procedure sim_test (min, max: in integer; step: in integer) is
variable a2: integer;
begin
for i in min to max loop
    a<=std_logic_vector(to_signed(i*step,a'length));
    for j in min to max loop
        b<=std_logic_vector(to_signed(j*step,a'length));wait for 10 ns;
    end loop;
end loop;

end procedure;

Ctr<='0';sim_test(0,2,5);
Ctr<='1';sim_test(0,2,5);
```

Όταν δεν αναφέρεται τύπος εννοείται variable. Σε αυτή την περίπτωση τα ορίσματα πρέπει να είναι σταθερές ή variables

a, b έχουν οριστεί εκτός procedure και εντός του process.

Όταν ο τύπος στα ορίσματα είναι signal τότε και στα ορίσματα στην κλήση της procedure θα πρέπει να υπάρχουν signal

VHDL – Function

```
Function function_name(input parameters) return return_type is
```

```
declarations
```

```
begin
```

```
    sequential statement1;
```

```
    sequential statement2;
```

```
    .....
```

```
end function_name;
```

<https://www.ics.uci.edu/~jmoorkan/vhdlref/function.html>

VHDL – Function

```
function BOOL_TO_SL(X : boolean) return std_logic is
```

```
begin
```

```
  if X then
```

```
    return '1';
```

```
  else
```

```
    return '0';
```


```
  end if;
```

```
end function BOOL_TO_SL;
```

```
std_logic_signal<=BOOL_TO_SL(X);
```

VHDL – Generic

```
entity MUX2in1_n is
generic (WIDTH : positive := 8); -- προεπιλεγμένη τιμή
port (
    S: in STD_LOGIC;
    A0: in STD_LOGIC_VECTOR (WIDTH-1 downto 0);
    A1: in STD_LOGIC_VECTOR (WIDTH-1 downto 0);
    Y: out STD_LOGIC_VECTOR (WIDTH-1 downto 0));
end MUX2in1_n;
architecture BEHAVIORAL of MUX2in1_n is
begin
process (A0, A1, S)
begin
    if (S = '0') then
        Y <= A0;
    else
        Y <= A1;
    end if;
end process;
end BEHAVIORAL;
```

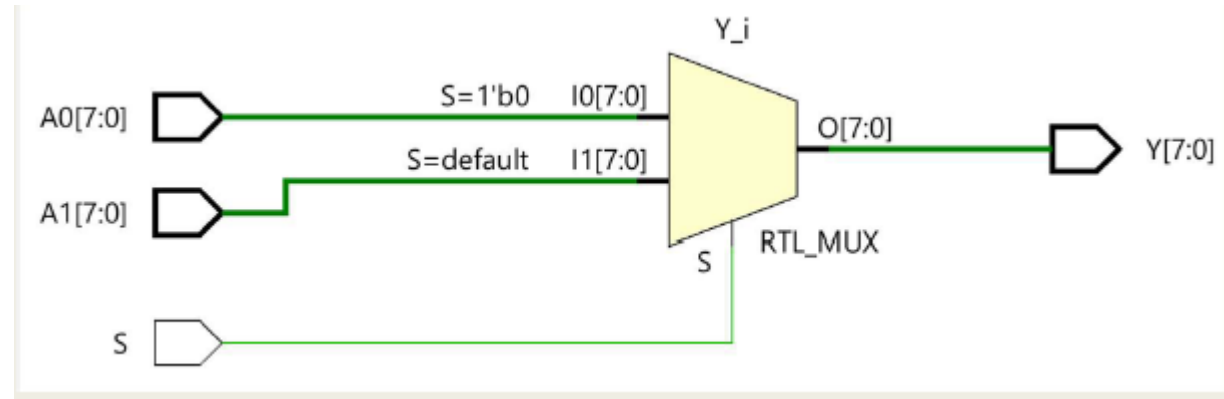

VHDL – Generic

Παραμετροποίηση του μεγέθους μίας αρτηρίας σε μία οντότητα με τη δήλωση της εντολής generic που ορίζει την σταθερά WIDTH

- Η δήλωση της εντολής generic γίνεται πριν από τη δήλωση των ports στην αρχή της οντότητας
- Η σταθερά WIDTH είναι θετικός ακέραιος (positive) και μπορεί να έχει προεπιλεγμένη τιμή
 - generic (WIDTH: positive := 8);
- Η σταθερά WIDTH χρησιμοποιείται κατά τη δήλωση των ports
 - STD_LOGIC_VECTOR (WIDTH-1 downto 0);
- Η τιμή της σταθεράς WIDTH μπορεί να παρακάμψει την προεπιλεγμένη τιμή με τη φράση generic map (συνδυάζεται με το port map)
 - generic map (WIDTH => 8)

VHDL – Structural architecture

ALU 8bit από 2 ALU των 4bit

Πρόσθεση

4 bit

```
  1001
+ 1101
-----
  0110 Carry='1'
```

Διπλασιασμός

4 bit

```
 1001 & '0'
-----
 0010 Carry='1'
```

8 bit

```
      1=Carry in στη 2η ALU
  0010 1001
+ 0101 1101 ← Carry_in='0' 1η ALU
-----
 1000 0110 ← Carry_out='1' από 1η ALU
```

Carry_out='0' 2^η ALU

8 bit


```
      1=Carry in στη 2η ALU
  0010 1001 & '0'
-----
 0101 0010 ← Carry_out='1' από 1η ALU
```

Carry_out='0' 2^η ALU

VHDL – Structural architecture


ALU 8bit από 2 ALU των 4bit

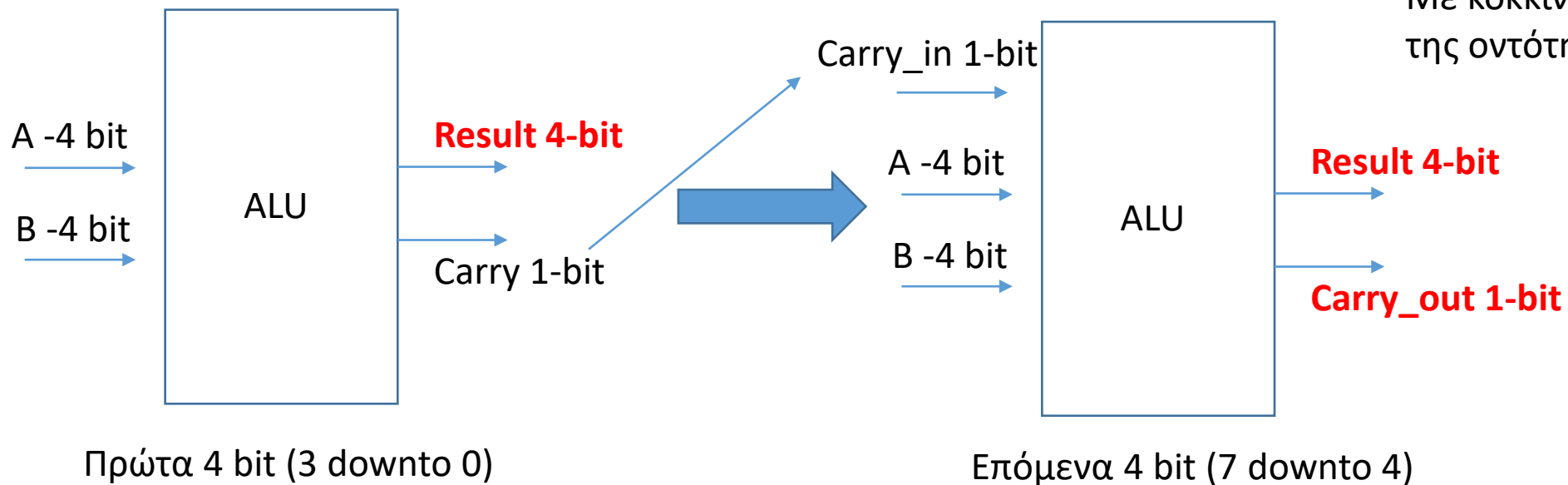Για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε 2 alu 4-bit θα πρέπει να μπορέσουμε να χειριστούμε το carry




VHDL – Structural architecture

ALU 8bit από 2 ALU των 4bit

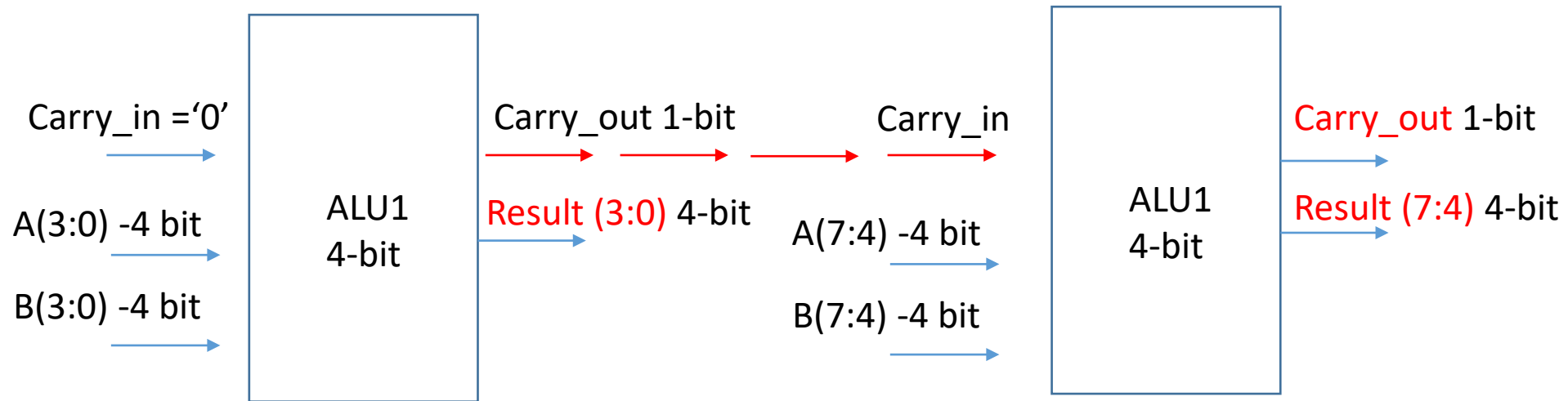


VHDL – Structural architecture

Αθροιστής 8bit από 2 αθροιστές των 4bit

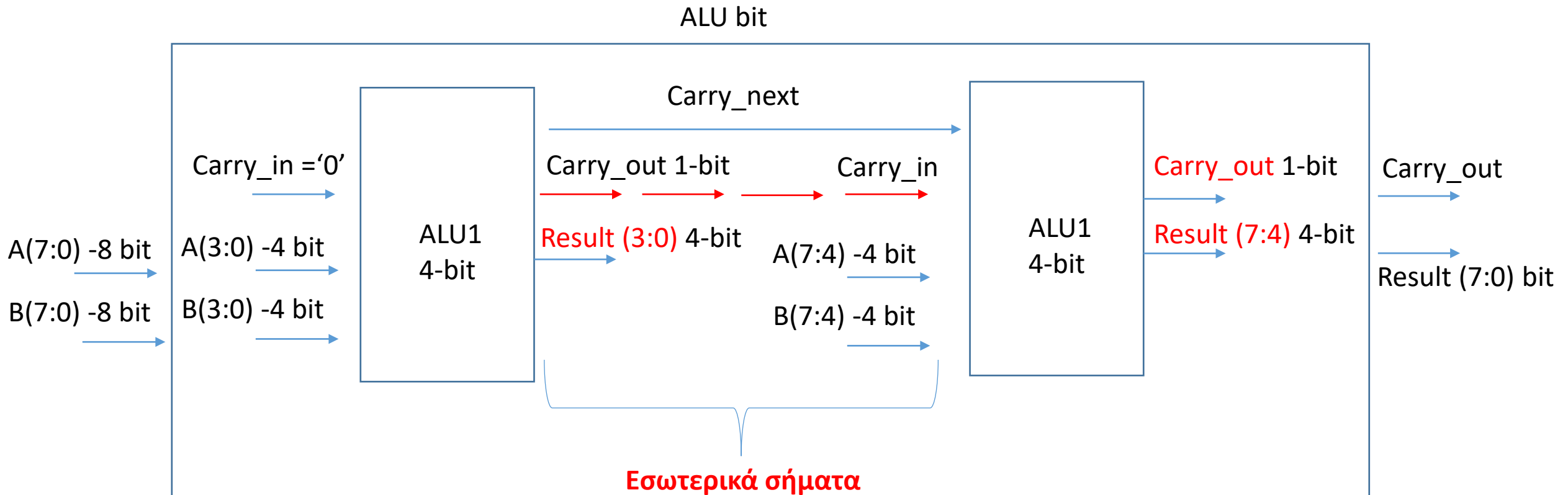

VHDL – Structural architecture

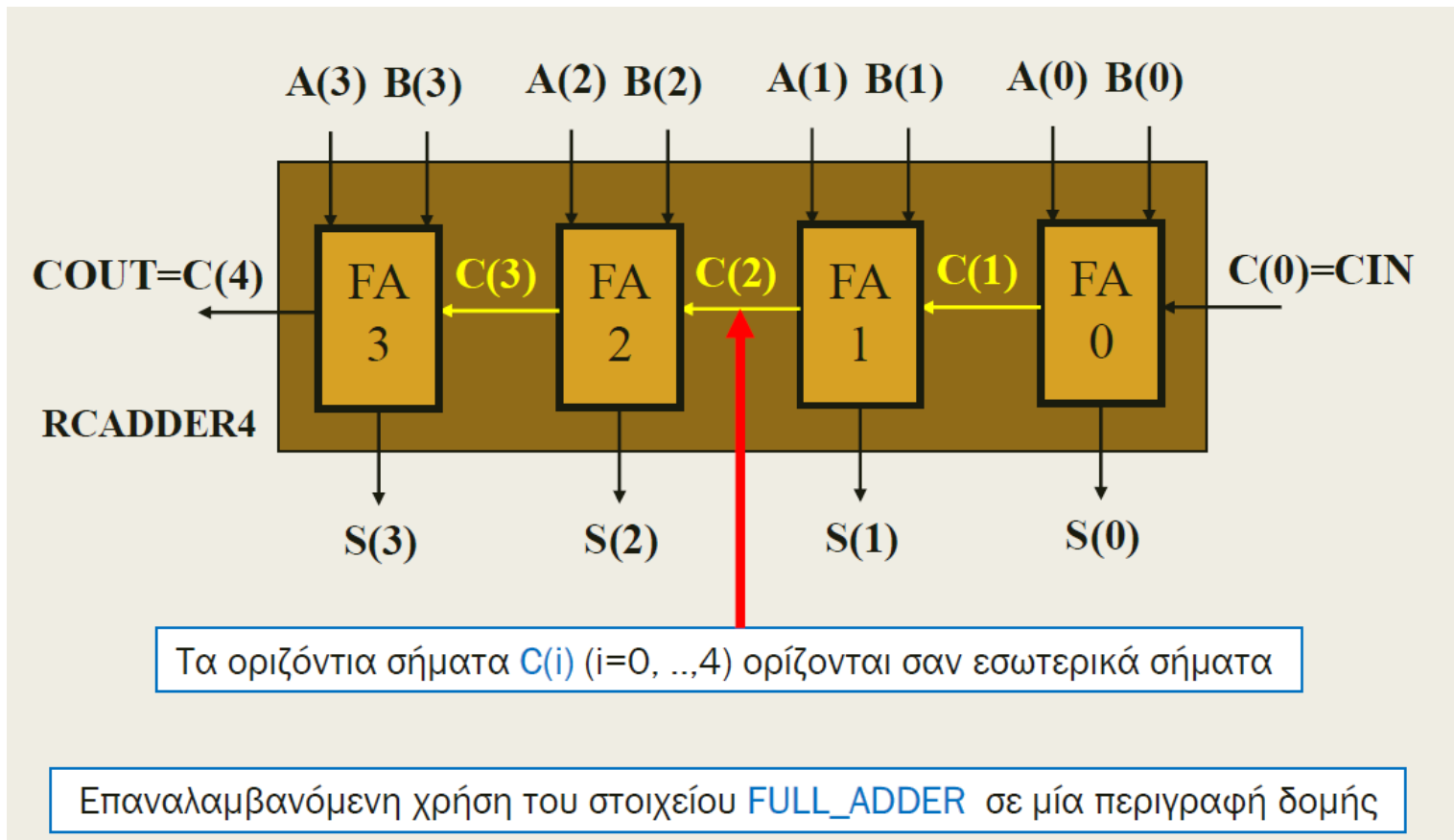Αθροιστής Ριπής Κρατούμενου των 4 bit (for generate)



VHDL – Structural architecture

Αθροιστής Ριπής Κρατούμενου των 4 bit (for generate)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity FULL_ADDER is
    port ( A, B, CIN: in STD_LOGIC;
          SUM, CARRY: out STD_LOGIC);
end FULL_ADDER;

architecture FA_DATAFLOW2 of FULL_ADDER is
begin
    SUM <= A xor B xor CIN;
    CARRY <= (A and B) or (A and CIN) or (B and CIN);
end FA_DATAFLOW2;
```

1st Entity - Component

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity RCADDER4 is
    Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          Cin : in  STD_LOGIC;
          S : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          Cout : out  STD_LOGIC);
end RCADDER4;

architecture Behavioral of RCADDER4 is

    signal C: STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0); -- οριζόντια σήματα
    component FULL_ADDER
        port (
            A, B, CIN: in STD_LOGIC;
            SUM, CARRY: out STD_LOGIC);
        end component;
    begin
        C(0) <= CIN; -- αρχικοποίηση
        G1: for I in 0 to 3 generate
            U1: FULL_ADDER port map (A(I),B(I),C(I),S(I),C(I+1));
        end generate G1;
        COUT <= C(4); -- ανάθεση σε σήμα εξόδου
    end Behavioral;
```

2nd Entity

Στο ίδιο αρχείο δημιουργούνται 2 οντότητες
Οι επικεφαλίδες επαναλαμβάνονται.

VHDL – Κωδικοποίηση

- Πώς αναπαριστούμε πληροφορία με περισσότερες από δύο πιθανές τιμές;
 - Πολλαπλά δυαδικά σήματα (πολλαπλά bit)
- (a_1, a_0) : (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)
 - Αυτός είναι ένας δυαδικός κώδικας
 - Κάθε ζεύγος τιμών είναι μια κωδική λέξη

VHDL – Κωδικοποίηση

Code Length

- Ένας κώδικας των n bit έχει 2^n κωδικές λέξεις
- Για να αναπαραστήσουμε N πιθανές τιμές
 - χρειαζόμαστε τουλάχιστον $\lceil \log_2 N \rceil$ bit για τις λέξεις
 - περισσότερα bit μπορούν να είναι χρήσιμα σε κάποιες περιπτώσεις
- Παράδειγμα: κώδικας εκτυπωτή ψεκασμού
 - Black, cyan, magenta, yellow, light cyan, light magenta
 - έξι τιμές, $\lceil \log_2 6 \rceil = 3$
 - Black : (0, 0, 1), cyan : (0, 1, 0), magenta : (0, 1, 1),
yellow : (1, 0, 0), light cyan : (1, 0, 1), light magenta : (1, 1, 0)

VHDL – Κωδικοποίηση

One Hot

- Κάθε κωδική λέξη έχει ακριβώς ένα bit με την τιμή '1'
- Φωτεινός σηματοδότης:
 - κόκκινο: (1,0,0), πορτοκαλί: (0,1,0), πράσινο: (0,0,1)
 - τρεις αγωγοί σημάτων: κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο
- Κάθε bit ενός κώδικα one-hot αντιστοιχεί σε μια κωδικοποιημένη τιμή
 - Μήκος κώδικα ίσο με πλήθος των προς κωδικοποίηση τιμών.
 - Όχι ελάχιστο μήκος

VHDL – Κωδικοποίηση

Παράδειγμα (1/2)

- Ελεγκτής φωτεινού σηματοδότη με κώδικα 1-hot
 - enable = 1: lights_out = lights_in
 - enable = 0: lights_out = (0, 0, 0)

```
library ieee; use          ieee.std_logic_1164.all;
entity    light_controller is
    port   ( lights_in   :    in    std_logic_vector(1 to 3);
            enable      :    in    std_logic;
            lights_out  :    out   std_logic_vector(1 to 3) );
end entity light_controller;
```

VHDL – Κωδικοποίηση

Παράδειγμα (2/2)

```
architecture and_enable of light_controller is
begin
    lights_out(1) <= lights_in(1) and enable;
    lights_out(2) <= lights_in(2) and enable;
    lights_out(3) <= lights_in(3) and enable;
end architecture and_enable;
```

```
architecture conditional_enable of light_controller is
begin
    lights_out <= lights_in when enable = '1' else
        "000";
end architecture conditional_enable;
```

or just **when enable**

VHDL – Κωδικοποίηση

Παράδειγμα (1/3) – Κωδικοποιητής προτεραιότητας

- Εάν περισσότερες από μία εισοδοι μπορεί να είναι 1
 - Κωδικοποιούμε την είσοδο που είναι 1 με την υψηλότερη προτεραιότητα

Συναγερμός: 8 εισοδοι ανίχνευσης (8 αισθητήρες, ένας ανά είσοδο). Υπάρχουν προτεραιότητες στις εισόδους (π.χ. πόρτα οικίας VS εξώπορτα κήπου).

- 8 bit εισόδου: ένας αισθητήρας για κάθε ζώνη
- 3 bit εξόδου για την κωδικοποίηση των ζωνών

zone								intruder_zone			valid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)	(1)	(0)	
1	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	1
0	1	–	–	–	–	–	–	0	0	1	1
0	0	1	–	–	–	–	–	0	1	0	1
0	0	0	1	–	–	–	–	0	1	1	1
0	0	0	0	1	–	–	–	1	0	0	1
0	0	0	0	0	1	–	–	1	0	1	1
0	0	0	0	0	0	1	–	1	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	0

VHDL – Κωδικοποίηση

Παράδειγμα (2/3) – Κωδικοποιητής προτεραιότητας (1^η υλοποίηση)

- Παράδειγμα: Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού - κωδικοποιεί ποια ζώνη έχει ενεργοποιηθεί
 - 8 bit εισόδου: ένας αισθητήρας για κάθε ζώνη
 - 3 bit εξόδου για την κωδικοποίηση των ζωνών

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity alarm is
  port ( zone          : in std_logic_vector (1 to 8);
        intruder_zone  : out std_logic_vector(2 downto 0);
        valid          : out std_logic );
end entity alarm;
architecture eqn of alarm is
begin
  intruder_zone(2) <= zone(5) or zone(6) or zone(7) or zone(8);
  intruder_zone(1) <= zone(3) or zone(4) or zone(7) or zone(8);
  intruder_zone(0) <= zone(2) or zone(4) or zone(6) or zone(8);
  valid <= zone(1) or zone(2) or zone(3) or zone(4) or zone(5)
           or zone(6) or zone(7) or zone(8);
end architecture eqn;
```

Ζώνη	Κωδική λέξη
Zone 1	0, 0, 0
Zone 2	0, 0, 1
Zone 3	0, 1, 0
Zone 4	0, 1, 1
Zone 5	1, 0, 0
Zone 6	1, 0, 1
Zone 7	1, 1, 0
Zone 8	1, 1, 1

↑
intruder_zone

VHDL – Κωδικοποίηση


Παράδειγμα (3/3) – Κωδικοποιητής προτεραιότητας (2^η υλοποίηση)

Conditional signal assignment

```
architecture priority_1 of alarm is
begin
    intruder_zone <= "000" when zone(1) = '1' else
                    "001" when zone(2) = '1' else
                    "010" when zone(3) = '1' else
                    "011" when zone(4) = '1' else
                    "100" when zone(5) = '1' else
                    "101" when zone(6) = '1' else
                    "110" when zone(7) = '1' else
                    "111" when zone(8) = '1' else
                    "000";

    valid <= zone(1) or zone(2) or zone(3) or zone(4)
            or zone(5) or zone(6) or zone(7) or zone(8);
end architecture priority_1;
```

VHDL – Αποκωδικοποίηση

 

- Ο αποκωδικοποιητής εξάγει σήματα ελέγχου από ένα δυαδικά κωδικοποιημένο σήμα
 - Ένα σήμα ανά κωδική λέξη
 - Το σήμα ελέγχου είναι 1 όταν η είσοδος έχει την αντίστοιχη κωδική λέξη, διαφορετικά 0

VHDL – Αποκωδικοποίηση

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
entity decoder4 is
port (a: in std_logic_vector(1 downto 0);
      y: out std_logic_vector(3 downto 0));
end entity decoder4 ;
architecture sel_arch of decoder4 is
begin
  with a select y <=
    "0001" when "00",
    "0010" when "01",
    "0100" when "10",
    "1000" when "11",
    "0000" when others;
end sel_arch ;
```

For simulation, you don't want to enumerate all 77 (81-4) meta-values of std_logic..
For synthesis, it is ignored...

Selected signal assignment


```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
entity decoder4 is
port (a: in std_logic_vector(1 downto 0);
      y: out std_logic_vector(3 downto 0));
end entity decoder4 ;
architecture case_arch of decoder4 is
begin
  process (a)
  begin
    case a is
      when "00" => y<= "0001";
      when "01" => y<= "0010";
      when "10" => y<= "0100";
      when "11" => y<= "1000";
      when others => y<= "0000";
    end case;
  end process;
end case_arch;
```

Combinational Process with Case Statement

VHDL – Αποκωδικοποίηση

Παράδειγμα (1/2)

 - Αποκωδικοποιεί τον κώδικα BCD (binary coded decimal) για να οδηγήσει μια οθόνη (LED ή LCD) 7 τμημάτων
 - Τμήματα: (g, f, e, d, c, b, a)



- Κώδικας BCD: Δυαδικά κωδικοποιημένοι δεκαδικοί
 - Κώδικας 4 bit για τα δεκαδικά ψηφία

0: 0000	1: 0001	2: 0010	3: 0011	4: 0100
5: 0101	6: 0110	7: 0111	8: 1000	9: 1001


VHDL – Αποκωδικοποίηση

Παράδειγμα (2/2)

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
entity seven_seg_decoder is
  port ( bcd   : in std_logic_vector (3 downto 0);
        blank : in std_logic;
        seg   : out std_logic_vector (7 downto 1) );
end entity seven_seg_decoder;
```


```
architecture behavior of seven_seg_decoder is
  signal seg_tmp : std_logic_vector (7 downto 1);
begin
  with bcd select
    seg_tmp <= "0111111" when "0000", -- 0
              "0000110" when "0001", -- 1
              "1011011" when "0010", -- 2
              "1001111" when "0011", -- 3
              ...
              "1101111" when "1001", -- 9
              "1000000" when others; -- "-"
  seg <= "0000000" when blank = '1' else seg_tmp;
end architecture behavior;
```

Selected signal assignment



VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

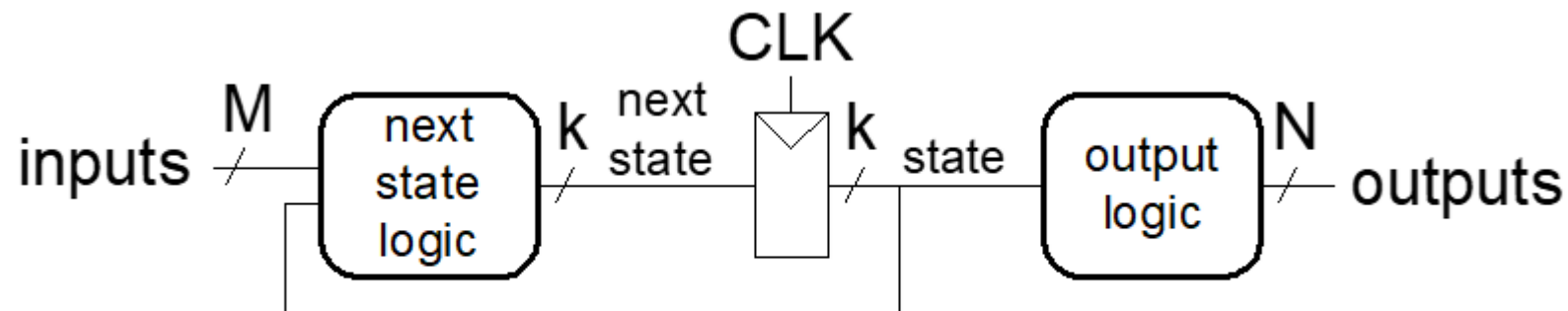- Ακολουθιακά κυκλώματα
 - Οι έξοδοι εξαρτώνται από τις τρέχουσες και από τις προηγούμενες εισόδους
 - Αποθήκευση κατάστασης (*state*): μια αφαίρεση του ιστορικού των εισόδων
- Συνήθως, ελέγχεται από σήμα ρολογιού (*clock*)



3 Block

- Λογική επόμενης κατάστασης (συνδυαστικό)
- Καταχωρητής κατάστασης
- Λογική εξόδου (συνδυαστικό)



VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

D Flip Flop

- Στοιχείο αποθήκευσης του 1 bit
- Άλλοι τύποι flip-flop
 - JK, T (toggle)

```
entity dff is
  port ( clk,d : in std_logic;
        q      : out std_logic);
end entity;
architecture beh of dff is
begin
  process (clk)
  begin
    if clk'event and clk = '1' then
      q <= d;
    end if;
  end process;
end beh;
```

Μόνο το clk στο sensitivity list

 
 


VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

D Flip Flop with Enable

- Η αποθήκευση ελέγχεται από την επιτρέψη (clock-enable)
 - Αποθηκεύει μόνο όταν CE = 1 σε μια ανοδική ακμή ρολογιού
- Το CE είναι μια σύγχρονη είσοδος ελέγχου
  
```
entity dff_en is
  port ( clk   : in std_logic;
        ce    : in std_logic;
        d     : in std_logic;
        q     : out std_logic);
end dff_en ;
architecture beh of dff_en is
begin
  process (clk)
  begin
    if clk'event and clk='1' then
      if ce='1' then
        q <= d;
      end if;
    end if;
  end process;
end beh;
```





VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

D Flip Flop with Reset (σύγχρονο)

- Η είσοδος μηδενισμού (reset) θέτει την αποθηκευμένη τιμή στο 0
 - η είσοδος reset πρέπει να είναι σταθερή γύρω από την ανοδική ακμή του clk

```
entity dff_en_reset is
  port ( clk      : in std_logic;
        ce,reset  : in std_logic;
        d        : in std_logic;
        q        : out std_logic);
end dff_en ;
architecture beh of dff_en_reset is
begin
  process (clk)
  begin
    if clk'event and clk='1' then
      if reset = '1' then
        q <= '0';
      elsif ce = '1' then
        q <= d;
      end if;
    end if;
  end process;
end beh;
```

 
 


VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

D Flip Flop with Reset (ασύγχρονο)

- Η είσοδος μηδενισμού (reset) θέτει την αποθηκευμένη τιμή στο 0
 - το reset μπορεί να γίνει 1 οποιαδήποτε στιγμή, και το αποτέλεσμα είναι άμεσο
 - το συμπεριλαμβάνουμε στη λίστα ευαισθησίας (η διεργασία ανταποκρίνεται άμεσα σε αλλαγή)

```
entity dff_en_areset is
  port ( clk      : in std_logic;
        ce,reset  : in std_logic;
        d         : in std_logic;
        q         : out std_logic);
end dff_en ;
architecture beh of dff_en_areset is
begin
  process (clk, reset)
  begin
    if reset = '1' then
      q <= '0';
    elsif clk'event and clk='1' then
      if ce = '1' then
        q <= d;
      end if;
    end if;
  end process;
end beh;
```

  


VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Καταχωρητές (D Flip Flop με ασύγχρονο reset)

Αποθηκεύουν μια τιμή πολλαπλών bit

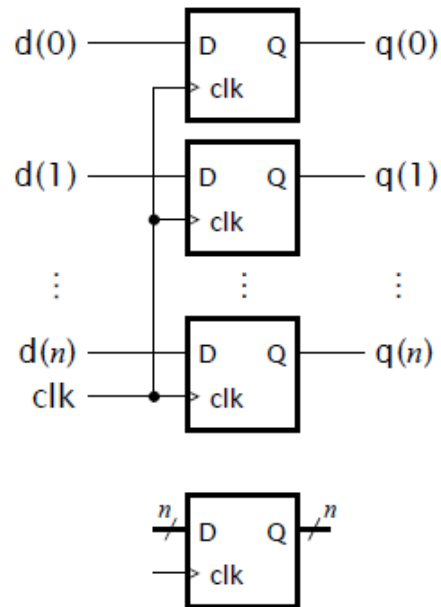- Ένα flip-flop D ανά bit
- Απαιτεί αλλαγή στο array data type
 - std_logic_vector



```
entity reg_reset is
    port (clk, reset: in std_logic;
          d: in std_logic_vector(7 downto 0);
          q: out std_logic_vector(7 downto 0)
    );
end reg_reset;

architecture beh of reg_reset is
begin
    process (clk,reset)
    begin
        if (reset='1') then
            q <= (others=>'0');
        elsif (clk'event and clk='1') then
            q <= d;
        end if;
    end process;
end beh;
```


Συντομογραφία του όλα στο 0

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Pipelines (διοχέτευση)

Συνολική καθυστέρηση = $Delay_1 + Delay_2 + Delay_3$

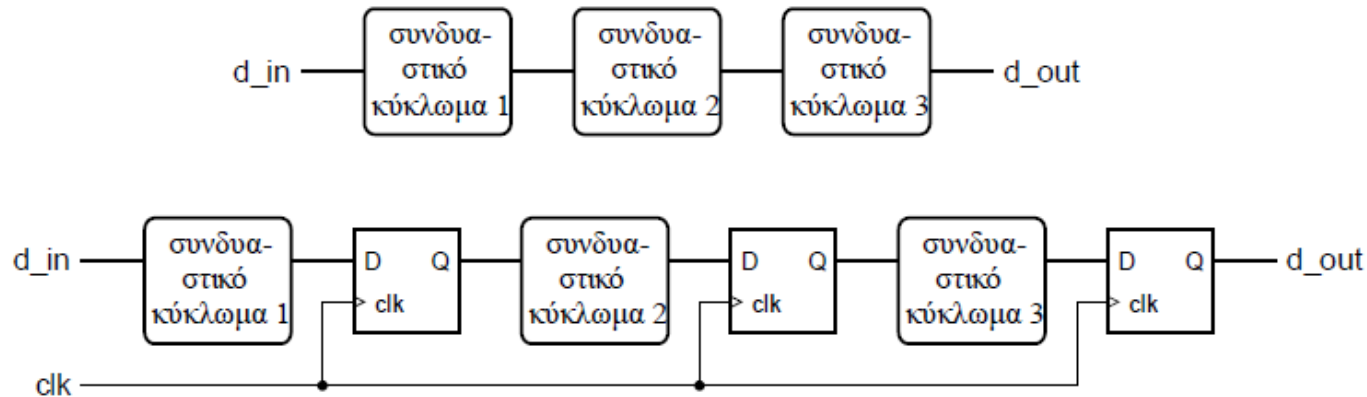Διάστημα μεταξύ των εξόδων > Συνολική καθυστέρηση



Περίοδος ρολογιού = $\max(Delay_1, Delay_2, Delay_3)$

Συνολική καθυστέρηση = $3 \times$ περίοδος ρολογιού

Διάστημα μεταξύ των εξόδων = 1 περίοδος ρολογιού

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Συσσωρευτής (accumulator 1/2)

- Αθροίστε μια ακολουθία προσημασμένων αριθμών
 - Ένας νέος αριθμός φθάνει όταν data_en = 1
 - Μηδενίστε το άθροισμα με σύγχρονο reset

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all, ieee.numeric_std.all;

entity accumulator is
  port ( clk, reset, data_en      : in std_logic;
         data_in                 : in signed(15 downto 0);
         data_out                : out signed(19 downto 0) );
end entity accumulator;
```

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Συσσωρευτής (accumulator 2/2)

```
architecture rtl of accumulator is
    signal sum, new_sum : signed(19 downto 0);
begin
    new_sum <= sum + resize(data_in, sum'length);
    reg: process (clk) is
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if reset = '1' then
                sum <= (others => '0');
            elsif data_en = '1' then
                sum <= new_sum;
            end if;
        end if;
    end process reg;
    data_out <= sum;
end architecture rtl;
```

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Ολισθητές (shift registers 1/3)

- Εκτελούν ολίσθηση (shift) στα αποθηκευμένα δεδομένα
 - Σειριακή μεταφορά δεδομένων
- Καταχωρητής ολίσθησης των 8 bit με ασύγχρονη είσοδο reset, σειριακή είσοδο και παράλληλη έξοδο

```
entity sreg8 is
  port (clk, reset: in bit;
        sin      : in bit;
        dout     : out bit_vector(7 downto 0));
end entity;
architecture bef of sreg8 is
  signal shift_reg : bit_vector(7 downto 0);
begin
  dout <= shift_reg;
  process (clk, reset)
  ...
  end process;
end architecture;
```

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Ολισθητές (shift registers 2/3)

- Υλοποίηση με array slices

```
process (clk, reset)
begin
  if reset = '1' then
    shift_reg <= (others => '0');
  elsif clk'event and clk = '1' then
    shift_reg(7 downto 1) <= shift_reg(6 downto 0);
    shift_reg(0) <= sin;
  end if;
end process;
```

- Υλοποίηση με array concatenation

```
process (clk, reset)
begin
  if reset = '1' then
    shift_reg <= (others => '0');
  elsif clk'event and clk = '1' then
    shift_reg <= shift_reg(6 downto 0) & sin;
  end if;
end process;
```


VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Ολισθητές (shift registers 3/3)

- Υλοποίηση με for-loop

```
process (clk, reset)
begin
  if reset = '1' then
    shift_reg <= (others => '0');
  elsif clk'event and clk = '1' then
    for i in 7 downto 1 loop
      shift_reg(i) <= shift_reg(i-1);
    end loop;
    shift_reg(0) <= sin;
  end if;
end process;
```

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Μετρητές (counters)

- Αποθηκεύουν την τιμή ενός απρόσημου ακεραίου
 - αυξάνουν ή μειώνουν την τιμή
- Χρησιμοποιούνται για να μετράνε πόσες φορές:
 - έχουν συμβεί κάποια γεγονότα
 - έχει επαναληφθεί ένα βήμα επεξεργασίας
- Χρησιμοποιούνται ως χρονομετρητές (timers)
 - μετράνε πόσα χρονικά διαστήματα έχουν περάσει καθώς αυξάνονται περιοδικά

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Μετρητές ασύγχρονοι

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all, ieee.numeric_std.all;
entity counter4 is
    port (clk, reset : in std_logic;
          count      : out std_logic(3 downto 0));
end entity;

architecture beh of counter4 is
    signal counter : unsigned(3 downto 0);
begin
count <= std_logic_vector(counter);
    process (clk, reset)
    begin
        if reset = '1' then
            counter <= (others => '0');
        elsif clk'event and clk = '1' then
            if counter = 15 then
                counter <= (others => '0');
            else
                counter <= counter + 1;
            end if;
        end if;
    end process;
end architecture;
```

Εργαστήριο Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 2023-24 Δ.Βασιλόπουλος

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Δεκαδικός Μετρητής

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all, ieee.numeric_std.all;
entity decade_counter is
  port ( clk : in std_logic;  q : out std_logic_vector(3 downto 0) );
end entity decade_counter;

architecture rtl of decade_counter is
  signal count_value : unsigned(3 downto 0);
begin
  count : process (clk) is
  begin
    if rising_edge(clk) then
      count_value <= (count_value + 1) mod 10;
    end if;
  end process count;
  q <= std_logic_vector(count_value);
end architecture rtl;
```

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Περιοδικό σήμα ελέγχου

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all, ieee.numeric_std.all;
entity decoded_counter is
  port ( clk : in std_logic; ctrl : out std_logic );
end entity decoded_counter;

architecture rtl of decoded_counter is
  signal count_value : unsigned(3 downto 0);
begin
  counter : process (clk) is
  begin
    if rising_edge(clk) then
      count_value <= count_value + 1;
    end if;
  end process counter;
  ctrl <= '1' when count_value = "0111" or count_value = "1011" else '0';
end architecture rtl;
```

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Παράδειγμα


Τι κύκλωμα μοντελοποιεί ο κώδικας;

Πως υπολογίζεται η συχνότητα λειτουργίας του κυκλώματος μετά τη σύνθεση;

```
process (clk) is
begin
  if clk'event and clk='1' then
    if reset = '1' then
      q<='0';q1<='0';q2<='0';
    else
      q1<=a;
      q2<=b;
      q<=q1 and q2;
    end if;
  end if;
end process;
```

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Παράδειγμα

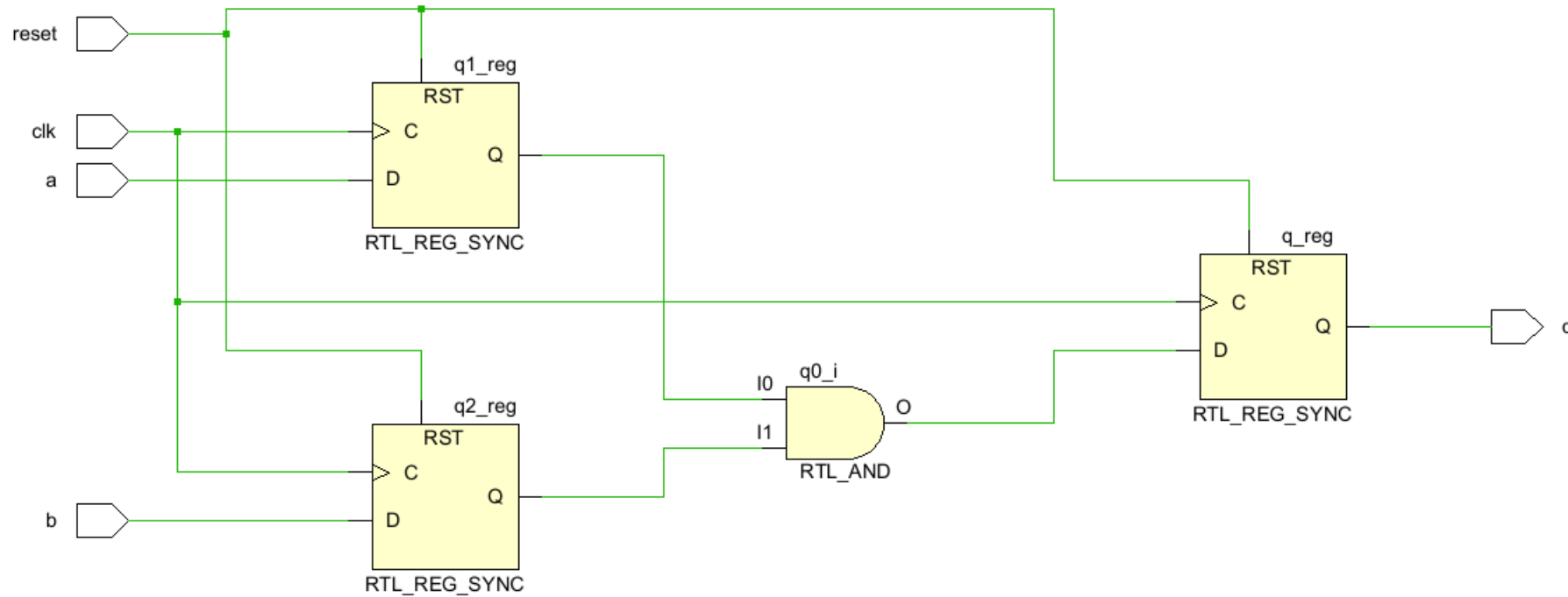

Περίληψη

- For/For Generate
- Procedure/Function
- Generic
- Κωδικοποίηση/Αποκωδικοποίηση
- Ακολουθιακά κυκλώματα
- Accumulator, counter, shifter,
- Conditional Statements
- Διαβάσετε τις παραγράφους 2.2, 2.3.1, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3 (θεωρία και VHDL) από Ashenden και 2.8.2, 4.4, 4.7.2, 4.8, 4.9 (ΟΧΙ το κομμάτι της VERILOG) από το βιβλίο των Harris.