



dscal
DIGITAL SYSTEMS & COMPUTER ARCHITECTURE LABORATORY

Εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων

Εισαγωγή

Βασιλόπουλος Διονύσης

Ε.Δι.Π. Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

VHDL – Conditional & Selected assignment

Πρόβλημα

Σε ένα Computer Room υπάρχουν 3 κλιματιστικά και ένας αισθητήρας θερμοκρασίας (θερμόμετρο). Εάν το θερμόμετρο δείξει θερμοκρασία κάτω των 25 βαθμών τότε δεν λειτουργεί το κλιματιστικό. Αν η θερμοκρασία είναι μέχρι 30 βαθμούς λειτουργεί το 1ο. Αν η θερμοκρασία είναι μέχρι 45 βαθμούς λειτουργεί και το 2ο. Εάν είναι πάνω από 45 λειτουργεί και το 3ο. Θεωρίστε ότι η σειρά λειτουργίας των κλιματιστικών είναι σαφώς ορισμένη και δεν μας απασχολεί για το πρόβλημά μας.

VHDL – Selected assignment (Dataflow)

When

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;USE ieee.numeric_std.ALL;
```

```
entity testing is  
port (temperature: in std_logic_vector(5 downto 0);  
      action      : out std_logic_vector(1 downto 0)  
);  
end entity testing;
```

```
architecture Dataflow of testing is  
signal temp :integer;  
begin
```

```
temp<= to_integer(unsigned(temperature));  
action<="00" when temp<25 else  
  "01" when (temp>=25 and temp<30) else  
  "10" when (temp>=30 and temp<45) else  
  "11";
```

```
end architecture Dataflow ;
```

max=2⁵-1=63

action:

00: Δεν δουλεύει τίποτα

01: Δουλεύει 1 AC

10: Δουλεύουν 2 AC

11: Δουλεύουν και τα 3 AC

Λογική Συνθήκη

Μία εντολή: Ανάθεση τιμής σε ένα σήμα

VHDL – Selected assignment (Dataflow)

With Select

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;USE ieee.numeric_std.ALL;
```

```
entity testing is  
port (temperature: in std_logic_vector(5 downto 0);  
      action      : out std_logic_vector(1 downto 0)  
);  
end entity testing;
```

Λογική Συνθήκη

Ανάθεση με επιλογή
(διακριτές τιμές συγκεκριμένου σήματος)

Μία εντολή: Ανάθεση τιμής σε ένα σήμα

```
architecture Dataflow of testing is
```

```
signal temp, temp_action :integer;
```

```
begin
```

```
temp<= to_integer(unsigned(temperature));  
temp_action<=0 when temp<25 else  
1 when (temp>=25 and temp<30) else  
2 when (temp>=30 and temp<45) else  
3;
```

```
with temp_action select  
action<="00" when 0,  
"01" when 1,  
"10" when 2,  
"11" when 3,  
"11" when others;
```

```
end architecture Dataflow ;
```

Πρέπει να
ελέγγω ΟΛΕΣ
τις τιμές

VHDL – Conditional assignment (Behavioral)

If

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;USE ieee.numeric_std.ALL;
```

```
entity testing is  
port (temperature: in std_logic_vector(5 downto 0);  
      action      : out std_logic_vector(1 downto 0)  
);  
end entity testing;
```

```
architecture Behavioral of testing is  
signal temp :integer;
```

```
begin  
temp<= to_integer(unsigned(temperature));
```

```
action_temp: process(temp) is  
begin
```

```
if (temp<25) then  
  action<="00";
```

```
elsif (temp<30) then  
  action<="01";
```

```
elsif (temp<45) then  
  action<="10";
```

```
else  
  action<="11";
```

```
end if;  
end process action_temp;
```

```
end architecture Behavioral;
```

Μπορεί και πολλαπλές εντολές
ανά περίπτωση (if/elsif/else)

if, elsif, else
Μόνο μέσα
σε process

Πρέπει να
ελέγξω ΟΛΕΣ
τις τιμές

VHDL – Conditional assignment (Behavioral)

Case

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;USE ieee.numeric_std.ALL;
```

```
entity testing is  
port (temperature: in std_logic_vector(5 downto 0);  
      action      : out std_logic_vector(1 downto 0)  
);  
end entity testing;
```

```
architecture Behavioral of testing is  
signal temp :integer;
```

**Μπορεί και πολλαπλές εντολές
ανά περίπτωση (when)**

```
begin  
temp<= to_integer(unsigned(temperature));
```

```
action_temp: process(temp) is  
begin  
if (temp<25) then      temp_action<=0;  
elsif (temp<30) then  temp_action<=1;  
elsif (temp<45) then  temp_action<=2;  
else                   temp_action<=3;  
end if;
```


```
case temp_action is  
  when 0 => action<="00";  
  when 1 => action<="01";  
  when 2 => action<="10";  
  when 3 => action<="11";  
  when others => action<="XX";
```

```
end case;  
end process action_temp;  
end architecture Behavioral;
```

case
Διακριτές τιμές


VHDL – Selected assignment

RTL Analysis

 


VHDL – Conditional assignment

RTL Analysis

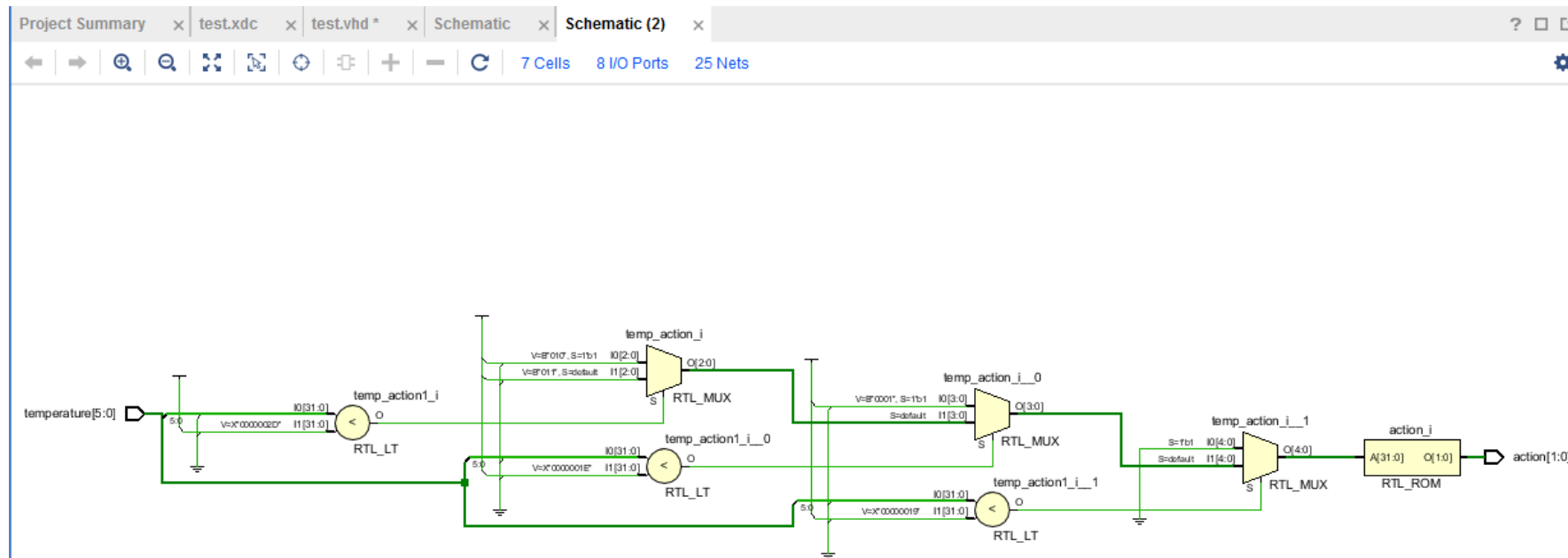

VHDL – Selected & Conditional assignment

Synthesis

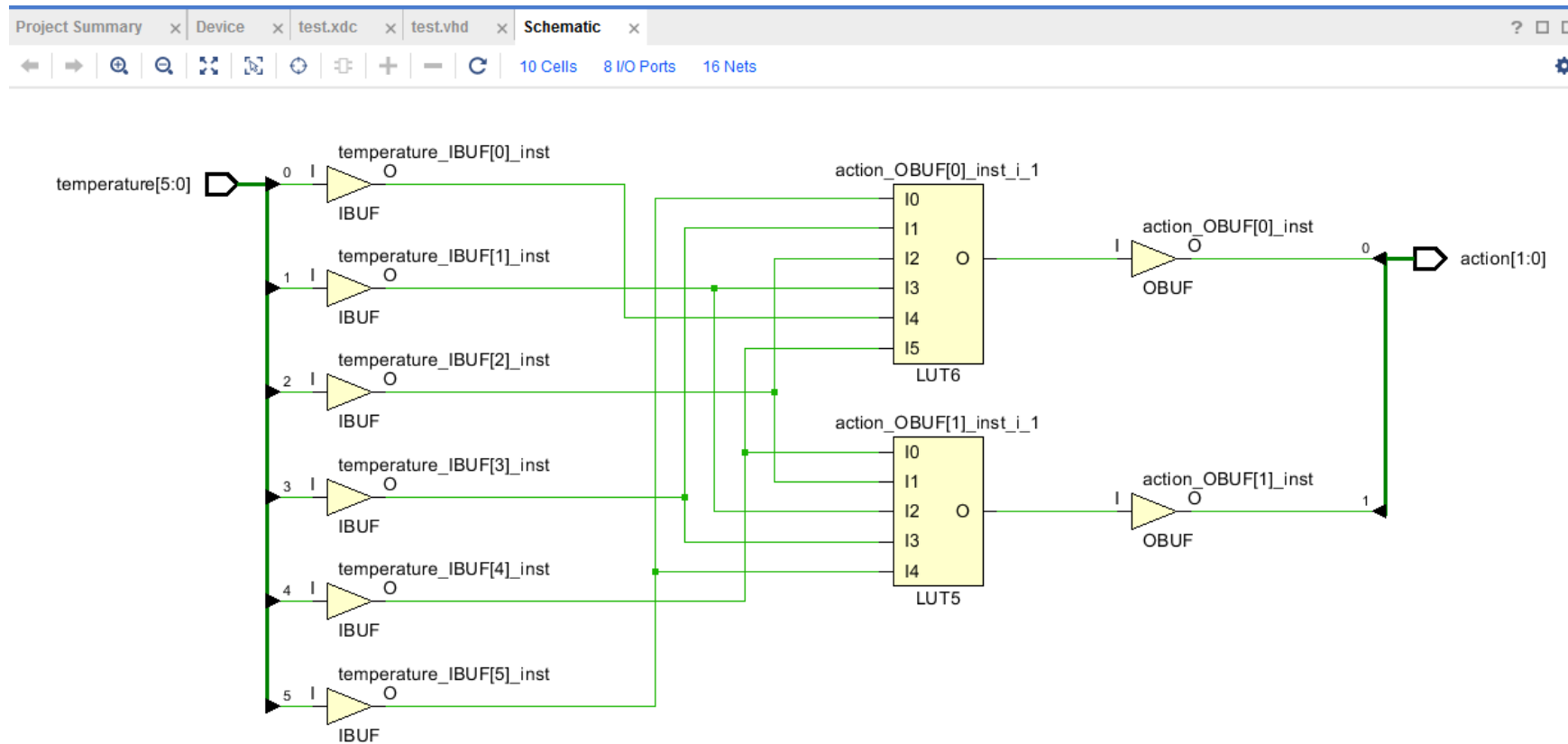

VHDL – Selected & Conditional assignment

Σύνοψη

1.

signal <= value when condition else ...

2.

with signal_1 select

signal_2<=value when (discrete signal_1 value),

...

3.

If condition then action;elsif ... else end if

4.

case signal is

when value => assignment (discrete signal value),


...

Και στις 2 περιπτώσεις είμαστε απευθείας στο σώμα της αρχιτεκτονικής και η εντολή αφορά απόδοσης τιμής σε ένα συγκεκριμένο σήμα

Και στις 2 περιπτώσεις είμαστε στο σώμα procedure ή process και αφορά την εκτέλεση μίας η περισσότερων εντολών ανάλογα τη συνθήκη, και μπορεί να αφορά πάνω από ένα σήματα.


VHDL – Multiplexer

 - Επιλέγει μεταξύ εισόδων δεδομένων με βάση μια είσοδο επιλογής



VHDL – Multiplexer

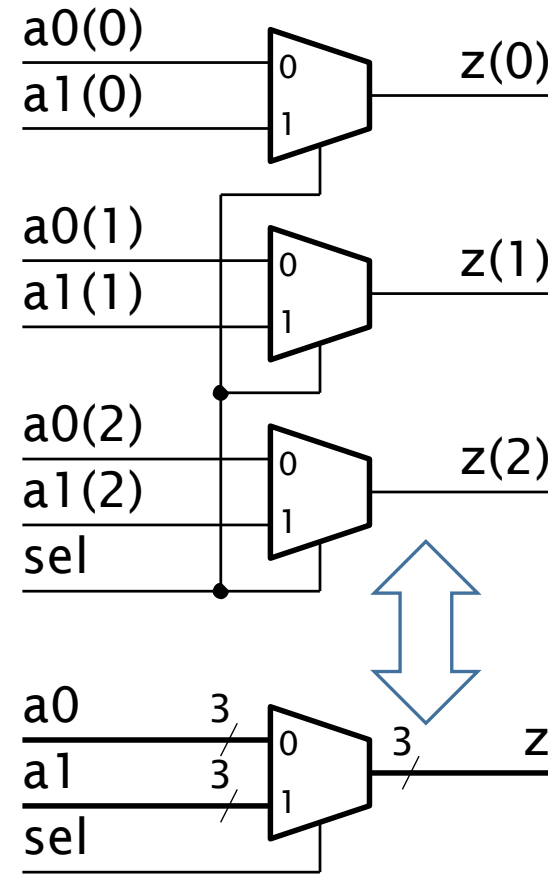
- Για να επιλέξουμε μεταξύ N κωδικών λέξεων των m bit
 - Συνδέουμε παράλληλα m πολυπλέκτες των N εισόδων



VHDL – Multiplexer

Entity (2to1)
 
```
entity MUX_2_to_1 is
  port (
    A0: in STD_LOGIC;
    A1: in STD_LOGIC;
    S: in STD_LOGIC;
    Y: out STD_LOGIC);
end MUX_2_to_1;
```



VHDL – Multiplexer

Architecture (2to1 - behavioral)

Η αρχιτεκτονική του πολυπλέκτη 2 σε 1 στη VHDL
Περιγραφή συμπεριφοράς

```
architecture BEHAVIORAL of MUX_2_to_1 is
begin
  process (A0, A1, S)
  begin
    if (S = '0') then
      Y <= A0;
    else
      Y <= A1;
    end if;
  end process;
end BEHAVIORAL;
```

Στη λίστα ευαισθησίας συμπεριλαμβάνονται όλες
οι είσοδοι του συνδυαστικού κυκλώματος


y<=A0 when s='0' else A1;

VHDL – Multiplexer


Architecture (2to1 - behavioral)

Η αρχιτεκτονική του πολυπλέκτη 2 σε 1 στη VHDL
Περιγραφή συμπεριφοράς

- Σχηματικό διάγραμμα RTL

 

- Σχηματικό διάγραμμα σε τεχνολογία FPGA

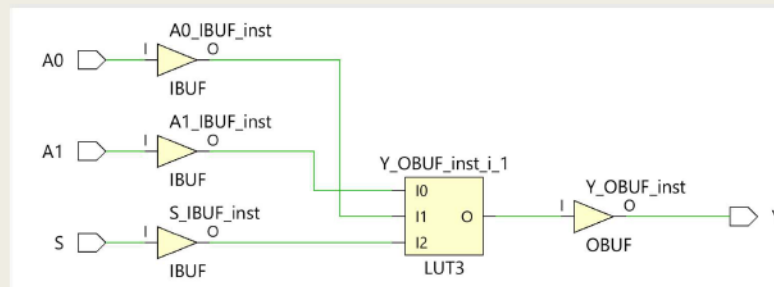


VHDL – Multiplexer

Υλοποίηση If

- Υλοποίηση εντολής IF με τη χρήση πολυπλεκτών 2 σε 1
 
```
if c1 then
  s1;
elsif c2 then
  s2;
else
  s3;
end if;
```




VHDL – Multiplexer


Entity (4to1)

Η οντότητα του πολυπλέκτη 4 σε 1 στη VHDL

```
entity MUX_4_to_1 is
  port (
    A0: in STD_LOGIC;
    A1: in STD_LOGIC;
    A2: in STD_LOGIC;
    A3: in STD_LOGIC;
    S0: in STD_LOGIC;
    S1: in STD_LOGIC;
    Y: out STD_LOGIC);
end MUX_4_to_1;
```

 

 Λύση 1: Υλοποίηση με πολυπλέκτες 2 σε 1 σε δομή αλυσίδας



VHDL – Multiplexer

Architecture (4to1)

Η αρχιτεκτονική του πολυπλέκτη 4 σε 1 στη VHDL
Περιγραφή συμπεριφοράς – Λύση 1

```
architecture BEHAVIORAL of MUX_4_to_1 is
begin
  process (A0, A1, A2, A3, S0, S1)
  begin
    if (S1 = '0' and S0 = '0') then Y <= A0;
    elsif (S1 = '0' and S0 = '1') then Y <= A1;
    elsif (S1 = '1' and S0 = '0') then Y <= A2;
    else Y <= A3;
    end if;
  end process;
end BEHAVIORAL;
```


Στη λίστα ευαισθησίας συμπεριλαμβάνονται όλες
οι είσοδοι του συνδυαστικού κυκλώματος

VHDL – Multiplexer


Entity (4to1)

Η οντότητα του πολυπλέκτη 4 σε 1 στη VHDL

```
entity MUX_4_to_1 is
  port (
    A0: in STD_LOGIC;
    A1: in STD_LOGIC;
    A2: in STD_LOGIC;
    A3: in STD_LOGIC;
    S0: in STD_LOGIC;
    S1: in STD_LOGIC;
    Y: out STD_LOGIC);
end MUX_4_to_1;
```

 

 Λύση 2: Υλοποίηση με
πολυπλέκτες 2 σε 1
σε δομή δένδρου



VHDL – Multiplexer

Architecture (4to1)

Η αρχιτεκτονική του πολυπλέκτη 4 σε 1 στη VHDL
Περιγραφή συμπεριφοράς - Λύση 2

```
architecture BEHAVIORAL of MUX_4_to_1 is
begin
  process (A0, A1, A2, A3, S0, S1)
  begin
    if (S1 = '0') then
      if (S0 = '0') then Y <= A0;
      else Y <= A1;
      end if;
    else
      if (S0 = '0') then Y <= A2;
      else Y <= A3;
      end if;
    end if;
  end process;
end BEHAVIORAL;
```

Στη λίστα ευαισθησίας συμπεριλαμβάνονται όλες
οι είσοδοι του συνδυαστικού κυκλώματος

VHDL – Τύποι (Types)

Declare new type

type identifier is (value1, value2, value3)

signal signal_name: identifier ;

type States is (S0,S1, S2);

← Μετατροπή εσωτερικά σε binary

signal FSM : States;

type identifier is **scalar_type_definition;**

type own_small is range -5 to 5;

type identifier is **array**(limit1 to/downto limit2) of other_type;

type new_array is array(0 to 5) of std_logic;

subtype identifier is other_type_constraint;

subtype word is std_logic_vector(31 downto 0);

← Subtype

VHDL – Τελεστές (operators)

Λογικοί Τελεστές

Operator	Operation
<code>not</code>	Logical negation
<code>and</code>	Logical AND
<code>nand</code>	Logical NAND
<code>or</code>	Logical OR
<code>nor</code>	Logical NOR
<code>xor</code>	Logical Exclusive-OR
<code>xnor</code>	Logical Exclusive-NOR

Εφαρμόζονται σε/ανά bit

VHDL – Τελεστές (operators)

Αριθμητικοί Τελεστές

Operator	Operation
+	Addition
-	Subtraction
*	Multiplication
/	Division
mod	Modulus
rem	Remainder
abs	Absolute value
**	Exponential

Εφαρμόζονται σε σήματα τύπου integer/signed/unsigned

VHDL – Τελεστές (operators)

Τελεστές σύγκρισης (Relational Operators)

Operator	Returns true if the comparison is:
=	Equal
/=	Not equal
<	Less than
<=	Less than or equal
>	Greater than
>=	Greater than or equal

VHDL – Τελεστές (operators)

Τελεστές Ολίσθησης (Shift/Rotate Operators)

Operator	Operation
sll	Shift left logical
srl	Shift right logical
sla	Shift left arithmetic
sra	Shift right arithmetic
rol	Rotate left
ror	Rotate right

Εφαρμόζονται σε vector

VHDL – Τελεστές (operators)

Συναρτήσεις Ολίσθησης (Πακέτο numeric_std)

shift_left()
shift_right()

-

rotate_left()
rotate_right()

Αριθμητική Ολίσθηση

Εφαρμόζονται σε signed/unsigned

VHDL – Τελεστές (operators)

VHDL'93 Vivado 2019.2, **2022.2**

signed/unsigned

Για το `std_logic_vector`
ΔΕΝ υπάρχει κάποια συνάρτηση.

Εάν όμως ενεργοποιήσουμε τη
VHDL 2008 τότε μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε τα
`sll`, `srl`, `rol`, `ror`.

```
x<=a sll 2;  
y<=a srl 2;  
-----  
r<=shift_left(a,2);  
t<=shift_right(a,2);  
-----  
q<=a rol 2;  
u<=a ror 2;  
i<=rotate_left(a,2);  
o<=rotate_right(a,2)
```

Εάν όμως ενεργοποιήσουμε τη
VHDL 2008 τότε μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε και τα
`sla`, `sra`.

VHDL – Τελεστές (operators)

VHDL'93 Vivado 2022.1

std_logic_vector

```
x<=a sll 2;
```

```
y<=a srl 2;
```

```
q<=a rol 2;
```

```
u<=a ror 2;
```

signed/unsigned

```
x<=a sll 2;
```

```
y<=a srl 2;
```

```
z<=a sla 2;
```

```
w<=a sra 2;
```

```
r<=shift_left(a,2);
```

```
t<=shift_right(a,2);
```

```
q<=a rol 2;
```

```
u<=a ror 2;
```

```
i<=rotate_left(a,2);
```

```
o<=rotate_right(a,2)
```

VHDL – Τελεστές (operators)


Προτεραιότητα

	Τελεστής	Σημασία
Υψηλότερη	not	NOT
	* / mod rem	MUL, DIV, MOD, REM
	+ -	PLUS, MINUS
	rol ror srl sll	Περιστροφή, λογική ολίσθηση
	< <= > >=	Σχετική σύγκριση
	= /=	Σύγκριση ισότητας
Χαμηλότερη	and or nand nor xor xnor	Λογικές πράξεις (εκτελούνται από αριστερά προς τα δεξιά)

VHDL – Τελεστές (operators)

Unsigned: Ισότητα/Σύγκριση

 - Πύλη XNOR: Ισότητα δύο bit
 - Εφαρμογή σε κάθε bit δύο απρόσημων αριθμών
- Στην VHDL, το $x = y$ δίνει boolean αποτέλεσμα
 - Ψευδές ή αληθές
 - Δεν μπορεί να γίνει ανάθεση σε σήμα `std_logic`



τελεστής

```
eq <= '1' when x = y else '0';
```

boolean

VHDL – Τελεστές (operators)

Unsigned: Ολίσθηση

- Λειτουργίες `shift_left` και `shift_right`
 - Αποτέλεσμα ίδιου μεγέθους με τον τελεστέο

Αποκοπή προς τα κάτω

$s = 00010011_2 = 19_{10}$



```
y <= shift_left(s, 2);
```



$y = 01001100_2 = 76_{10}$

$s = 00010011_2 = 19_{10}$



```
y <= shift_right(s, 2);
```



$y = 00000100_2 = 4_{10}$



VHDL – Τελεστές (operators)

Signed: Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση

- Πολλαπλασιασμός με 2^k
 - Αριστερή λογική ολίσθηση (όπως για απρόσημους)
- Διαίρεση με 2^k
 - Δεξιά αριθμητική ολίσθηση
 - Απόρριψη των k λιγότερο σημαντικών bit, και εισαγωγή k αντιγράφων του bit προσήμου στο περισσότερο σημαντικό άκρο
 - π.χ., $s = "11110011" \text{ -- } -13$
 $\text{shift_right}(s, 2) = "11111100" \text{ -- } -13 / 2^2$

Το πρόσημο πρέπει να παραμείνει

VHDL – Τελεστές (operators)

Μπορείτε να διαβάσετε και:

<https://www.nandland.com/vhdl/examples/example-shifts.html>

Μπορείτε να δείτε επίσης και τη συμπεριφορά τους σε bit_vector:

https://hdlworks.com/hdl_corner/vhdl_ref/VHDLContents/BitVector.htm

Συνοπτικός οδηγός VHDL

<https://www.ics.uci.edu/~jmoorkan/vhdlref/vhdl.html>

Για διαφορές mod/rem:

<https://stackoverflow.com/questions/25848879/difference-between-mod-and-rem-operators-in-vhdl>

Περίληψη

- Τελεστές
- Ολισθήσεις
- Selected Assignment
- Conditional Statements
- Διαβάζετε τις παραγράφους 3.1, 3.2 (θεωρία και VHDL) από Ashenden και 2.7, 2.8.1, 4.2.4, 4.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 (ΟΧΙ το κομμάτι της VERILOG) από το βιβλίο των Harris.
- Συνοπτικός οδηγός VHDL: https://redirect.cs.umbc.edu/portal/help/VHDL/summary_one.html