



dscal
DIGITAL SYSTEMS & COMPUTER ARCHITECTURE LABORATORY

Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης

4^η Διάλεξη

Εισαγωγή στο εργαλείο Vivado

Βασιλόπουλος Διονύσης

Ε.ΔΙ.Π Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

VHDL - Παράδειγμα

Πραγματικό πρόβλημα

Σε ένα Computer Room υπάρχουν δύο (2) αισθητήρες θερμοκρασίας (**Sensor_1** και **Sensor_2**) και δύο (2) κλιματιστικά (**AirCond_1** και **AirCond_2**). Το πρώτο κλιματιστικό (AirCond_1) λειτουργεί εάν τουλάχιστον ένας από τους δύο αισθητήρες ανιχνεύσουν θερμοκρασία άνω των 35 βαθμών στο computer room. Το δεύτερο κλιματιστικό (AirCond_2) λειτουργεί εάν και οι δύο αισθητήρες ανιχνεύσουν θερμοκρασία άνω των 35 βαθμών στο computer room. Θεωρείστε ότι κάθε αισθητήρας δίνει σήμα ('1') μόνο όταν η θερμοκρασία που ανιχνεύει γίνει μεγαλύτερη των 35 βαθμών (>35). Σε άλλη περίπτωση ο αισθητήρας στέλνει την τιμή '0'. Σχεδιάστε και υλοποιήστε το λογικό κύκλωμα που περιγράφει το ανωτέρω πρόβλημα. Το όνομα του Vivado Project θα είναι Lab_1, της οντότητας θα είναι CR_AC ενώ το όνομα της αρχιτεκτονικής Dataflow.

Σχεδιάστε και υλοποιήστε το λογικό κύκλωμα που περιγράφει το ανωτέρω πρόβλημα.

VHDL - Παράδειγμα


Πραγματικό πρόβλημα – Βήματα επίλυσης

1. Δημιουργία νέου project
2. Δημιουργία Entity – Εντοπισμός Input/Output του συστήματος
3. Δημιουργία Architecture – Θα έχετε (τουλάχιστον) τόσες εντολές όσες είναι και οι έξοδοι του συστήματος. Κάθε μία εντολή αντιστοιχεί σε μία έξοδο.
4. Δημιουργία RTL αναπαράστασης
5. Προσομοίωση

(Αναλυτικές οδηγίες στον Οδηγό Vivado στο eclass)

VHDL - Παράδειγμα

Απλοποιημένη μορφή κυκλώματος

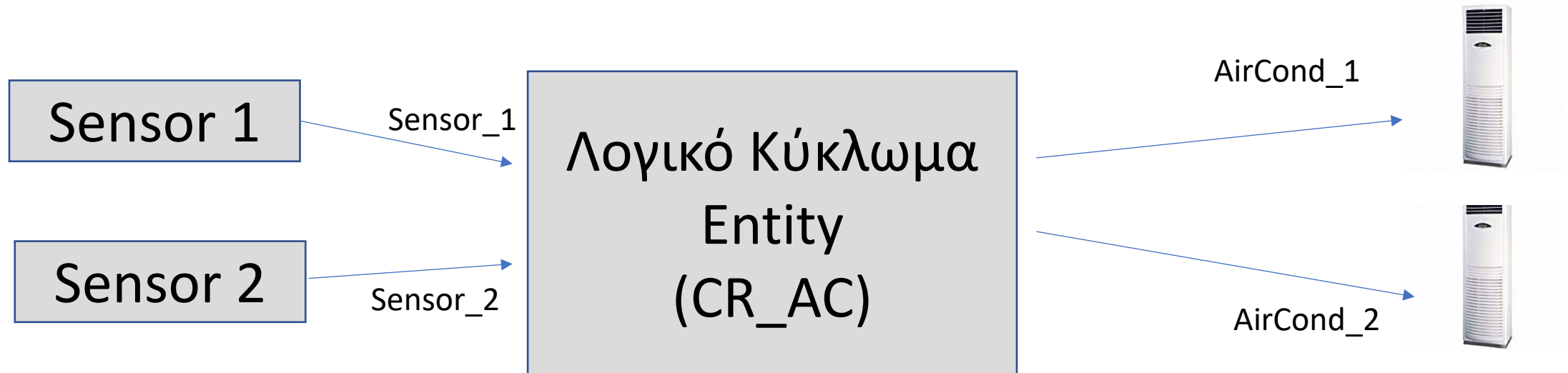


VHDL - Παράδειγμα

Περιγραφή Οντότητας (entity)

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;  
  
entity CR_AC is  
port (  
    Sensor_1      :in STD_LOGIC;  
    Sensor_2      :in STD_LOGIC;  
    AirCond_1     :out STD_LOGIC;  
    AirCond_2     :out STD_LOGIC  
);  
end entity CR_AC;
```

Περιγραφή Οντότητας

 

VHDL - Παράδειγμα

Λογική κατανόηση της άσκησης

- AirCond_1:** Ανάβει όταν δίνει σήμα τουλάχιστον ένας αισθητήρας =>
Ανάβει όταν δίνει σήμα οποιοσδήποτε αισθητήρας
- AirCond_2:** Ανάβει όταν δίνουν σήμα και οι δύο αισθητήρες

VHDL - Παράδειγμα

Πίνακας Αληθείας

Είσοδοι (Inputs)		Έξοδοι (outputs)	
Sensor_1	Sensor_2	AirCond_1	AirCond_2
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1

VHDL - Παράδειγμα

Πίνακας Αληθείας - Ελαχιστόροι

Είσοδοι (Inputs)		Έξοδοι (outputs)	
Sensor_1	Sensor_2	AirCond_1	AirCond_2
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1

AirCond_1= $Sensor_1' * Sensor_2 + Sensor_1 * Sensor_2' +$
 $Sensor_1 * Sensor_2 =$
 $Sensor_2 + Sensor_1 * Sensor_2' =$
Sensor_2 + Sensor_1

AirCond_2= $Sensor_1 * Sensor_2$

***=AND**

+ =OR

VHDL - Παράδειγμα


Υλοποίηση Αρχιτεκτονικής (Dataflow)

architecture Dataflow of CR_AC is
begin

```
AirCond_1<=Sensor_1 or Sensor_2;  
AirCond_2<=Sensor_1 and Sensor_2;
```

end architecture Dataflow;

Αρχιτεκτονική
Περιγραφή της λειτουργικότητας
που προσφέρει το λογικό
κύκλωμα



VHDL - Παράδειγμα

Τελική έκδοση προγράμματος

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
Entity CR_AC is
```

```
Port (
```

```
Sensor_1 :in std_logic;
```

```
Sensor_2 :in std_logic;
```

```
AirCond_1 :out std_logic;
```

```
AirCond_2 :out std_logic
```

```
);
```

```
end entity CR_AC;
```

```
architecture Dataflow of CR_AC is
```

```
begin
```


```
AirCond_1<=Sensor_1 or Sensor_2;
```

```
AirCond_2<=Sensor_1 and Sensor_2;
```

```
end architecture Dataflow;
```


VHDL - Παράδειγμα

Λογικό κύκλωμα: Αναπαράσταση RTL

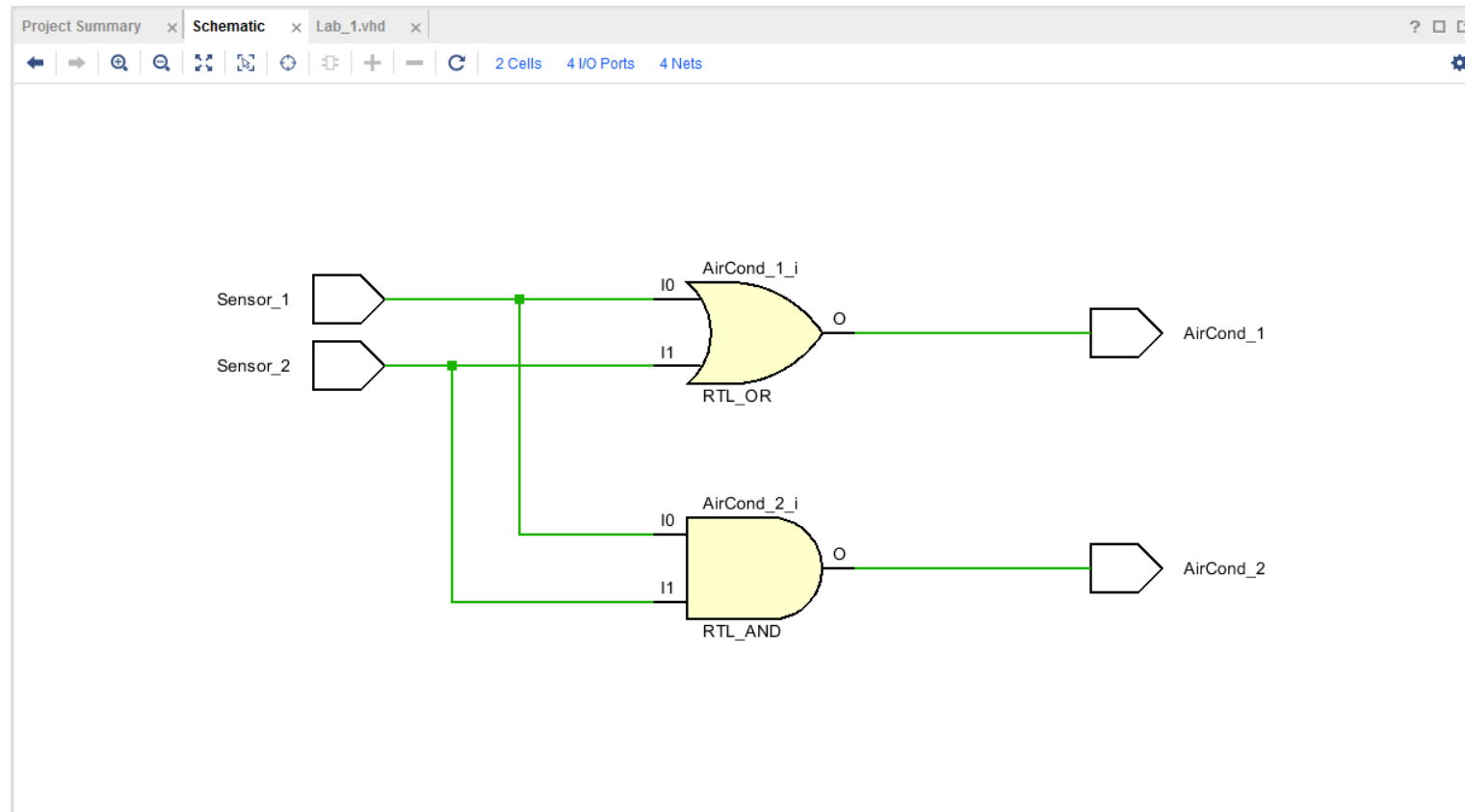

VHDL - Παράδειγμα

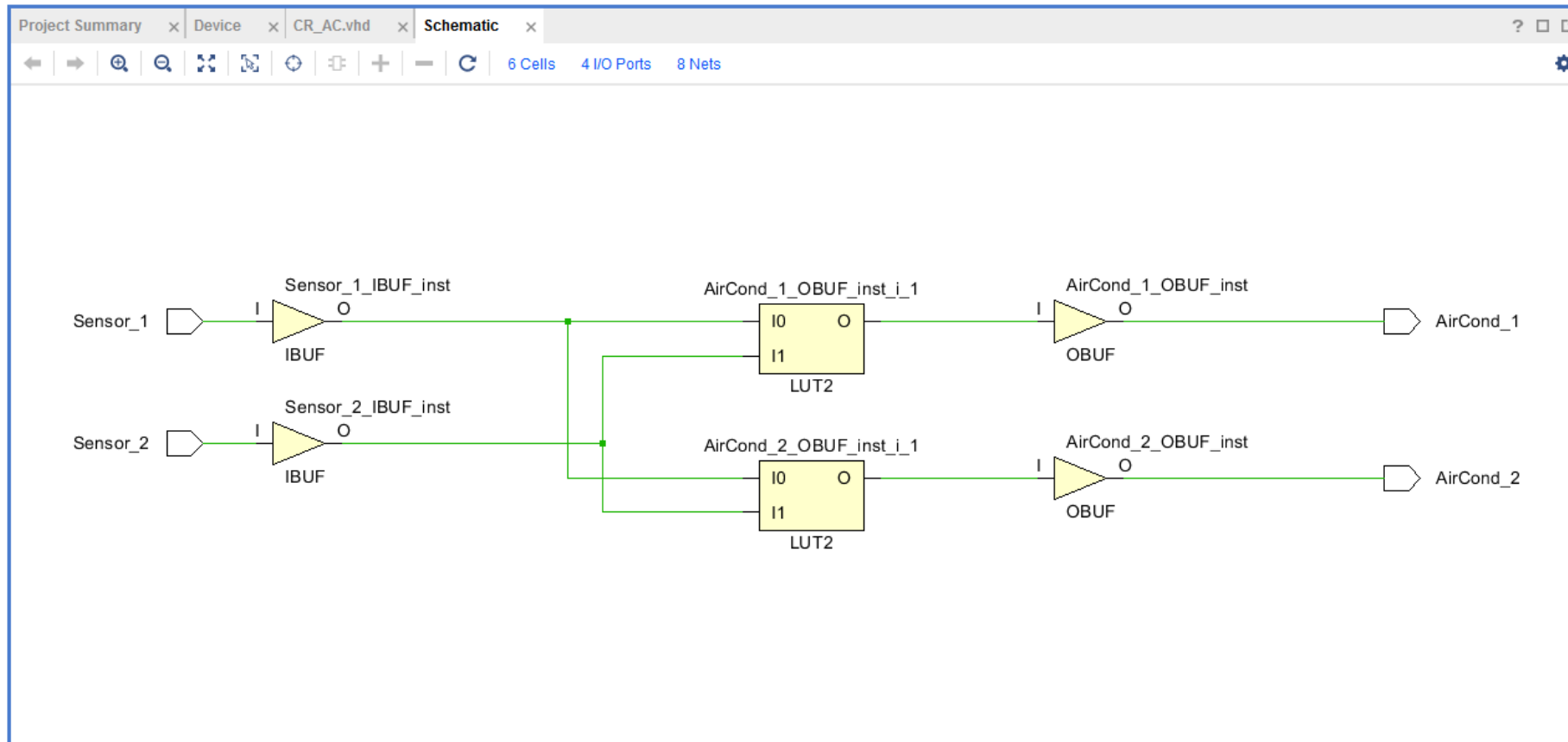Λογικό κύκλωμα: Φάση Σύνθεσης – LUT(LookUp Table), υλοποιούν Πίνακες Αληθείας (προγραμματιζόμενα μέρη της κάρτας FPGA)



VHDL - Παράδειγμα

Λογικό κύκλωμα: Φάση Σύνθεσης – LUT(LookUp Table), υλοποιούν Πίνακες Αληθείας (προγραμματιζόμενα μέρη της κάρτας FPGA)

Nets->Σύρματα

Cells->Ψηφιακά στοιχεία

The screenshot shows the Vivado 2019.2 interface for a synthesized design. The left sidebar contains the Project Manager and Synthesis sections. The main window is divided into three panes: Netlist, Schematic, and Cell Properties.

- Netlist:** Shows a hierarchy of components including CR_AC, Nets (8), and Leaf Cells (6). The Leaf Cells list includes AirCond_1_OBUF_inst (OBUF), AirCond_1_OBUF_inst_i_1 (LUT2), AirCond_2_OBUF_inst (OBUF), AirCond_2_OBUF_inst_i_1 (LUT2), Sensor_1_IBUF_inst (IBUF), and Sensor_2_IBUF_inst (IBUF).
- Schematic:** Displays a logic diagram with two sensors (Sensor_1, Sensor_2) connected to two LUT2 blocks (AirCond_1_OBUF_inst_i_1 and AirCond_2_OBUF_inst_i_1). The LUT2 blocks are connected to two OBUF blocks (AirCond_1_OBUF_inst and AirCond_2_OBUF_inst), which are then connected to two air conditioning units (AirCond_1, AirCond_2).
- Cell Properties:** Shows the properties for the selected LUT2 cell, AirCond_1_OBUF_inst_i_1. The Truth Table tab is active, displaying a 2x2 truth table:

I1	I0	O=I0 + I1
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


The Tcl Console at the bottom shows the following messages:

```
Netlist sorting complete. Time (s): cpu = 00:00:00 ; elapsed = 00:00:00 . Memory (MB): peak = 1084.215 ; gain = 0.000
INFO: [Project 1-479] Netlist was created with Vivado 2019.2
INFO: [Project 1-570] Preparing netlist for logic optimization
```

LUT: Πίνακας Αληθείας

VHDL – Παράδειγμα σε Vivado

Ψηφιακό κύκλωμα - VHDL: Προσομοίωση

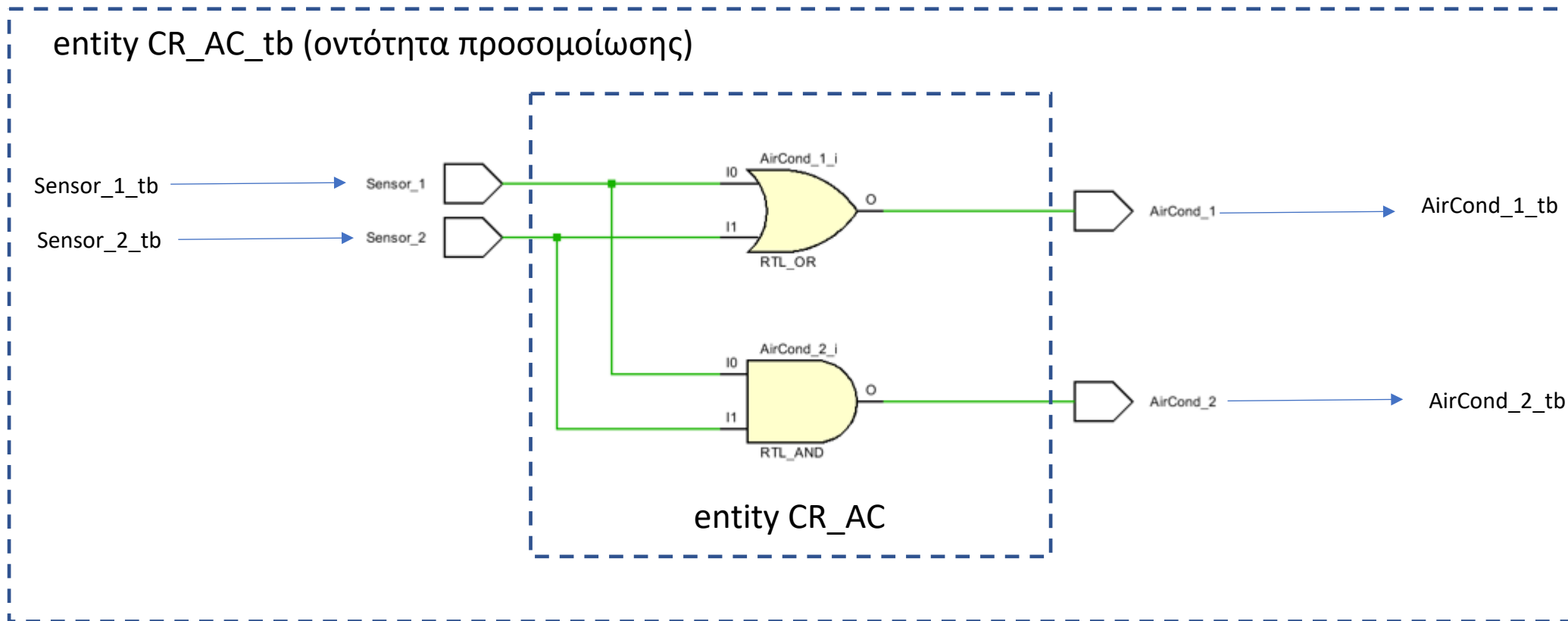

VHDL - Παράδειγμα

Προσομοίωση (Πρόγραμμα testbench)

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity CR_AC_tb is
end CR_AC_tb;

architecture Behavioral of CR_AC_tb is

component CR_AC is
Port (
Sensor_1  :in std_logic;
Sensor_2  :in std_logic;
AirCond_1 :out std_logic;
AirCond_2 :out std_logic);
end component CR_AC;

-- Internal Signals: One for each port
signal Sensor_1_tb  :std_logic; signal Sensor_2_tb  :std_logic;
signal AirCond_1_tb :std_logic; signal AirCond_2_tb :std_logic;

begin

-- create entity into testbench entity
test_entity: CR_AC port map (Sensor_1=>Sensor_1_tb,
Sensor_2=>Sensor_2_tb, AirCond_1=>AirCond_1_tb,
AirCond_2=>AirCond_2_tb);

enter_test_values: process is
begin


Sensor_1_tb<='0';Sensor_2_tb<='0';wait for 20 ns;
Sensor_1_tb<='0';Sensor_2_tb<='1';wait for 20 ns;
Sensor_1_tb<='1';Sensor_2_tb<='0';wait for 20 ns;
Sensor_1_tb<='1';Sensor_2_tb<='1';wait for 20 ns;

end process enter_test_values;

end architecture Behavioral;
```

VHDL - Παράδειγμα

Προσομοίωση Behavioral (Χρονοσειρά)

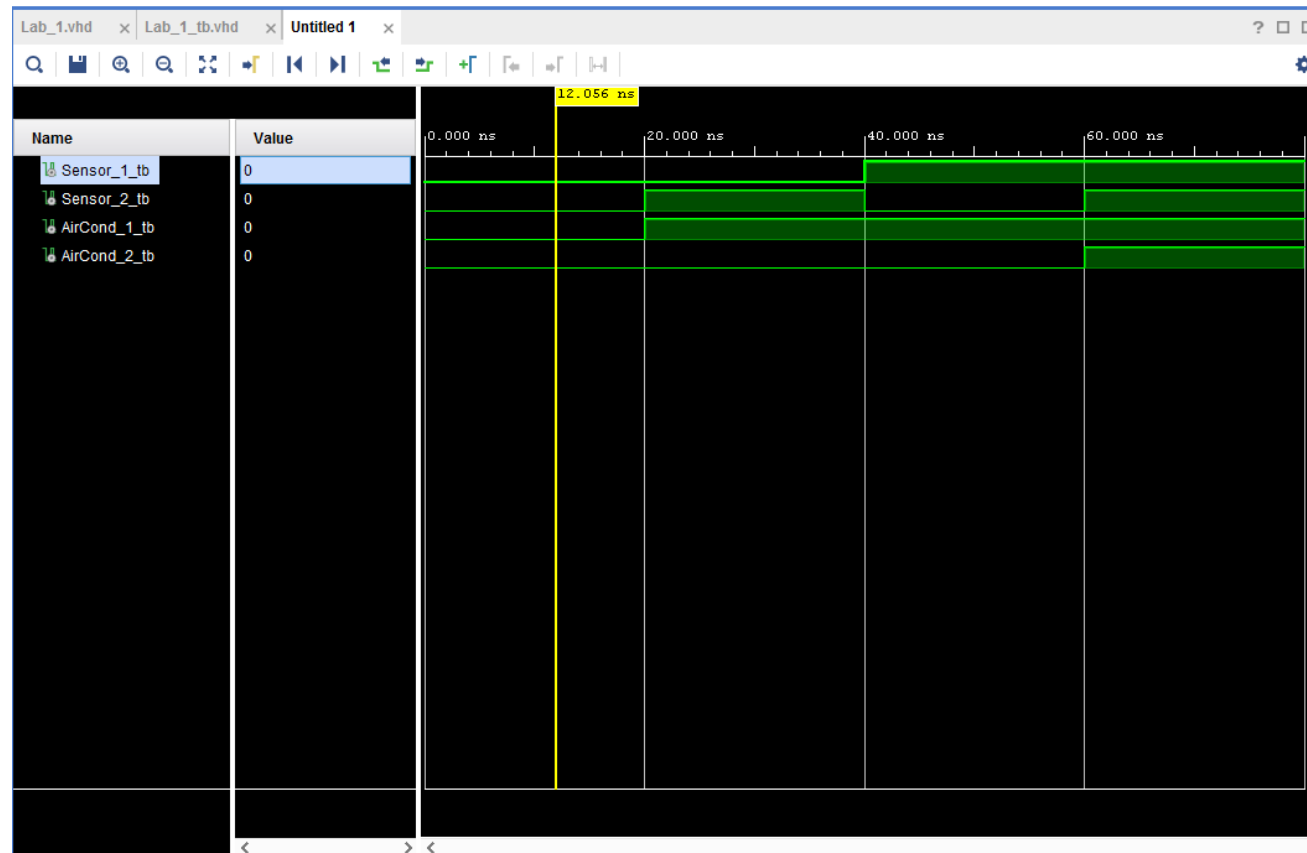

Περίληψη

- Ανάπτυξη βήμα-βήμα μιας απλής εφαρμογής στο Vivado
- RTL->Synthesis
- Προσομοίωση
- LUT
- Διαβάζετε τον οδηγό Vivado