

Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης

7^η Διάλεξη

**Κωδικοποιητές – Αποκωδικοποιητές - FOR– Generic – Constant
Ακολουθιακά Κυκλώματα**

Βασιλόπουλος Διονύσης

Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ

VHDL – Κωδικοποίηση

- Πώς αναπαριστούμε πληροφορία με περισσότερες από δύο πιθανές τιμές;
 - Πολλαπλά δυαδικά σήματα (πολλαπλά bit)
- (a_1, a_0) : (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)
 - Αυτός είναι ένας δυαδικός κώδικας
 - Κάθε ζεύγος τιμών είναι μια κωδική λέξη

VHDL – Κωδικοποίηση

Code Length

- Ένας κώδικας των n bit έχει 2^n κωδικές λέξεις
- Για να αναπαραστήσουμε N πιθανές τιμές
 - χρειαζόμαστε τουλάχιστον $\lceil \log_2 N \rceil$ bit για τις λέξεις
 - περισσότερα bit μπορούν να είναι χρήσιμα σε κάποιες περιπτώσεις
- Παράδειγμα: κώδικας εκτυπωτή ψεκασμού
 - Black, cyan, magenta, yellow, light cyan, light magenta
 - έξι τιμές, $\lceil \log_2 6 \rceil = 3$
 - Black : (0, 0, 1), cyan : (0, 1, 0), magenta : (0, 1, 1),
yellow : (1, 0, 0), light cyan : (1, 0, 1), light magenta : (1, 1, 0)

VHDL – Κωδικοποίηση

One Hot

- Κάθε κωδική λέξη έχει ακριβώς ένα bit με την τιμή '1'
- Φωτεινός σηματοδότης:
 - κόκκινο: (1,0,0), πορτοκαλί: (0,1,0), πράσινο: (0,0,1)
 - τρεις αγωγοί σημάτων: κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο
- Κάθε bit ενός κώδικα one-hot αντιστοιχεί σε μια κωδικοποιημένη τιμή
 - Μήκος κώδικα ίσο με πλήθος των προς κωδικοποίηση τιμών.
 - Όχι ελάχιστο μήκος

VHDL – Κωδικοποίηση

Παράδειγμα One Hot (1/2)

- Ελεγκτής φωτεινού σηματοδότη με κώδικα 1-hot
 - enable = 1: lights_out = lights_in
 - enable = 0: lights_out = (0, 0, 0)

```
library ieee; use          ieee.std_logic_1164.all;
entity    light_controller is
    port   ( lights_in   :      in    std_logic_vector(1 to 3);
             enable      :      in    std_logic;
             lights_out   :      out   std_logic_vector(1 to 3) );
end entity light_controller;
```

VHDL – Κωδικοποίηση

Παράδειγμα One Hot (2/2)


```
architecture      and_enable of      light_controller is
begin
    lights_out(1)   <=  lights_in(1)    and  enable;
    lights_out(2)   <=  lights_in(2)    and  enable;
    lights_out(3)   <=  lights_in(3)    and  enable;
end architecture      and_enable;
```

```
architecture      conditional_enable of      light_controller is
begin
    lights_out      <=  lights_in      when enable = '1' else
                      "000";
end architecture      conditional_enable;
```

or just **when enable**



VHDL – Αποκωδικοποίηση

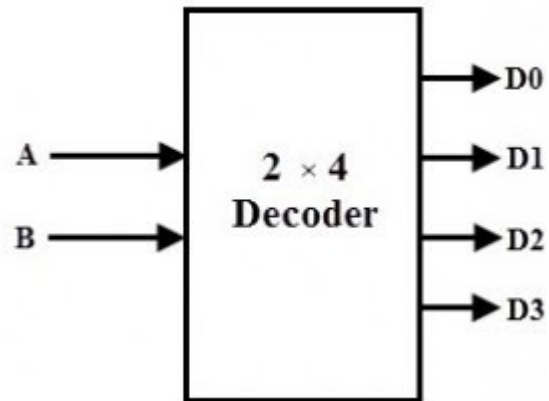

- Ο αποκωδικοποιητής εξάγει σήματα ελέγχου από ένα δυαδικά κωδικοποιημένο σήμα
 - Ένα σήμα ανά κωδική λέξη
 - Το σήμα ελέγχου είναι 1 όταν η είσοδος έχει την αντίστοιχη κωδική λέξη, διαφορετικά 0

VHDL – Αποκωδικοποίηση

One Hot Decoder (2 είσοδοι – 4 έξοδοι)

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity decoder_2to4 is
Port (
    input : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
    output : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
end decoder_2to4;
architecture Behavioral of decoder_2to4 is
begin
    process(input) is
    begin
        case input is
            when "00" => output <= "0001";
            when "01" => output <= "0010";
            when "10" => output <= "0100";
            when "11" => output <= "1000";
            when others => output <= "0000"; -- Default case
        end case;
    end process;
end Behavioral;
```


```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity decoder_2to4 is
Port (
    input : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0); -- 2-bit input
    output : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) -- 4-bit
output);
end decoder_2to4;

architecture Dataflow of decoder_2to4 is
begin
    output <= "0001" when input = "00" else
        "0010" when input = "01" else
        "0100" when input = "10" else
        "1000" when input = "11" else
        "0000"; -- Default case
end Dataflow;
```


VHDL – Αποκωδικοποίηση

Παράδειγμα BCD to 7segment (1/2)

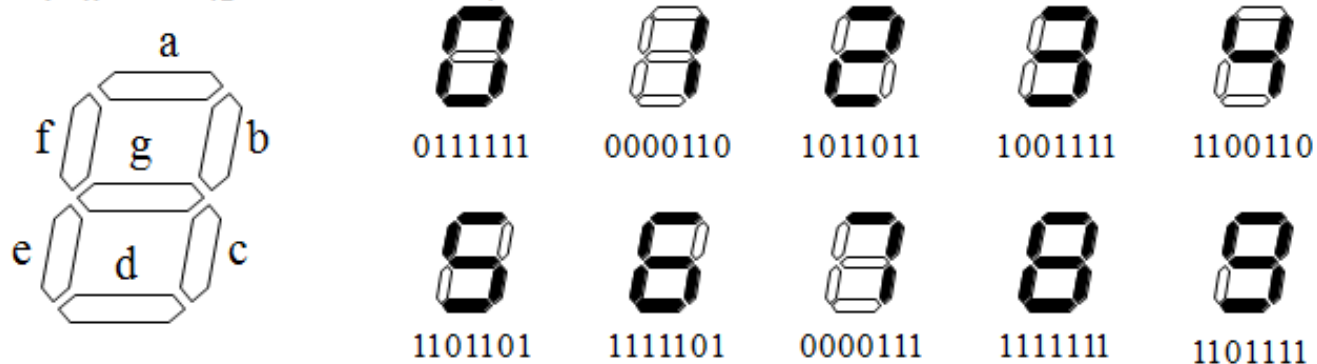- Αποκωδικοποιεί τον κώδικα BCD (binary coded decimal) για να οδηγήσει μια οθόνη (LED ή LCD) 7 τμημάτων
 - Τμήματα: (g, f, e, d, c, b, a)



- Κώδικας BCD: Δυαδικά κωδικοποιημένοι δεκαδικοί
 - Κώδικας 4 bit για τα δεκαδικά ψηφία

0: 0000	1: 0001	2: 0010	3: 0011	4: 0100
5: 0101	6: 0110	7: 0111	8: 1000	9: 1001

VHDL – Αποκωδικοποίηση

Παράδειγμα BCD to 7segment (2/2)

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;  
entity seven_seg_decoder is  
  port ( bcd   : in std_logic_vector (3 downto 0);  
        blank : in std_logic;  
        seg    : out std_logic_vector (7 downto 1) );  
end entity seven_seg_decoder;
```

```
architecture behavior of seven_seg_decoder is  
  signal seg_tmp : std_logic_vector (7 downto 1);  
begin  
  with bcd select  
    seg_tmp <= "0111111" when "0000", -- 0  
              "0000110" when "0001", -- 1  
              "1011011" when "0010", -- 2  
              "1001111" when "0011", -- 3  
              ...  
              "1101111" when "1001", -- 9  
              "1000000" when others; -- "-"  
  seg <= "0000000" when blank = '1' else seg_tmp;  
end architecture behavior;
```

Selected signal assignment



VHDL – Επαναλήψεις

Εντολή FOR

optional_label: for variable in range **loop**

sequential statements;

end loop;

θα το χρησιμοποιείτε
για simulation

Δεν χρειάζεται δήλωση.
Ο τύπος υπονοείται ως
integer
Μπορεί να είναι και
2 downto 0.

Μόνο μέσα
σε Process


```
for i in 0 to 2 loop
  a_tb<=std_logic_vector(to_signed(i,a_tb'length));
  for j in 0 to 2 loop
    b_tb<=std_logic_vector(to_signed(j,a_tb'length));wait for 10ns;
  end loop;
end loop;
```

wait μόνο σε simulation

Το for εκτελείται
ακολουθιακά.
Πρέπει να εκτελεστεί
σε ένα κύκλο ρολογιού

VHDL – Generic

```
entity MUX2in1_n is
generic (WIDTH : positive := 8); -- προεπιλεγμένη τιμή
port (      S: in STD_LOGIC;
          A0: in STD_LOGIC_VECTOR (WIDTH-1 downto 0);
          A1: in STD_LOGIC_VECTOR (WIDTH-1 downto 0);
          Y: out STD_LOGIC_VECTOR (WIDTH-1 downto 0));
end MUX2in1_n;
architecture BEHAVIORAL of MUX2in1_n is
begin
process (A0, A1, S)
begin
    if (S = '0') then
        Y <= A0;
    else
        Y <= A1;
    end if;
end process;
end BEHAVIORAL;
```

 

VHDL – Generic

Παραμετροποίηση του μεγέθους μίας αρτηρίας (bus) σε μία οντότητα με τη δήλωση της εντολής generic που ορίζει την σταθερά WIDTH

- Η δήλωση της εντολής generic γίνεται πριν από τη δήλωση των ports στην αρχή της οντότητας
- Η σταθερά WIDTH είναι θετικός ακέραιος (positive) και μπορεί να έχει προεπιλεγμένη τιμή
 - generic (WIDTH: positive := 8);
- Η σταθερά WIDTH χρησιμοποιείται κατά τη δήλωση των ports
 - STD_LOGIC_VECTOR (WIDTH-1 downto 0);
- Η τιμή της σταθεράς WIDTH μπορεί να παρακάμψει την προεπιλεγμένη τιμή με τη φράση generic map (συνδυάζεται με το port map).
 - generic map (WIDTH => 8)
- Πιθανότατα θα έχει κάποια προβλήματα στην προσομοίωση (Σύνθεση/Υλοποίηση)
<https://electronics.stackexchange.com/questions/571759/when-to-set-defaults-for-vhdl-generics>
<https://fpgatutorial.com/vhdl-generic-generate/>

VHDL – Constant

Μπορούν να δηλωθεί στην οντότητα, αρχιτεκτονική ή και σε process. Ανάλογα με το που δηλώνεται έχει και την ανάλογη εμβέλεια/ορατότητα (visibilty).

Δήλωση

constant constant_name : type := value;

constant Size: Positive := 8;


Η τιμή της ΔΕΝ αλλάζει ποτέ

https://www.hdlworks.com/hdl_corner/vhdl_ref/VHDLContents/Constant.htm

https://peterfab.com/ref/vhdl/vhdl_renerta/source/vhd00022.htm

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

- Οι έξοδοι Q_t (τιμή εξόδου τη χρονική στιγμή t) των ακολουθιακών κυκλωμάτων εξαρτώνται όχι μόνο από τις τρέχουσες τιμές των εισόδων, αλλά και από τις προηγούμενες τιμές των εξόδων Q_{t-1} . Στο κύκλωμα αυτό εμφανίζετε ως ανάδραση
- Έχουν μνήμη (κατάσταση-state). Για N αποθηκευμένες καταστάσεις το κύκλωμα χρειάζεται από $\log_2 N$ έως και N bit.
- Οι έξοδοι είναι συνάρτηση των εισόδων και της αποθηκευμένης κατάστασης.
- Συνήθως υπάρχει ρολόι (CLK)

 

3 Block


- Λογική επόμενης κατάστασης (συνδυαστικό)
- Καταχωρητής κατάστασης
- Λογική εξόδου (συνδυαστικό)

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

S-R Latch (1^η έκδοση)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

 entity sr_latch is
  Port (
    S : in STD_LOGIC; -- Set input
    R : in STD_LOGIC; -- Reset input
    Q : out STD_LOGIC; -- Q output
    Qn : out STD_LOGIC -- Q' (complement of Q) output
  );
end sr_latch;
```



```
architecture Behavioral of sr_latch is
begin
  process(S, R)
  begin
    if S = '1' and R = '0' then
      Q <= '1';
      Qn <= '0';
    elsif S = '0' and R = '1' then
      Q <= '0';
      Qn <= '1';
    elsif S = '0' and R = '0' then -- No action, keep values
    else -- Invalid state (S = '1' and R = '1')
      Q <= '0'; -- Intermediate state
      Qn <= '0';
    end if;
  end process;
end Behavioral;
```

Πίνακας Αλήθειας


S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	Q_{prev}	$\bar{Q}_{prev}$
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

S-R Latch (2^η έκδοση)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

 entity sr_latch is
  Port (
    S : in STD_LOGIC; -- Set input
    R : in STD_LOGIC; -- Reset input
    Q : out STD_LOGIC; -- Q output
    Qn : out STD_LOGIC -- Q' (complement of Q) output
  );
end sr_latch;
```



architecture Dataflow of sr_latch is

```
  signal Q_in  : STD_LOGIC := '0'; -- Internal feedback for Q
  signal Qn_in : STD_LOGIC := '1'; -- Internal feedback for Q'
```

```
begin
  -- Concurrent feedback logic
  Q_in  <= not (R or Q_in); -- Q feedback
  Qn_in <= not (S or Qn_in); -- Q' feedback

  -- Map internal signals to outputs
  Q <= Q_in;
  Qn <= Qn_in;

end Dataflow;
```


VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

D Latch

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity d_latch is
  Port (
    D : in STD_LOGIC; -- Data input
    CLK : in STD_LOGIC; -- Clock input
    Q : out STD_LOGIC; -- Output
    Qn : out STD_LOGIC -- Complementary output
  );
end d_latch;
```

CLK	D	D'	S	R	Q	$\bar{Q}$
0	X	X'	0	0	Q_{prev}	$\bar{Q}_{prev}$
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0

 architecture Behavioral of d_latch is
 signal Q_next : STD_LOGIC := '0'; -- Internal signal for Q
begin
 -- Latch behavior with concurrent assignments
 Q_next <= D when CLK = '1' else
 Q_next;
 Q <= Q_next; -- Assign internal signal to Q
 Qn <= not Q_next; -- Complementary output
end Behavioral;



VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

D Flip Flop



- Στοιχείο αποθήκευσης του 1 bit
- Άλλοι τύποι flip-flop
 - JK, T (toggle)

```
entity dff is
  port ( clk,d : in std_logic;
        q      : out std_logic);
end entity;
architecture beh of dff is
begin
  process (clk)
  begin
    if clk'event and clk = '1' then
      q <= d;
    end if;
  end process;
end beh;
```

Σε όλους τους VHDL compiler δημιουργεί F/F.

Δεν χρειάζεται else, θεωρεί ότι αν δεν έχουμε ανοδική ακμή του clk κρατά την προηγούμενη τιμή

Μόνο το clk στο sensitivity list

  

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα



D Flip Flop with Enable

Η αποθήκευση της τιμής D εξαρτάται από το σήμα έγκρισης CE (en)

- Αποθηκεύει μόνο όταν CE = 1 σε μια ανοδική ακμή ρολογιού
- Το CE είναι μια σύγχρονη είσοδος ελέγχου

```
entity dff_en is
  port ( clk   : in std_logic;
        ce    : in std_logic;
        d     : in std_logic;
        q     : out std_logic);
end dff_en ;
architecture beh of dff_en is
begin
  process (clk)
  begin
    if clk'event and clk='1' then
      if ce='1' then
        q <= d;
      end if;
    end if;
  end process;
end beh;
```

Σύγχρονο: Πρώτα έλεγχος
για το clock

 
 


VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

D Flip Flop with Reset (σύγχρονο) και Enable

- Η είσοδος μηδενισμού (reset) θέτει την αποθηκευμένη τιμή στο 0
 - η είσοδος reset πρέπει να είναι σταθερή γύρω από την ανοδική ακμή του clk

```
entity dff_en_reset is
  port ( clk      : in std_logic;
        ce,reset  : in std_logic;
        d         : in std_logic;
        q         : out std_logic);
end dff_en ;
architecture beh of dff_en_reset is
begin
  process (clk)
  begin
    if clk'event and clk='1' then
      if reset = '1' then
        q <= '0';
      elsif ce = '1' then
        q <= d;
      end if;
    end if;
  end process;
end beh;
```

 
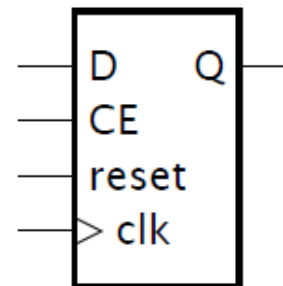


VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

D Flip Flop with Reset (ασύγχρονο)

- Η είσοδος μηδενισμού (reset) θέτει την αποθηκευμένη τιμή στο 0
 - το reset μπορεί να γίνει 1 οποιαδήποτε στιγμή, και το αποτέλεσμα είναι άμεσο
 - το συμπεριλαμβάνουμε στη λίστα ευαισθησίας (η διεργασία ανταποκρίνεται άμεσα σε αλλαγή)

```
entity dff_en_areset is
  port ( clk      : in std_logic;
         ce,reset : in std_logic;
         d        : in std_logic;
         q        : out std_logic);
end dff_en ;
architecture beh of dff_en_areset is
begin
  process (clk, reset)
  begin
    if reset = '1' then
      q <= '0';
    elsif clk'event and clk='1' then
      if ce = '1' then
        q <= d;
      end if;
    end if;
  end process;
end beh;
```

  


VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Καταχωρητές (D Flip Flop με ασύγχρονο reset)

Αποθηκεύουν μια τιμή πολλών bit

 - Ένα flip-flop D ανά bit
- Απαιτεί αλλαγή στο array data type
 - std_logic_vector



```
entity reg_reset is
    port (clk, reset: in std_logic;
          d: in std_logic_vector(7 downto 0);
          q: out std_logic_vector(7 downto 0)
    );
end reg_reset;

architecture beh of reg_reset is
begin
    process (clk, reset)
    begin
        if (reset='1') then
            q <= (others=>'0');
        elsif (clk'event and clk='1') then
            q <= d;
        end if;
    end process;
end beh;
```



Συντομογραφία του
όλα στο 0

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Pipelines (διοχέτευση)

$$\text{Συνολική καθυστέρηση} = \text{Delay}_1 + \text{Delay}_2 + \text{Delay}_3$$

  Διάστημα μεταξύ των εξόδων > Συνολική καθυστέρηση



$$\text{Περίοδος ρολογιού} = \max(\text{Delay}_1, \text{Delay}_2, \text{Delay}_3)$$

$$\text{Συνολική καθυστέρηση} = 3 \times \text{περίοδος ρολογιού}$$

$$\text{Διάστημα μεταξύ των εξόδων} = 1 \text{ περίοδος ρολογιού}$$

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Συσσωρευτής (accumulator 1/2)

Αθροίστε μια ακολουθία.

Ένας νέος αριθμός (**data_in**) φτάνει σε κάθε ανοδική ακμή του clock.

Το άθροισμα (**data_out**) μηδενίζει με σύγχρονο reset

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;use ieee.numeric_std.ALL;

entity accumulator is

port (
    clk :in std_logic;
    reset : in std_logic;
    data_in : in std_logic_vector(15 downto 0);
    data_out : out std_logic_vector(19 downto 0));

end entity accumulator;
```

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Συσσωρευτής (accumulator 2/2)

architecture rtl of accumulator is


```
signal sum, new_sum : signed(19 downto 0);
begin
  new_sum <= sum+resize(data_in, sum'length);
  reg: process (clk) is
  begin
    if rising_edge(clk) then
      if reset = '1' then
        sum <= (others => '0');
      else
        sum <= new_sum;
      end if;
    end if;
  end process reg;

  data_out <= std_logic_vector(sum);
end architecture rtl;
```

Συνδυαστικό
κύκλωμα
Εξόδου

Συνδυαστικό κύκλωμα
επόμενης κατάστασης

 Εναλλακτικός τρόπος
για την ανοδική ακμή του
clk. Το rising_edge είναι
συνάρτηση για οποιοδήποτε
σήμα.



Συνδυαστικό κύκλωμα
Εξόδου

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Μετρητές (counters)

- Αποθηκεύουν την τιμή ενός απρόσημου ακεραίου
 - αυξάνουν ή μειώνουν την τιμή
- Χρησιμοποιούνται για να μετράνε πόσες φορές:
 - έχουν συμβεί κάποια γεγονότα
 - έχει επαναληφθεί ένα βήμα επεξεργασίας
- Χρησιμοποιούνται ως χρονομετρητές (timers)
 - μετράνε πόσα χρονικά διαστήματα έχουν περάσει καθώς αυξάνονται περιοδικά

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Μετρητές ασύγχρονοι

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity async_counter is
  Port (
    clk : in std_logic;
    reset : in std_logic;
    count : out std_logic_vector(4 downto 0)
  );
end entity async_counter;
```

```
architecture rtl of async_counter is
  signal count_reg : unsigned(4 downto 0) := (others => '0');
begin
```

```
process (clk, reset)
begin
  if reset = '1' then
    count_reg <= (others => '0');
  elsif rising_edge(clk) then
    if count_reg = 20 then
      count_reg <= (others => '0');
    else
      count_reg <= count_reg + 1;
    end if;
  end if;
end process;

count <= std_logic_vector(count_reg);

end architecture rtl;
```

Μετρητής από το 0
έως το 20. Επόμενη
τιμή από το 20 είναι
το 0.

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Δεκαδικός Μετρητής (σύγχρονος)

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity decade_counter is
  Port (
    clk   : in std_logic;
    reset : in std_logic;
    counts : out std_logic_vector(3 downto 0)
  );
end entity decade_counter;
```

```
architecture rtl of decade_counter is
  signal count_reg : unsigned(3 downto 0) := (others => '0');
```

```
begin
  process (clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      if reset = '1' then
        count_reg <= (others => '0');
      elsif count_reg = 9 then
        count_reg <= (others => '0');
      else
        count_reg <= count_reg + 1;
      end if;
    end if;
  end process;
  counts <= std_logic_vector(count_reg);
end architecture rtl;
```

Μετρητής από 0 έως
το 9. Επόμενη τιμή
από το 9 είναι το 0.

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Μετρητής με Περιοδικό Σήμα Ελέγχου

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
```

```
entity periodic_control_counter is
```

```
  Port (  
    clk : in std_logic;  
    reset : in std_logic;  
    ctrl : out std_logic  
  );
```

```
end entity periodic_control_counter;
```

```
architecture rtl of periodic_control_counter is
```

```
  signal count_reg : unsigned(4 downto 0) := (others => '0');  
begin
```

```
  process (clk)
```

```
  begin
```

```
    if rising_edge(clk) then
```

```
      if reset = '1' then
```

```
        count_reg <= (others => '0');
```

```
      else
```

```
        count_reg <= count_reg + 1;
```

```
      end if;
```

```
    end if;
```

```
  end process;
```

```
  ctrl <= '1' when (count_reg = 4) or (count_reg = 12)
```

```
    else '0';
```

```
end architecture rtl;
```

Μετρητής από 0 έως
το 31. Επόμενη τιμή
από το 31 είναι το 0.

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Ασύγχρονος Μετρητής με φόρτωση

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity sync_load_counter is
  Port (
    clk      : in std_logic;
    reset    : in std_logic;
    load     : in std_logic;
    load_value : in std_logic_vector(4 downto 0);
    counts   : out std_logic_vector(4 downto 0)
  );
end entity sync_load_counter;
architecture rtl of sync_load_counter is
  signal count_reg : unsigned(4 downto 0) := (others => '0');
begin
```

```
  process(clk, reset)
  begin
    if reset = '1' then
      count_reg <= (others => '0');
    elsif rising_edge(clk) then
      if load = '1' then
        count_reg <= unsigned(load_value);
      else
        count_reg <= count_reg + 1;
      end if;
    end if;
  end process;
  counts <= std_logic_vector(count_reg);
end architecture rtl;
```

Μετρητής από 0 έως το 31. Επόμενη τιμή από το 31 είναι το 0.

Περίληψη

- Κωδικοποίηση/Αποκωδικοποίηση (One hot/BCD)
- For
- Generic, Constant
- Ακολουθιακά κυκλώματα
- Latches/Flip Flop/Registers
- Accumulator, counter
- Διαβάσετε τις παραγράφους 2.3.1, 4.1, 4.1.1, 4.2 (θεωρία και VHDL) από Ashenden
- Διαβάστε τις παραγράφους 2.8.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 4.4, 4.8, 4.9, 7.5 (ΟΧΙ το κομμάτι της VERILOG) από το βιβλίο των Harris.
- Διαβάστε τις παραγράφους 4.3, 4.4, 5.1-5.6, 5.9, 5.13, 12.8, 12.10.1, 12.10.2, 12.10.5, 12.10.6, 12.10.8, 12.10.9 από το βιβλίο των Brown-Vranesic.