

Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης


3^η Διάλεξη

**Ανάπτυξη προγράμματος στη VHDL
(Αρχιτεκτονική Dataflow)**

Βασιλόπουλος Διονύσης

Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

 Ψηφιακό κύκλωμα – VHDL: Entity (Input/Output PORTS)



library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

Υποχρεωτικές Βιβλιοθήκες


Περιγραφή Οντότητας

entity buzzer **is**


port (
above_25: **in** std_logic;
above_30: **in** std_logic;
low_level: **in** std_logic;
buzzer : **out** std_logic);

end entity buzzer;

 Ψηφιακό κύκλωμα – VHDL: Entity (Input/Output PORTS)



 Ψηφιακό κύκλωμα – VHDL: Entity (Input/Output PORTS)



Χωρίς τις Βιβλιοθήκες

```
--library IEEE;  
--use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

Περιγραφή Οντότητας

```
entity buzzer is  
  
  port (  
    above_25: in bit;  
    above_30: in bit;  
    low_level: in bit;  
    buzzer : out bit);  
  
end entity buzzer;
```

Ο τύπος **bit**, (αλλά και **bit_vector**, ...) υποστηρίζεται χωρίς την ανάγκη κλήσης βιβλιοθηκών

Ψηφιακό κύκλωμα – Αναπαράσταση σε VHDL – Entity: Input/Output

- Περιγράφει τη διασύνδεση μίας λογικής μονάδας, χωρίς να προσδιορίζει τη συμπεριφορά της (μαύρο κουτί - black box)
- Η διασύνδεση της μονάδας περιγράφεται με μία δήλωση των **διαύλων/θυρών επικοινωνίας (ports - signals)**

```
entity entity_name is -- σχόλια
    port (
        signal_name: mode
    signal_type;
        signal_name: mode
    signal_type;
        ...
        signal_name: mode
    signal_type);
end entity entity_name;
```

Ψηφιακό κύκλωμα – Αναπαράσταση σε VHDL – Entity: Input/Output

- **entity_name**: το όνομα της οντότητας
- **signal_name**: το όνομα του σήματος
(εάν είναι πολλά σήματα χωρίζονται με κόμμα)
- **mode**: η κατεύθυνση του σήματος
 - **in**: είσοδος της οντότητας
 - **out**: έξοδος της οντότητας
 - **inout**: είσοδος ή έξοδος της οντότητας (bidirectional), (ΔΕΝ θα μας απασχολήσει στο μάθημα)
- **signal_type**: ο τύπος του σήματος (STD_LOGIC ή άλλος)

Ψηφιακό κύκλωμα – Αναπαράσταση σε VHDL – Ονόματα & Ετικέτες

- Είναι **μοναδικά** μέσα σε μία συγκεκριμένη οντότητα (και αρχιτεκτονική)
- Τα σχόλια σε μία γραμμή έπονται του --
- Χρησιμοποιούνται οι χαρακτήρες: **a-z, A-Z, 0-9, _**
- Δεν χρησιμοποιούνται οι χαρακτήρες, όπως: **+, -, !, &**
- Δεν χρησιμοποιούνται ούτε **σημεία στίξης** στα ονόματα και τις ετικέτες, ούτε διπλό **"_"**, δηλαδή **__**
- Δεν διαχωρίζονται κεφαλαία γράμματα από μικρά
- Ο πρώτος χαρακτήρας είναι **αλφαβητικός**
- **Προσοχή στις δεσμευμένες λέξεις**

VHDL – Τύποι σημάτων

Std_logic

Τιμή	Modeling for simulation	Synthesis
U	Uninitialized	Uninitialized
X	Strong driven unknown	Don't care
0	Strong driven 0	0
1	Strong driven 1	1
Z	High impedance	High impedance
W	Weakly driven unknown	Don't care
L	Weakly driven 0	0
H	Weakly driven 1	1
-	Don't care	Don't care

VHDL – Τύποι σημάτων

std_logic_vector

```
signal_0: out std_logic;  
signal_1: out std_logic;  
signal_2: out std_logic;  
signal_3: out std_logic;
```

Εναλλακτικά

```
signal_all : out std_logic_vector (3 downto 0);
```

```
signal_all <= "0101";
```

```
signal_all(0) <= '1';  
signal_all(1) <= '0';  
signal_all(2) <= '1';  
signal_all(3) <= '0';
```

Προσοχή σε " και '

VHDL – Τύποι σημάτων

std_logic_vector

- Ο τύπος του λογικού διανύσματος (μονοδιάστατου array) **STD_LOGIC_VECTOR** είναι μέρος του πακέτου **IEEE.std_logic_1164** της βιβλιοθήκης **IEEE**
- Προσδιορίζει ένα διατεταγμένο σύνολο από σήματα (μεταβλητές) τύπου **STD_LOGIC**.
- Η διάταξη μπορεί να είναι αύξουσα
STD_LOGIC_VECTOR (0 to 7)
ή φθίνουσα
STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)
- Οι δείκτες των στοιχείων του array είναι **θετικοί ακέραιοι ή μηδέν**
- Προσοχή, δεν είναι **ακέραιος δυαδικός αριθμός**

VHDL – Τύποι σημάτων

std_logic_vector

- Δήλωση τιμών για το 8-ψήφιο λογικό διάνυσμα V
 - V <= "11110000"
 - V <= (others => '0') -- όλα '0'
- Συγκρίσεις:
 - If V = "00000000" για σύγκριση **ολόκληρου** του διανύσματος
 - If V(3 downto 0) = "0000" για σύγκριση **μέρους** του διανύσματος

Προσοχή. Σε όλα τα προγράμματα τα PORT στον ορισμό της Οντότητας θα είναι MONO STD_LOGIC ή STD_LOGIC_VECTOR

VHDL – Packages

Package: IEEE.std_logic_1164.all




Logical Operators

and, nand, or, nor, xor, xnor, not

Edge Detection


rising_edge() (πότε ένα σήμα γίνεται από '0'-'>'1'),
falling_edge() (πότε ένα σήμα γίνεται από '1'-'>'0')

Package: IEEE.std_logic_1164.all
   
<code>a and b</code>	$a \cdot b$	
<code>a or b</code>	$a + b$	
<code>a nand b</code>	$\overline{a \cdot b}$	
<code>a nor b</code>	$\overline{a + b}$	
<code>a xor b</code>	$a \oplus b$	
<code>a xnor b</code>	$\overline{a \oplus b}$	
<code>not a</code>	$\overline{a}$	

- Προτεραιότητα
 - το **not** έχει την υψηλότερη
 - οι υπόλοιποι τελεστές έχουν ίση προτεραιότητα
 - από αριστερά προς τα δεξιά
 - χρησιμοποιούμε παρενθέσεις για να διακρίνουμε τη σειρά υπολογισμού
- Τιμές bit στην VHDL
 - '0' και '1'

 Ψηφιακό κύκλωμα – VHDL: Architecture (Dataflow)



architecture Dataflow of buzzer is

begin

buzzer<= low_level or (above_30 or not above_25);

end architecture Dataflow;

Αρχιτεκτονική


Περιγραφή της λειτουργικότητας που προσφέρει το λογικό κύκλωμα

Ανάθεση τιμής

Με το <= δίνουμε τιμή σε ένα σήμα

Τα σήματα εξόδου (out) ΠΑΝΤΑ αριστερά, τα σήματα εισόδου (in) ΠΑΝΤΑ δεξιά.

 Ψηφιακό κύκλωμα – VHDL: Entity (Εσωτερικά σήματα)



Είσοδοι

Οντότητα/Entity

Εσωτερικά σήματα

temp_error

-

below_25

Ψηφιακό κύκλωμα – Αναπαράσταση σε VHDL – Architecture


Αρχιτεκτονική Dataflow

```
architecture arch_name of entity_name is  
    signal signal_name: signal_type;  
    ...  
begin  
    concurrent_component_statement;  
    ...  
    concurrent_component_statement;  
end architecture arch_name;
```

Ψηφιακό κύκλωμα – Αναπαράσταση σε VHDL – Architecture

- **arch_name**: το όνομα της αρχιτεκτονικής
- **entity_name**: το όνομα της οντότητας
- **signal_name**: το όνομα του σήματος (εάν είναι πολλά σήματα χωρίζονται με κόμμα)
 - στις δηλώσεις σημάτων (μετά το **is**) το σήμα είναι μία **εσωτερική διασύνδεση** της αρχιτεκτονική της οντότητας
 - στις δηλώσεις των διαύλων του στοιχείου (component) το σήμα είναι είσοδος, έξοδος του στοιχείου, όπως ακριβώς προκύπτει από τη δήλωση των διαύλων της οντότητας του συγκεκριμένου στοιχείου
- **signal_type**: ο τύπος του σήματος (STD_LOGIC ή άλλος)

 Ψηφιακό κύκλωμα – VHDL: Architecture (Dataflow)



architecture Dataflow of buzzer is
signal temp_error, below_25: std_logic;
begin

below_25 <= not above_25;
temp_error <= above_30 or **below_25**;
buzzer <= **temp_error** or low_level;

end architecture Dataflow;

Περιγραφή της λειτουργικότητας που προσφέρει το λογικό κύκλωμα με **χρήση εσωτερικών σημάτων**

ταυτόχρονες (concurrent) statements

Τα εσωτερικά σήματα μπορούν να είναι και αριστερά και δεξιά

Ψηφιακό κύκλωμα – Αναπαράσταση σε VHDL – Architecture

- Ταυτόχρονες εντολές ανάθεσης σήματος (concurrent_signal_assignment_statements)

```
signal_name <= expression;
```

- **expression**: έκφραση με σήματα και τελεστές
- **signal_name**: το όνομα του σήματος
 - στις ταυτόχρονες εντολές ανάθεσης σήματος :
 - στην **έκφραση (expression)** προσδιορίζονται σήματα που είναι **είσοδοι** στην οντότητα και δηλώνονται κατά τη δήλωση των διαύλων της οντότητας, και **εσωτερικές διασυνδέσεις (εσωτερικά σήματα)** που δηλώνονται κατά τη δήλωση σημάτων
 - στο αριστερό μέρος της εντολής προσδιορίζεται σήμα που είναι **έξοδος** της οντότητας και δηλώνεται κατά τη δήλωση των διαύλων της οντότητας, ή **εσωτερική διασύνδεση (εσωτερικό σήμα)** που δηλώνεται κατά τη δήλωση σημάτων

Ψηφιακό κύκλωμα – Αναπαράσταση σε VHDL – Architecture

- **Εκτέλεση** ταυτόχρονων εντολών ανάθεσης σήματος (concurrent_signal_assignment_statements)


```
signal_name <= expression;
```

- Οι ταυτόχρονες εντολές ανάθεσης σήματος εκτελούνται μόνο, όταν υπάρξει αλλαγή τιμής στις εισόδους (στα σήματα της δεξιάς πλευράς της ταυτόχρονης εντολής ανάθεσης σήματος).
- Δεν προσδιορίζεται καθυστέρηση διάδοσης άλλη, εκτός από μία απειροελάχιστη καθυστέρηση διάδοσης, την **καθυστέρηση δέλτα δ_{delay}** , που δεν επηρεάζει τον χρονισμό του κυκλώματος
- Η πραγματική καθυστέρηση διάδοσης θα προσδιορισθεί με την υλοποίηση σε μία συγκεκριμένη τεχνολογία


Η **καθυστέρηση δέλτα δ_{delay}** δεν είναι πραγματική καθυστέρηση που επηρεάζει την προσομοίωση, αλλά απλώς ιεραρχεί τις μεταβάσεις που συμβαίνουν στα σήματα την ίδια χρονική στιγμή.

VHDL - Vivado

Ψηφιακό κύκλωμα – VHDL: Δομή Αρχείου

 

Ψηφιακό κύκλωμα – VHDL: Προσομοίωση

 

Ψηφιακό κύκλωμα – VHDL: Προσομοίωση – Πίνακας Αληθείας

Πίνακας Αληθείας της συνάρτησης που εκφράζει το σήμα buzzer

above_30	above_25	low_level	buzzer
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Ψηφιακό κύκλωμα – VHDL: Προσομοίωση - Testbench

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity buzzer_tb is  
end buzzer_tb ;
```

```
architecture Behavioral of buzzer_tb is
```

```
component buzzer is  
port(  
  above_30: in std_logic;  
  above_25: in std_logic;  
  low_level: in std_logic;  
  buzzer: out std_logic);  
end component buzzer;
```

```
signal  above_25_tb, above_30_tb, low_level_tb  : std_logic;  
signal  buzzer_tb                               : std_logic;
```

```
begin
```

```
 uut: buzzer port map (  
  above_25 => above_25_tb,  
  above_30 => above_30_tb,  
  low_level => low_level_tb,  
  buzzer => buzzer_tb);
```

```
apply_test_cases: process is  
begin
```

```
  above_30_tb <='0'; above_25_tb <='0'; low_level_tb <='0'; wait for 20 ns;  
  above_30_tb <='0'; above_25_tb <='0'; low_level_tb <='1'; wait for 20 ns;  
  above_30_tb <='0'; above_25_tb <='1'; low_level_tb <='0'; wait for 20 ns;  
  above_30_tb <='0'; above_25_tb <='1'; low_level_tb <='1'; wait for 20 ns;  
  above_30_tb <='1'; above_25_tb <='0'; low_level_tb <='0'; wait for 20 ns;  
  above_30_tb <='1'; above_25_tb <='0'; low_level_tb <='1'; wait for 20 ns;  
  above_30_tb <='1'; above_25_tb <='1'; low_level_tb <='0'; wait for 20 ns;  
  above_30_tb <='1'; above_25_tb <='1'; low_level_tb <='1'; wait for 20 ns;  
end process apply_test_cases;
```

```
end Behavioral;
```

Όταν ορίζουμε άμεσα την αντιστοίχιση των εσωτερικών σημάτων με τα port, η σειρά με την οποία το κάνουμε είναι αδιάφορη

VHDL - Vivado

Ψηφιακό κύκλωμα – VHDL: Προσομοίωση - Testbench

```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity buzzer_tb is  
end buzzer_tb ;
```

```
architecture Behavioral of buzzer_tb is
```

```
    component buzzer port(  
        above_30: in std_logic;  
        above_25: in std_logic;  
        low_level: in std_logic;  
        buzzer: out std_logic);  
    end component buzzer;
```

```
    signal    above_25_tb, above_30_tb, low_level_tb    : std_logic;  
    signal    buzzer_tb                                : std_logic;
```

```
begin  
    uut: buzzer port map (above_30_tb, above_25_tb, low_level_tb,  
        buzzer_tb);
```

```
    apply_test_cases: process is  
    begin
```

```
        above_30_tb <='0'; above_25_tb <='0'; low_level_tb <='0'; wait for 20 ns;  
        above_30_tb <='0'; above_25_tb <='0'; low_level_tb <='1'; wait for 20 ns;  
        above_30_tb <='0'; above_25_tb <='1'; low_level_tb <='0'; wait for 20 ns;  
        above_30_tb <='0'; above_25_tb <='1'; low_level_tb <='1'; wait for 20 ns;  
        above_30_tb <='1'; above_25_tb <='0'; low_level_tb <='0'; wait for 20 ns;  
        above_30_tb <='1'; above_25_tb <='0'; low_level_tb <='1'; wait for 20 ns;  
        above_30_tb <='1'; above_25_tb <='1'; low_level_tb <='0'; wait for 20 ns;  
        above_30_tb <='1'; above_25_tb <='1'; low_level_tb <='1'; wait for 20 ns;  
    end process apply_test_cases;
```

```
end architecture Behavioral;
```

← Όταν γράφουμε μόνο τα εσωτερικά σήματα, η σειρά τους καθορίζει έμμεσα την αντιστοίχιση με τα port του component

Ψηφιακό κύκλωμα – Αναπαράσταση σε VHDL – Αρχιτεκτονική – Components


- Ταυτόχρονες εντολές στοιχείων (concurrent_component_statements)

```
label: comp_name port map (signal_name, ..);
```

- **label**: οι μοναδικές ετικέτες των στοιχείων
- **comp_name**: το όνομα του στοιχείου (υποκύκλωμα) που χρησιμοποιείται στην αρχιτεκτονική της οντότητας
- **port_name**: το όνομα του port της οντότητας (component) το οποίο καλούμε.
- **signal_name**: το όνομα του σήματος που συνδέεται στο υποκύκλωμα (comp_name) (εάν είναι πολλά σήματα χωρίζονται με κόμμα)
 - το σήμα είναι μία διασύνδεση που αφορά τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική της οντότητας που χρησιμοποιεί το στοιχείο
 - αντιστοιχεί αμφιμονοσήμαντα στο αντίστοιχο σήμα της δήλωσης των port του υποκυκλώματος (comp_name) (**θέλει προσοχή η σειρά των σημάτων**)

VHDL

 Ψηφιακό κύκλωμα – VHDL: Προσομοίωση - Χρονοσειρά



Εγγραφές σε Τμήματα Εργαστηρίων

- Στο διάστημα 21/10 – 30/10 θα γίνει το 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (και **ΔΕΝ** θα γίνει διάλεξη στις 27/10 στην Α2).
- Στο διάστημα 13/10 – 20/10 θα επιλέξετε το εργαστηριακό τμήμα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε
- Το εργαστήριο είναι στο αναγνωστήριο.
- Μπορείτε να **αλλάξετε τμήμα** εάν υπάρχουν θέσεις (απεγγραφή από παλιό, εγγραφή στο νέο). Αυτό μπορεί να γίνει έως και 20/10.
- Σε περίπτωση που χρειαστεί θα ανοίξουν και επιπλέον τμήματα. Θα υπάρξουν θέσεις για όλους.
- Όσοι φοιτητές δεν έχουν κάνει ακόμα εγγραφή στο τμήμα ή απλά δεν έχουν κωδικούς για το eclass, θα μου στείλουν email δηλώνοντας τουλάχιστον δύο τμήματα με διαθέσιμες θέσεις.
- Οι μέρες και ώρες που επιλέγετε για το 1ο εργαστήριο ΔΕΝ σας δεσμεύουν για το 2ο εργαστήριο. Μπορείτε, τότε, να επιλέξετε διαφορετική μέρα και ώρα.
- Κατεβάζετε και κάνετε εγκατάσταση το Vivado. Οδηγίες υπάρχουν στο eclass. Επίσης, στον κατάλογο **Χρήσιμα**, θα βρείτε έναν οδηγό για να τρέξετε το πρώτο σας πρόγραμμα στο Vivado σε VHDL

Περίληψη

- Παράδειγμα ανάπτυξης εφαρμογής σε VHDL
- Δηλώσεις Οντότητας (entity), Αρχιτεκτονικής (architecture).
- Ports και Εσωτερικά σήματα
- Ταυτόχρονες εντολές
- Προτεραιότητες πράξεων
- Τύποι σημάτων (std_logic, std_logic_vector)
- Προσομοίωση
- Διαβάζετε τις παραγράφους 2.1, 2.6, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.8, 4.9 (ΟΧΙ το κομμάτι της VERILOG) από το βιβλίο των Harris.
- Διαβάζετε τις παραγράφους 12.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.5, 12.6, 12.7, 12.7.1 από το βιβλίο των Brown-Vranesic.