

Κεφάλαιο 5

Ψηφιακά δομικά στοιχεία

Γιώργος Παπαδημητρίου, Αντώνης Πασχάλης




dscal

DIGITAL SYSTEMS & COMPUTER ARCHITECTURE LABORATORY

Περιεχόμενα κεφαλαίου

 - Αριθμητικά κυκλώματα
 - Αθροιστές – Αφαιρέτες
 - Συγκριτές
 - Αριθμητική/Λογική Μονάδα (ALU)
 - Ολισθητές και περιστροφείς
- Μετρητές
- Καταχωρητές ολίσθησης
- Αρχεία καταχωρητών
- Διατάξεις μνήμης (DRAM, SRAM, ROM)
- Διατάξεις λογικής (PLA, FPGA)



Αριθμητικά κυκλώματα


- Τα αριθμητικά κυκλώματα αποτελούν τα **κεντρικά δομικά στοιχεία** των υπολογιστών και των ψηφιακών συστημάτων γενικότερα
- Οι υπολογιστές και τα στοιχεία ψηφιακής λογικής εκτελούν πολλές **αριθμητικές λειτουργίες ή πράξεις**:
 - πρόσθεση
 - αφαίρεση
 - συγκρίσεις
 - ολισθήσεις
 - πολλαπλασιασμό
 - διαίρεση

Αριθμητικά κυκλώματα

- Τα δομικά στοιχεία επιδεικνύουν τα τρία «Α»: την **ιεραρχία**, την **τμηματικότητα** και την **κανονικότητα**
 - Συναρμολογούνται **ιεραρχικά από απλούστερα στοιχεία**, όπως οι λογικές πύλες, πολυπλέκτες και πλήρεις αθροιστές (FA)
 - Κάθε δομικό στοιχείο διαθέτει μια **καλώς ορισμένη διασύνδεση** (interface) και μπορεί να εκληφθεί ως «μαύρο κουτί»
 - Η κανονική δομή κάθε δομικού στοιχείου μπορεί **εύκολα να επεκταθεί** για διαφορετικά μεγέθη τελεστών

Αθροιστής (adder) του ενός bit

Half Adder

 


A	B	C _{out}	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$S = A \oplus B$$

$$C_{out} = AB$$

Full Adder

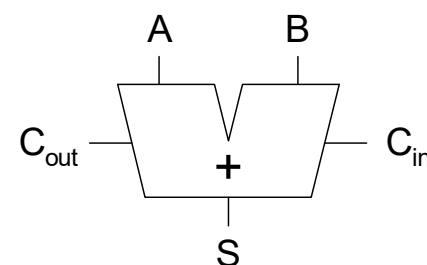

C _{in}	A	B	C _{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1



$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$$

Αθροιστής (adder) των N bit


■ Αθροιστής κυμάτωσης κρατούμενου (ripple-carry adder - RCA)

  - N **πλήρεις αθροιστές** του ενός bit συνδεδεμένοι αλυσιδωτά
- Το κρατούμενο **διαδίδεται** μέσω της αλυσίδας κρατουμένου
- Η έξοδος C_{out} του ενός βάρους χρησιμεύει ως είσοδος C_{in} του επόμενου βάρους
- Γενικά είναι αργός (χρησιμοποιείται μόνο στις διατάξεις *FPGA*)



Αθροιστής κυμάτωσης κρατούμενου

 - Τέλεια εφαρμογή της τμηματικότητας και της κανονικότητας
 - η υπομονάδα του πλήρους αθροιστή επαναχρησιμοποιείται πολλές φορές για τον σχηματισμό ενός μεγαλύτερου συστήματος
- Μειονέκτημα: είναι αργός όταν το N έχει μεγάλη τιμή
 - Το S_{31} εξαρτάται από το A_0



Αθροιστές (adder) των N bit

- **Αθροιστής Πρόβλεψης Κρατούμενου (carry lookahead adder - CLA)**
 - Διαμερίζει τον αθροιστή σε τμηματικούς αθροιστές (CLA block) μικρότερου μεγέθους (π.χ. των 4 bit)
 - Το κρατούμενο εξόδου του τμηματικού αθροιστή υπολογίζεται γρήγορα αμέσως μόλις γίνει γνωστή η τιμή του κρατούμενου εισόδου του
 - Βασίζεται στα **σήματα παραγωγής και διάδοσης κρατούμενου**, που παράγονται κατά την πρόσθεση ενός ζεύγους εισόδων A_i και B_i με το αντίστοιχο κρατούμενο εισόδου C_i στον **πλήρη αθροιστή**
 - Εάν $A_i = 1$ και $B_i = 1$, τότε πάντα $C_{i+1} = 1$, ανεξάρτητα του C_i
 - Ορίζεται το **σήμα παραγωγής κρατούμενου** $G_i = A_i B_i$
 - Εάν $A_i = 1$ ή $B_i = 1$, τότε $C_{i+1} = 1$ μόνο όταν $C_i = 1$
 - Ορίζεται το **σήμα διάδοσης κρατούμενου** $P_i = A_i + B_i$
 - Συνεπώς για το **κρατούμενο εξόδου** C_{i+1} στον πλήρη αθροιστή ισχύει:

$$C_{i+1} = G_i + P_i C_i$$

Αθροιστής πρόβλεψης κρατουμένου

- Για έναν τμηματικό αθροιστή (CLA block) των 4 bit ισχύουν τα ακόλουθα:

$$C_4 = G_3 + P_3 C_3$$

$$C_3 = G_2 + P_2 C_2$$


$$C_2 = G_1 + P_1 C_1$$

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_4 = G_3 + P_3 (G_2 + P_2 (G_1 + P_1 (G_0 + P_0 C_0)))$$

$$C_{out} = G_3 + P_3 (G_2 + P_2 (G_1 + P_1 G_0)) + (P_3 P_2 P_1 P_0) C_{in}$$

Αθροιστής πρόβλεψης κρατούμενου

 


$$C_{out} = G_3 + P_3 (G_2 + P_2 (G_1 + P_1 G_0)) + (P_3 P_2 P_1 P_0) C_{in}$$

Αθροιστής πρόβλεψης κρατουμένου

- Σε όλους τους τμηματικούς αθροιστές όλα τα σήματα παραγωγής και διάδοσης κρατούμενου δημιουργούνται παράλληλα.
- Η κρίσιμη διαδρομή ξεκινάει με τον υπολογισμό των G_0 και $G_{3:0}$ στον πρώτο τμηματικό αθροιστή (CLA block)
- Κατόπιν το C_{in} ρέει απευθείας προς το C_{out} μέσω της πύλης AND-OR σε κάθε επόμενο τμηματικό αθροιστή μέχρι και τον τελευταίο
- Στην περίπτωση ενός μεγάλου αθροιστή, αυτό είναι πολύ πιο γρήγορο από ό,τι η αναμονή να κυματωθούν τα κρατούμενα σε κάθε διαδοχικό bit του αθροιστή
- Τέλος, η κρίσιμη διαδρομή μέσω του τελευταίου τμηματικού αθροιστή περιέχει έναν μικρό αθροιστή κυμάτωσης κρατουμένου των 4 bit που υπολογίζει τα αθροίσματα $S_{31:28}$ όταν εμφανισθεί το C_{28}

Αφαιρέτης (subtractor) των N bit

 - Οι αθροιστές μπορούν να προσθέτουν θετικούς και αρνητικούς αριθμούς συμπληρώματος ως προς δύο
- Για να πραγματοποιήσουμε την αφαίρεση αντιστρέφουμε τα bit του αφαιρετέου και το προσθέτουμε στο μειωτέο ξεκινώντας με κρατούμενο εισόδου 1, αντί για 0




Στην υλοποίηση του αφαιρέτη χρησιμοποιούμε έναν αθροιστή

Συγκριτής (comparator) των N bit

- Ο **συγκριτής** (comparator) των N bit εξακριβώνει αν δύο δυαδικοί αριθμοί των N bit είναι ίσοι ή αν ο ένας είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από τον άλλο
- Υπάρχουν δύο διαδεδομένοι τύποι συγκριτών
 - Ο **συγκριτής ισότητας** (equality comparator) παράγει μία έξοδο που υποδεικνύει αν το A είναι ίσο με το B ($A = B$)
 - Ο **συγκριτής μεγέθους** (magnitude comparator) παράγει μία ή περισσότερες εξόδους που υποδεικνύουν τις σχετικές τιμές των A και B


Συγκριτής ισότητας των 4 bit

- Ο συγκριτής πρώτα χρησιμοποιεί πύλες XNOR για να ελέγξει αν τα αντίστοιχα bit σε κάθε στήλη των A και B είναι ίσα
- Οι αριθμοί είναι ίσοι αν τα αντίστοιχα bit σε όλες τις στήλες είναι ίσα
 - Έστω $A = (A_3, A_2, A_1, A_0)$ και $B = (B_3, B_2, B_1, B_0)$
 - **Εάν $A_3 = B_3$ και $A_2 = B_2$ και $A_1 = B_1$ και $A_0 = B_0$, τότε $A = B$**
- Η έξοδος *Equal* του συγκριτή ισότητας παίρνει την τιμή 1 όταν δύο δυαδικοί αριθμοί A και B είναι μεταξύ τους ίσοι

 

Συγκριτής μεγέθους των N bit

- Η σύγκριση μεγέθους για προσημασμένους αριθμούς συνήθως πραγματοποιείται με τον υπολογισμό του $A - B$ και την εξέταση του προσήμου (δηλαδή του περισσότερο σημαντικού bit) του αποτελέσματος
 - Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, τότε το A είναι μικρότερο από το B
 - Διαφορετικά, το A είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με B
 - Η ισότητα προκύπτει όταν το αποτέλεσμα είναι μηδέν
 - **Προσοχή!** Στην υπερχείλιση. Αντιστρέφει το πρόσημο του αποτελέσματος και απαιτείται διόρθωση μετά την ανίχνευσή της

 


Συγκριτής Μεγέθους: Παράδειγμα

- Θεωρείστε ότι οι αριθμοί είναι μεγέθους 4 bit
- Έστω $A = 3$, $B = 5$. Τότε $3_{10} + (-5_{10}) = -2_{10}$
 - $3_{10} = 0011_2$ και $5_{10} = 0101_2$
 - $-5_{10} = 1010_2 + 1 = 1011_2$
 - $0011_2 + 1011_2 = 1110_2$
 - Το bit προσήμου είναι «1», άρα $A < B$ (Σωστό!)
- Έστω $A = -3$, $B = 6$. Τότε $-3_{10} + (-6_{10}) = -9_{10}$ (υπερχείλιση)
 - $-3_{10} = 1101_2$ και $6_{10} = 0110_2$
 - $-6_{10} = 1001_2 + 1 = 1010_2$
 - $1101_2 + 1010_2 = 0111_2$
 - Το bit προσήμου είναι «0», άρα $A > B$ (Λάθος! Λόγω υπερχείλισης)

Αριθμητική/Λογική Μονάδα (ALU)


- Μια *Αριθμητική/Λογική Μονάδα* (Arithmetic/Logical Unit, ALU) υλοποιεί ποικίλες αριθμητικές και λογικές πράξεις σε μία μονάδα.
 - Πρόσθεσης, αφαίρεσης προσημασμένων ακεραίων αριθμών
 - Λογικές πράξεις ανά *bit* (π.χ. *AND* και *OR*)
- Η μονάδα ALU αποτελεί τον πυρήνα των περισσότερων υπολογιστικών συστημάτων
- Παράδειγμα μίας απλής μονάδας ALU που εκτελεί τις πράξεις που φαίνονται στον πίνακα σύμφωνα με την τιμή του σήματος ελέγχου *ALUControl* των 2 *bit*

ALUControl	Πράξη
00	Add
01	Subtract
10	AND
11	OR

 

Υλοποίηση μίας απλής μονάδας ALU


- Εσωτερικά η μονάδα ALU περιέχει:
 - Έναν **αθροιστή των N bit** με εισόδους A , B και έξοδο Sum των N bit
 - **N πύλες AND** με δύο εισόδους
 - **N πύλες OR** με δύο εισόδους
 - **N αντιστροφείς και έναν πολυπλέκτη 2 σε 1 των N bit**, ώστε η είσοδος B του αθροιστή να αντιστρέφεται όταν ενεργοποιείται το $ALUControl_0$
 - Έναν **πολυπλέκτη 4 σε 1 των N bit** που επιλέγει την επιθυμητή πράξη με βάση το σήμα $ALUControl$

 

Υλοποίηση μίας απλής μονάδας ALU

- Παράδειγμα: Εκτέλεση της αριθμητικής πράξης **Subtract** (Result = A - B)
 - $ALUControl = 01$ και $ALUControl_0 = S = Cin = 1$
 - Η είσοδος B του αθροιστή αντιστρέφεται
 - Ο αθροιστής εκτελεί την πράξη της αφαίρεσης
 - Ο πολυπλέκτης 4 σε 1 επιλέγει την είσοδο 01 ως έξοδο της ALU


$ALUControl_{1:0}$	Πράξη
00	Add
01	Subtract
10	AND
11	OR

 

Υλοποίηση μίας απλής μονάδας ALU


- Παράδειγμα: Εκτέλεση της λογικής πράξης **OR** (Result = A or B)
 - $ALUControl = 11$ και $ALUControl_0 = S = Cin = 1$
 - Η είσοδος B του αθροιστή αντιστρέφεται
 - Ο αθροιστής εκτελεί την πράξη της αφαίρεσης
 - Ο πολυπλέκτης 4 σε 1 επιλέγει την είσοδο 11 ως έξοδο της ALU

ALUControl _{1:0}	Πράξη
00	Add
01	Subtract
10	AND
11	OR

 


Σημαίες (ALU Status Flags)

Σημαία	Περιγραφή
N	Αρνητικό αποτέλεσμα (Negative)
Z	Μηδενικό αποτέλεσμα (Zero)
C	Ο αθροιστής παρήγαγε κρατούμενο εξόδου (Carry)
V	Ο αθροιστής υπερχείλισε (oVerflowed)

 


Σημαίες: Negative

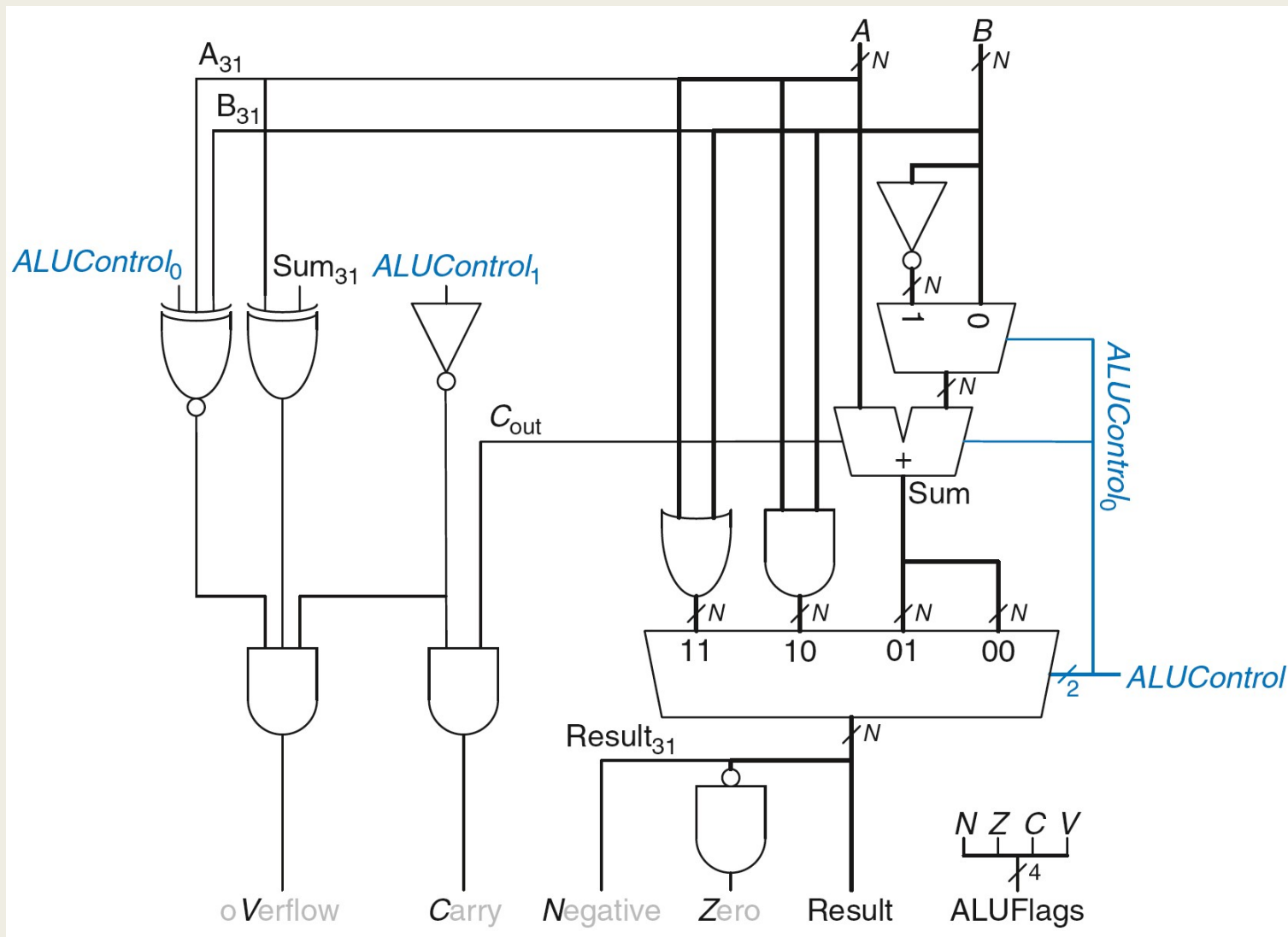- **N = 1**, εάν το αποτέλεσμα της μονάδας ALU είναι αρνητικό
- Το N είναι συνδεδεμένο με το πιο σημαντικό bit (MSB) του Result




Σημαίες: Zero

 - $Z = 1$, εάν όλα τα bit του Result είναι 0
- Το Z παράγεται από μία **πύλη NOR των N bit**




Σημαίες: Carry

 - **C = 1**, εάν ο αθροιστής παράγει κρατούμενο εξόδου (Cout) **KAI** η μονάδα ALU εκτελεί πρόσθεση ή αφαίρεση ($ALUControl_1 = 0$)




Σημαίες: oVerflow

- $V = 1$, εάν το αποτέλεσμα της αριθμητικής πράξης ($ALUControl_1 = 0$) έχει υπερχειλίσει
 - *Η υπερχείλιση εμφανίζεται όταν δύο ομόσημοι προσημασμένοι αριθμοί παράγουν άθροισμα διαφορετικού προσήμου*
 - *Ισχύουν οι συνθήκες:*
 - $ALUControl_1 = 0$ και
 - $A \text{ xor } Sum_{31} = 1$ και
 - $A \text{ xnor } B = 1$ και $ALUControl_0 = 0$ (+) (000, 110)
ή
 - $A \text{ xnor } B = 0$ και $ALUControl_0 = 1$ (-) (011, 101)

 

Σημαίες (ALU Status Flags)

 

Ολισθητές και περιστροφείς

- Οι **ολισθητές** (shifters) και οι **περιστροφείς** (rotators) μετακινούν bit
- Ο ολισθητής ολισθαίνει έναν δυαδικό αριθμό προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά κατά έναν καθορισμένο αριθμό θέσεων, έστω n
 - πολλαπλασιάζουν ή διαιρούν με δυνάμεις του 2 (2^n)
- Ο περιστροφέας περιστρέφει τον αριθμό σε έναν κύκλο έτσι, ώστε οι κενές θέσεις να συμπληρώνονται με bit που ολισθαίνουν από το άλλο άκρο

Ολισθητές (shifters)

■ Λογικός ολισθητής


- Ολισθαίνει τον αριθμό προς τα αριστερά (*logical shift left, LSL, <<*) και συμπληρώνει τις κενές θέσεις με **μηδενικά**
 - **11001** << 2 => **001**00
- Ολισθαίνει τον αριθμό προς τα δεξιά (*logical shift right, LSR, >>*) και συμπληρώνει τις κενές θέσεις με **μηδενικά**
 - **11001** >> 2 => 00**110**

■ Αριθμητικός ολισθητής

- Ολισθαίνει τον προσημασμένο αριθμό προς τα αριστερά (*arithmetic shift left, ASL*) και συμπληρώνει τις κενές θέσεις με **μηδενικά** (όπως LSL, <<)
 - **00001** << 2 => **001**00 (πολλαπλασιάζει κατά 4, από 1 σε 4)
- Ολισθαίνει τον προσημασμένο αριθμό προς τα δεξιά (*arithmetic shift right, ASR, >>>*) και συμπληρώνει τις κενές θέσεις με το **bit προσήμου** (0 εάν θετικός, 1 εάν αρνητικός)
 - **11000** >>> 2 => 11**110** (διαιρεί δια 4, από -8 σε -2)

Ολισθητές (shifters)

 - Ένας ολισθητής των N bit υλοποιείται με N πολυπλέκτες N σε 1 (π.χ. $N = 4$)



Περιστροφείς (rotators)

■ Περιστροφέας

- Περιστρέφει τον αριθμό σε έναν κύκλο έτσι ώστε οι κενές θέσεις να συμπληρώνονται με *bit* που ολισθαίνουν από το άλλο άκρο
- Η περιστροφή γίνεται είτε προς τα δεξιά (*rotate right, ROR*), είτε προς τα αριστερά (*rotate left, ROL*)
- Παραδείγματα:
 - $11001 \text{ ROR } 2 = 01110$
 - $11001 \text{ ROL } 2 = 00111$
- Ένας περιστροφέας των N *bit* υλοποιείται με N πολυπλέκτες N σε 1 (όπως και οι ολισθητές)
 - με κατάλληλη σύνδεση των εισόδων A


Δυαδικός πολλαπλασιασμός

- Ο πολλαπλασιασμός μη προσημασμένων δυαδικών αριθμών είναι παρόμοιος με τον πολλαπλασιασμό δεκαδικών αριθμών, με τη διαφορά ότι περιλαμβάνει μόνο άσους και μηδενικά
 - Και στις δύο περιπτώσεις, σχηματίζονται μερικά γινόμενα μέσω του πολλαπλασιασμού ενός μόνο ψηφίου του πολλαπλασιαστή με ολόκληρο τον πολλαπλασιαστέο
 - Τα ολισθημένα μερικά γινόμενα αθροίζονται ώστε να προκύψει το αποτέλεσμα

$\begin{array}{r} 230 \\ \times 42 \\ \hline 460 \\ + 920 \\ \hline 9660 \end{array}$	πολλαπλασιαστέος πολλαπλασιαστής μερικά γινόμενα αποτέλεσμα	$\begin{array}{r} 0101 \\ \times 0111 \\ \hline 0101 \\ 0101 \\ 0101 \\ + 0000 \\ \hline 0100011 \end{array}$
$230 \times 42 = 9660$		$5 \times 7 = 35$

Δυαδικός πολλαπλασιαστής

- Ένας δυαδικός πολλαπλασιαστής $N \times N$ πολλαπλασιάζει δύο αριθμούς των N bit και παράγει ένα αποτέλεσμα μεγέθους $2N$ bit
- Τα μερικά γινόμενα στον δυαδικό πολλαπλασιασμό είναι είτε ο πολλαπλασιαστέος είτε μια τιμή που περιέχει μόνο μηδενικά
- Ο πολλαπλασιασμός δυαδικών αριθμών μεγέθους 1 bit είναι ισοδύναμος με τη πράξη AND
- Τα μερικά γινόμενα παράγονται με πύλες AND και αθροίζονται με παρατάξεις (array) πλήρων αθροιστών (full adders)

 

Δυαδικός πολλαπλασιαστής

- Ο πολλαπλασιασμός προσημασμένων και μη προσημασμένων αριθμών διαφέρουν μεταξύ τους
- Παράδειγμα, έστω το γινόμενο $P = 0xFE \times 0xFD$
 - *εάν ερμηνευθούν ως προσημασμένοι ακέραιοι, τότε:*
 - $0xFE = -2$, $0xFD = -3$ και $P = 0x0006$
 - *εάν ερμηνευθούν ως μη προσημασμένοι ακέραιοι, τότε:*
 - $0xFE = 254$, $0xFD = 253$ και $P = 0xFB06$
 - *και στις δύο περιπτώσεις, το λιγότερο σημαντικό byte είναι ίδιο (το 0x06)*

Πραγματικοί αριθμοί σταθερής υποδιαστολής

- Στην αναπαράσταση **σταθερής υποδιαστολής**, οι πραγματικοί αριθμοί είναι παρόμοιοι με τους δεκαδικούς αριθμούς
 - υποδηλώνεται η ύπαρξη μίας **υποδιαστολής** (.)
 - τα bit **αριστερά** της υποδιαστολής αναπαριστούν το **ακέραιο μέρος**
 - τα bit **δεξιά** της υποδιαστολής αναπαριστούν το **κλασματικό μέρος**
- Αναπαράσταση σταθερής υποδιαστολής μη προσημασμένου πραγματικού αριθμού με 4 bit ακέραιο μέρος και 4 bit κλασματικό μέρος
 - $01101100 \Rightarrow 0110.1100 =$
 $0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 0 \times 2^{-4} =$
 $4 + 2 + 0.50 + 0.25 = 6.75$
- Αναπαράσταση σταθερής υποδιαστολής προσημασμένου πραγματικού αριθμού σε αναπαράσταση συμπληρώματος ως προς δύο με 4 bit ακέραιο μέρος και 4 bit κλασματικό μέρος
 - $11011010 \Rightarrow 1101.1010 =$
 $1 \times -2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 0 \times 2^{-4} =$
 $-8 + 4 + 1 + 0.500 + 0.125 = -8 + 5.625 = -2.375$

Πραγματικοί αριθμοί σταθερής υποδιαστολής

- Εύρεση συμπληρώματος ως προς 2 προσημασμένου πραγματικού αριθμού σταθερής υποδιαστολής σε αναπαράσταση συμπληρώματος ως προς δύο με 4 bit ακέραιο μέρος και 4 bit κλασματικό μέρος


- συμπλήρωμα ως προς 2 του πραγματικού αριθμού -0.625

0000.1010	Δυαδικό μέγεθος
1111.0101	Συμπλήρωμα ως προς ένα
+ 1	Προσθέτουμε 1
1111.0110	Συμπλήρωμα ως προς δύο

- Οι επεξεργαστές χειρίζονται τους πραγματικούς αριθμούς σταθερής υποδιαστολής όπως χειρίζονται τους ακεραίους
 - λόγω της απλότητας των πράξεων, οι *πραγματικοί αριθμοί σταθερής υποδιαστολής* χρησιμοποιούνται σε υλοποίηση αλγορίθμων στο υλικό, όπου απαιτούνται πραγματικοί αριθμοί
 - ιδιαίτερα σε εφαρμογές **ψηφιακής επεξεργασίας σήματος (DSP)**
 - **απαιτείται μελέτη της επίδρασης της στρογγυλοποίησης στα αποτελέσματα**
- Από τη δεκαδική τιμή ενός ακέραιου αριθμού προκύπτει η τιμή του αντίστοιχου πραγματικού αριθμού σταθερής υποδιαστολής με κλασματικό μέρος N bit, που έχει την ίδια δυαδική αναπαράσταση:
 - εάν διαιρέσουμε την τιμή του ακέραιου αριθμού διά 2^N


Μετρητής

- Ένας **δυναδικός μετρητής** των N bit είναι ένα σύγχρονο ακολουθιακό κύκλωμα αριθμητικής με εισόδους ρολογιού (CLK) και επαναφοράς στο 0 ($Reset$), και μια έξοδο Q των N bit
 - η είσοδος $Reset$ δίνει στην έξοδο την αρχική τιμή 0
 - τη συνέχεια σαρώνει όλες τις 2^N πιθανές εξόδους σε δυαδική σειρά, αυξανόμενος βηματικά κατά 1 στην ανερχόμενη ακμή του CLK
 - Π.χ. 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 000, ...
- Οι δυαδικοί μετρητές χρησιμοποιούνται:
 - ως **Program Counter**
 - ο καταχωρητής που υποδεικνύει τη διεύθυνση της επόμενης προς εκτέλεση εντολής σε έναν επεξεργαστή
 - στην οθόνη ψηφιακού ρολογιού
 - στην καταμέτρηση συγκεκριμένων καταστάσεων και γεγονότων εντός του ψηφιακού συστήματος
- Υλοποιείται με αθροιστή των N bit με τη μία είσοδο σταθερή στο 1
 - που ονομάζεται αυξητής (*incrementer*)

 


Καταχωρητής ολίσθησης

- Ένας **καταχωρητής ολίσθησης** των N bit είναι ένα σύγχρονο ακολουθιακό κύκλωμα προσωρινής αποθήκευσης σειριακών δεδομένων, που διαθέτει:
 - μία είσοδο ρολογιού (CLK)
 - μία σειριακή είσοδο S_{in}
 - σε κάθε ανερχόμενη ακμή του CLK ένα νέο bit εισέρχεται στον καταχωρητή ολίσθησης μέσω της σειριακής εισόδου S_{in} , ενώ τα ήδη υπάρχοντα bit εντός του καταχωρητή ολίσθησης ολισθαίνουν κατά μία θέση δεξιά και το τελευταίο bit χάνεται
 - μία σειριακή έξοδο S_{out}
 - το εκάστοτε τελευταίο bit του καταχωρητή ολίσθησης είναι διαθέσιμο στην σειριακή έξοδο S_{out}
- Κατασκευάζεται από N flip-flop συνδεδεμένα **σε σειρά** με κοινό CLK

 


Καταχωρητής ολίσθησης

- Εάν ο καταχωρητής ολίσθησης διαθέτει και N παράλληλες εξόδους $Q_{N-1:0}$ ονομάζεται **μετατροπέας σειριακού σε παράλληλο** (serial-to-parallel converter)
 - Μετά από N κύκλους του CLK , οι τελευταίες N είσοδοι, που έχουν μεταδοθεί σειριακά μέσω της σειριακής εισόδου S_{in} , είναι διαθέσιμες παράλληλα στην έξοδο Q
 - Στο σχήμα θεωρείται ότι μεταδίδεται πρώτο το περισσότερο σημαντικό bit (MSB), ώστε να είναι διαθέσιμο στην έξοδο Q_{N-1} , και τελευταίο το λιγότερο σημαντικό bit (LSB), ώστε να είναι διαθέσιμο στην έξοδο Q_0 (μετάδοση big-endian)
 - Κάποιοι καταχωρητές ολίσθησης διαθέτουν και ένα σήμα $Reset$ για να καθορίζουν την αρχική τιμή του καταχωρητή ολίσθησης

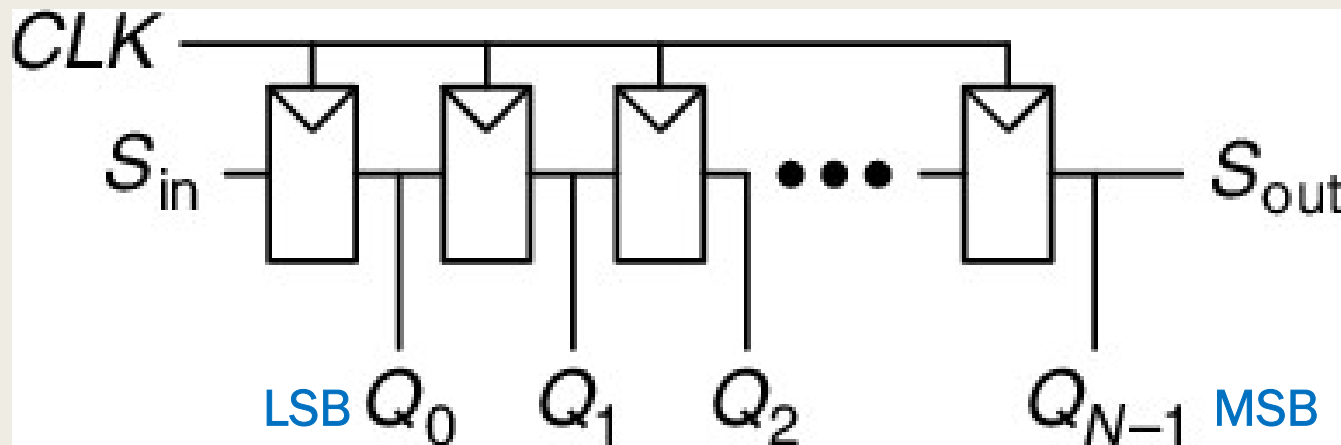

Καταχωρητής ολίσθησης

- Ένα σχετικό κύκλωμα είναι ο **μετατροπέας παράλληλου σε σειριακό** (parallel-to-serial converter) που φορτώνει N bit παράλληλα, και κατόπιν τα ολισθαίνει στην έξοδο, ένα τη φορά
- Μπορούμε να τροποποιήσουμε έναν καταχωρητή ολίσθησης ώστε να εκτελεί τις δύο μετατροπές και παράλληλου σε σειριακό και σειριακού σε παράλληλο, προσθέτοντας μια παράλληλη είσοδο $D_{N-1:0}$ και ένα σήμα ελέγχου **Load**
 - Όταν $Load = 1$, τα D flip-flop φορτώνονται παράλληλα από τις D εισόδους στην επόμενη ακμή του CLK (και το κύκλωμα λειτουργεί ως παράλληλος καταχωρητής των N bit)
 - Όταν $Load = 0$, το κύκλωμα λειτουργεί ως καταχωρητής ολίσθησης των N bit

 


Διατάξεις μνήμης (memory arrays)

- Τα ψηφιακά συστήματα διαθέτουν **μνήμες** για να αποθηκεύουν δεδομένα
- Οι καταχωρητές που έχουν κατασκευαστεί με D flip-flop αποτελούν ένα είδος μνήμης στο οποίο αποθηκεύονται προσωρινά μικρές ποσότητες δεδομένων
- Οι **διατάξεις μνήμης** (memory arrays) μπορούν να αποθηκεύουν με αποδοτικό τρόπο μεγάλες ποσότητες δεδομένων
- Οι τρεις πιο συνηθισμένοι τύποι μνήμης είναι:
 - Δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (DRAM)
 - Στατική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (SRAM)
 - Μνήμη μόνο ανάγνωσης (ROM)



Διατάξεις μνήμης

- Η μνήμη είναι οργανωμένη ως μια διδιάστατη **διάταξη κελιών μνήμης** (memory cells)
- Η μνήμη **διαβάζει** ή **εγγράφει** τα περιεχόμενα μίας από τις σειρές (rows) της διάταξης μνήμης, που ονομάζονται **δεδομένα** (data)
- Η σειρά της διάταξης μνήμης καθορίζεται από μια **διεύθυνση** (address)
- Μια διάταξη μνήμης με διευθύνσεις των N bit και δεδομένων των M bit έχει **2^N σειρές και M στήλες**
- Κάθε σειρά δεδομένων ονομάζεται **λέξη** (word)
 - η διάταξη μνήμης περιέχει 2^N λέξεις, με μέγεθος M bit η καθεμία

 


Παράδειγμα διάταξης μνήμης

- Στην εικόνα μπορείτε να δείτε μια διάταξη μνήμης με δύο bit διεύθυνσης και τρία bit δεδομένων
 - Τα δύο bit της διεύθυνσης ($N = 2$) καθορίζουν μία από τις τέσσερις σειρές ($2^N = 4$) της διάταξης μνήμης
 - Σε κάθε σειρά αποθηκεύεται μία λέξη δεδομένων που έχει μέγεθος $M = 3 \text{ bit}$
 - Παράδειγμα: η λέξη των 3 bit που αποθηκεύεται στη διεύθυνση 10_2 είναι η 100_2
- Μέγεθος μιας διάταξης μνήμης (array size): **βάθος** $\times$ **πλάτος** ($= 4 \times 3 = 12$)
 - **Βάθος (depth)**: το πλήθος των σειρών (των λέξεων δεδομένων)
 - **Πλάτος (width)**: το πλήθος των στηλών (μέγεθος της λέξης δεδομένων)

  


Παράδειγμα διάταξης μνήμης

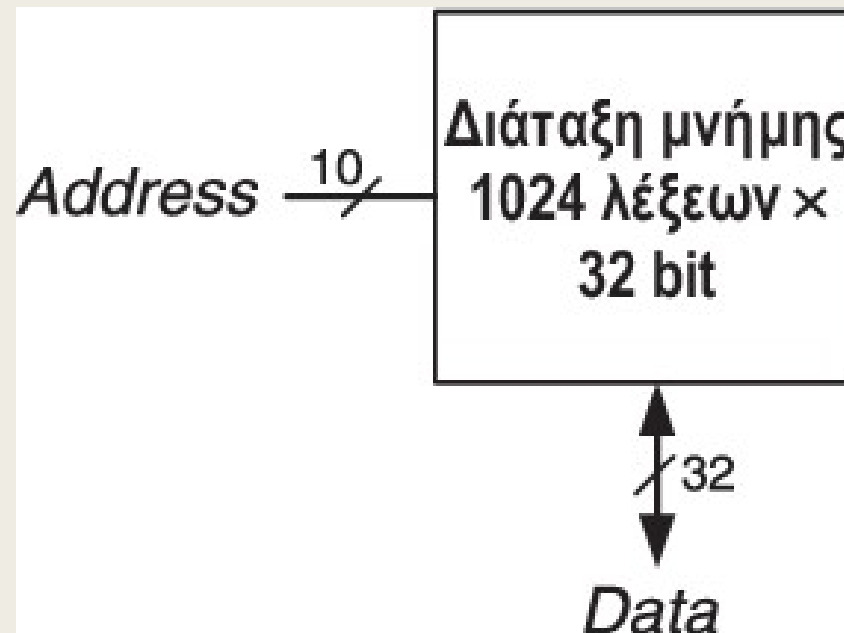- Στην εικόνα μπορείτε να δείτε το σύμβολο για μια διάταξη μνήμης 1024 λέξεων $\times$ 32 bit
- Το συνολικό μέγεθος αυτής της διάταξης μνήμης είναι ίσο με 32 kilobit (Kb)




Κελιά μνήμης

 - Οι διατάξεις μνήμης κατασκευάζονται ως μια διδιάστατη διάταξη **κελιών μνήμης** (memory cells)
 - σε καθένα από τα οποία αποθηκεύεται **1 bit δεδομένων**
- Στην εικόνα φαίνεται ότι καθένα κελί μνήμης του 1 bit συνδέεται:
 - οριζόντια με μία γραμμή **wordline** που προσδιορίζει μία λέξη δεδομένων, και
 - κάθετα με μία γραμμή **bitline** για τη μεταφορά δεδομένων από και προς τη μνήμη




Κελιά μνήμης

- Για κάθε συνδυασμό τιμών των bit της διεύθυνσης (*Address*), η μνήμη ενεργοποιεί μόνο μία γραμμή **wordline** (δηλαδή τη θέτει στην τιμή HIGH), η οποία με τη σειρά της ενεργοποιεί μόνο τα κελιά μνήμης της συγκεκριμένης σειράς της διάταξης μνήμης
- (α) Όταν η γραμμή wordline έχει την τιμή HIGH, το αποθηκευμένο bit μεταφέρεται προς ή από τη γραμμή bitline
- (β) Όταν η γραμμή wordline έχει την τιμή LOW, η γραμμή bitline αποσυνδέεται από το κελί bit και παραμένει μετέωρη (Z)

 


Κελιά μνήμης: Ανάγνωση

 - (α) Η γραμμή bitline αφήνεται **αρχικά μετέωρη** (Z)
- (β) Η γραμμή **wordline ενεργοποιείται** (γίνεται HIGH)
 - Αυτό επιτρέπει στην αποθηκευμένη τιμή να οδηγήσει τη γραμμή bitline στο 0 ή στο 1, αντίστοιχα




Κελιά μνήμης: Εγγραφή

- (α) Η γραμμή bitline **οδηγείται ισχυρά** προς την επιθυμητή τιμή (0 ή 1), ενώ η γραμμή wordline είναι απενεργοποιημένη (είναι LOW)
- (β) Στη συνέχεια η γραμμή **wordline ενεργοποιείται** (γίνεται HIGH), συνδέοντας έτσι τη γραμμή bitline με το κελί μνήμης
 - Αυτό επιτρέπει στην ισχυρά οδηγούμενη γραμμή bitline να υπερισχύει των περιεχομένων του κελιού μνήμης, εγγράφοντας την επιθυμητή τιμή στο συγκεκριμένο κελί μνήμης

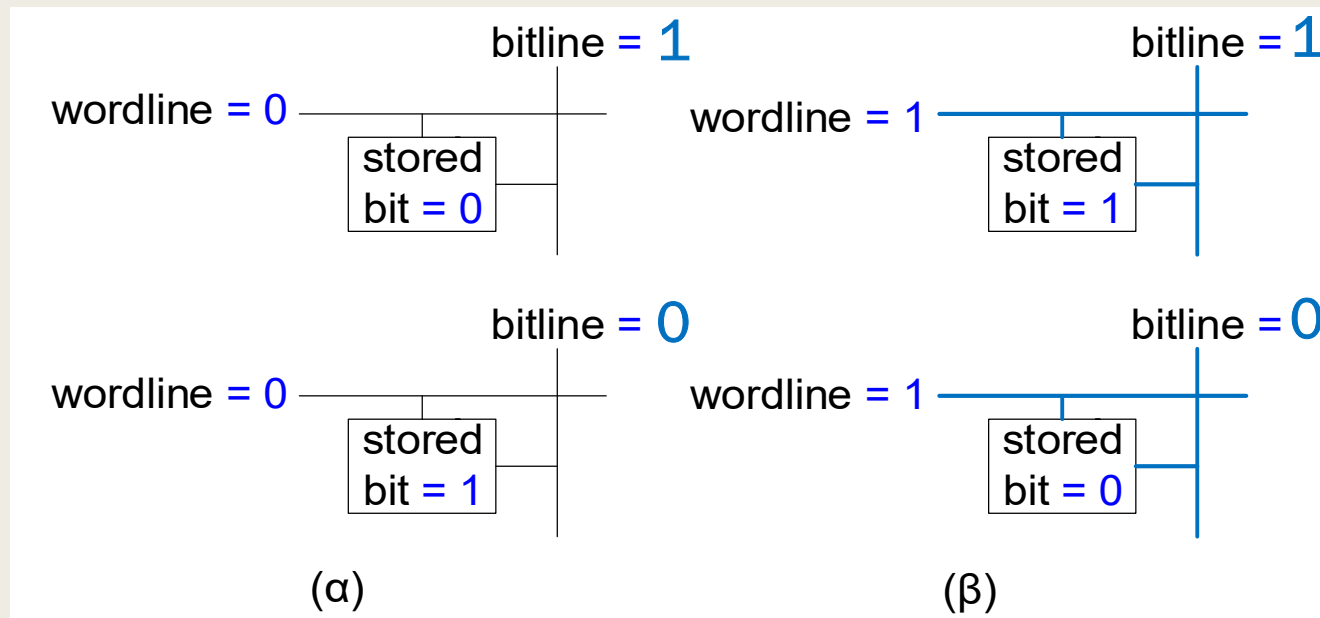


Οργάνωση μνήμης

- Η μνήμη απαρτίζεται από έναν αποκωδικοποιητή N σε 2^N και τα $2^N \times M$ κελιά μνήμης
 - ο αποκωδικοποιητής, ανάλογα με τη διεύθυνση που λαμβάνει στην είσοδό του, ενεργοποιεί **μόνο μία** από τις 2^N γραμμές **wordline**
 - η ενεργοποιημένη γραμμή wordline, με τη σειρά της, ενεργοποιεί μόνο τα **M κελιά μνήμης** της συγκεκριμένης σειράς της διάταξης μνήμης (**λέξης δεδομένων**)
- Παράδειγμα: Διάταξη μνήμης 4 λέξεων $\times$ 3 bit ($N=2, M=3$)

 

Θύρες μνήμης

- Όλες οι μνήμες διαθέτουν μία ή περισσότερες θύρες (ports)
- Κάθε θύρα παρέχει πρόσβαση για ανάγνωση ή/και εγγραφή από/σε μία διεύθυνση μνήμης (στη λέξη δεδομένων που αντιστοιχεί σε μία διεύθυνση μνήμης)
- Οι **πολύθυρες** μνήμες (multiported memories) μπορούν να προσπελάσουν πολλές διευθύνσεις μνήμης **ταυτόχρονα**
- Στην εικόνα φαίνεται μια τρίθυρη μνήμη με δύο θύρες ανάγνωσης και μία θύρα εγγραφής
 - Η θύρα 1 διαβάζει ασύγχρονα τα δεδομένα από τη διεύθυνση A1 και τα μεταφέρει στην έξοδο RD1
 - Η θύρα 2 διαβάζει ασύγχρονα τα δεδομένα από τη διεύθυνση A2 και τα μεταφέρει στην έξοδο RD2
 - Η θύρα 3 εγγράφει σύγχρονα (κατά την ανερχόμενη ακμή του ρολογιού) τα δεδομένα από την είσοδο WD3 στη διεύθυνση A3, εάν το σήμα ελέγχου WE3 έχει την τιμή 1

 

Τύποι μνήμης

- Οι διατάξεις μνήμης καθορίζονται από το **μέγεθος** τους (βάθος × πλάτος), καθώς και από το **πλήθος και τον τύπο των θυρών**
- Όλες οι διατάξεις μνήμης αποθηκεύουν τα δεδομένα με τη μορφή μιας σειράς κελιών μνήμης του 1 bit, αλλά διαφέρουν ως προς τον **τρόπο αποθήκευσης των bit** στα κελια μνήμης
- Οι μνήμες **ταξινομούνται** με βάση τον **τρόπο αποθήκευσης των bit** σε δύο μεγάλες κατηγορίες
 - **τις μνήμες τυχαίας προσπέλασης** (*random access memory, RAM*)
 - **τις μνήμες μόνο για ανάγνωση** (*read only memory, ROM*)
- Η μνήμη RAM είναι **πτητική** (*volatile*), το οποίο σημαίνει ότι χάνει τα δεδομένα της όταν απενεργοποιείται η τροφοδοσία ρεύματος
- Η μνήμη ROM είναι **μη πτητική** (*nonvolatile*), που σημαίνει ότι διατηρεί τα δεδομένα της για άοριστο χρονικό διάστημα, ακόμα και χωρίς να τροφοδοτείται με ρεύμα


Τύποι μνήμης

- Η **μνήμη RAM** ονομάζεται μνήμη τυχαίας προσπέλασης επειδή οποιαδήποτε λέξη δεδομένων **προσπελάζεται με την ίδια καθυστέρηση**
 - Απεναντίας, μια μνήμη **σειριακής προσπέλασης**, όπως το κασετόφωνο, προσπελάζει τα κοντινά δεδομένα πιο γρήγορα από ό,τι τα μακρινά δεδομένα
- Η **μνήμη ROM** ονομάζεται μνήμη μόνο για ανάγνωση επειδή, από ιστορική άποψη, αρχικά τα δεδομένα μπορούσαν μόνο να διαβαστούν από αυτήν και όχι να εγγραφούν


Τύποι μνήμης RAM

- Δύο κύριοι τύποι της μνήμης RAM
 - **Δυναμική μνήμη** RAM (Dynamic RAM, DRAM)
 - **Στατική μνήμη** RAM (Static RAM, SRAM)
- Διαφέρουν στο πως αποθηκεύουν τα δεδομένα
 - Στη DRAM τα δεδομένα αποθηκεύονται ως **φορτίο σε έναν πυκνωτή**
 - Απαιτεί **επανεγγραφή** μετά την ανάγνωση και περιοδική **αναζωογόνηση** για να διατηρηθεί το φορτίο του πυκνωτή
 - Στη SRAM αποθηκεύονται με χρήση δύο **διασυζευγμένων αντιστροφών**

DRAM

 

SRAM

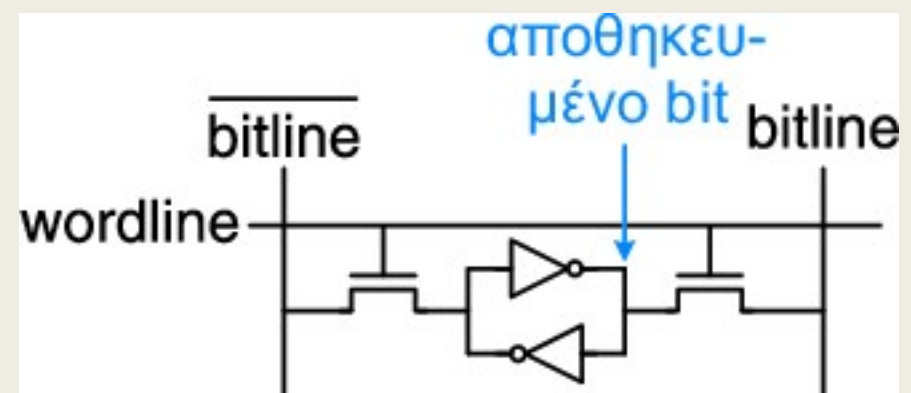

Επιφάνεια υλοποίησης και καθυστέρηση

- Τα **D Flip-flop**, οι **μνήμες SRAM** και οι **μνήμες DRAM** είναι μεν πτητικές μνήμες, αλλά διαθέτουν διαφορετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά στην επιφάνεια υλοποίησης και στην καθυστέρηση
- Το bit δεδομένων που αποθηκεύεται σε ένα D Flip-flop είναι **διαθέσιμο άμεσα στην έξοδο** του κυκλώματος (μικρός λανθάνων χρόνος), όμως η υλοποίηση του D Flip-flop απαιτεί περίπου 20 τρανζίστορ
 - Όσα περισσότερα τρανζίστορ έχει μία διάταξη μνήμης, τόσο περισσότερη επιφάνεια υλοποίησης, ισχύ και κόστος απαιτεί
- Η μνήμη DRAM έχει **μεγάλο λανθάνοντα χρόνο** (latency) γιατί πρέπει να περιμένει μέχρι να μετακινηθεί φορτίο (σχετικά) αργά από τον πυκνωτή στη γραμμή bitline


Τύπος μνήμης	Τρανζίστορ ανά κελί μνήμης	Λανθάνων χρόνος
D Flip-flop	~20	μικρός
SRAM	6	μέτριος
DRAM	1	μεγάλος

Επιφάνεια υλοποίησης και καθυστέρηση

- Η μνήμη DRAM έχει **μικρότερη διεκπεραιωτική ικανότητα** (throughput) σε σύγκριση με τη μνήμη SRAM, λόγω της ανάγκης για **επανεγγραφή** μετά την ανάγνωση και περιοδική **αναζωογόνηση**
- Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος έχουν αναπτυχθεί τεχνολογίες DRAM, όπως:
 - η **σύγχρονη DRAM** (*synchronous DRAM, SDRAM*) και
 - η **σύγχρονη DRAM διπλού ρυθμού (μεταφοράς) δεδομένων** (*double data rate synchronous DRAM, DDR SDRAM*).
- Η μνήμη SDRAM προσπελαύνεται σύγχρονα στην ανερχόμενη ακμή του CLK
- Η μνήμη DDR SDRAM, προσπελαύνεται σύγχρονα και **στην ανερχόμενη και στην κατερχόμενη ακμή του CLK**, διπλασιάζοντας έτσι τη διεκπεραιωτική ικανότητα για δεδομένη συχνότητα του ρολογιού
 - Η μνήμη DDR προτυποποιήθηκε για πρώτη φορά το 2000 και «έτρεχε» στα 100 έως 200 MHz. Τα μεταγενέστερα πρότυπα (DDR2, DDR3 και DDR4) αύξησαν την ταχύτητα του ρολογιού, με τη σχετική τιμή να ξεπερνάει το 1GHz το 2015


Αρχεία καταχωρητών

- Τα ψηφιακά συστήματα συχνά χρησιμοποιούν αρκετούς καταχωρητές για την αποθήκευση προσωρινών μεταβλητών που ονομάζεται **αρχείο καταχωρητών** (register file)
 - συνήθως κατασκευάζεται ως μια μικρή, πολύθυρη διάταξη μνήμης SRAM (πιο συνεπτυγμένη από μια διάταξη με D Flip-flop)
- Στην εικόνα φαίνεται ένα τρίθυρο αρχείο καταχωρητών, με **16 καταχωρητές × 32 bit**, το οποίο υλοποιείται με μία **τρίθυρη μνήμη SRAM**
 - Το αρχείο καταχωρητών διαθέτει δύο θύρες ανάγνωσης (A1/RD1 και A2/RD2) και μία θύρα εγγραφής (A3/WD3)
 - Καθεμία από τις διευθύνσεις μήκους 4 bit (A1, A2 και A3) μπορεί να προσπελάσει όλους τους $2^4 = 16$ καταχωρητές
 - Οι θύρες 1 και 2 διαβάζουν ασύγχρονα τα δεδομένα από τους καταχωρητές A1 και A2 και τα μεταφέρουν στις εξόδους RD1 και RD2, αντίστοιχα
 - Η θύρα 3 εγγράφει σύγχρονα (κατά την ανερχόμενη ακμή του ρολογιού) τα δεδομένα από την είσοδο WD3 στον καταχωρητή A3, εάν το σήμα ελέγχου WE3 έχει την τιμή 1

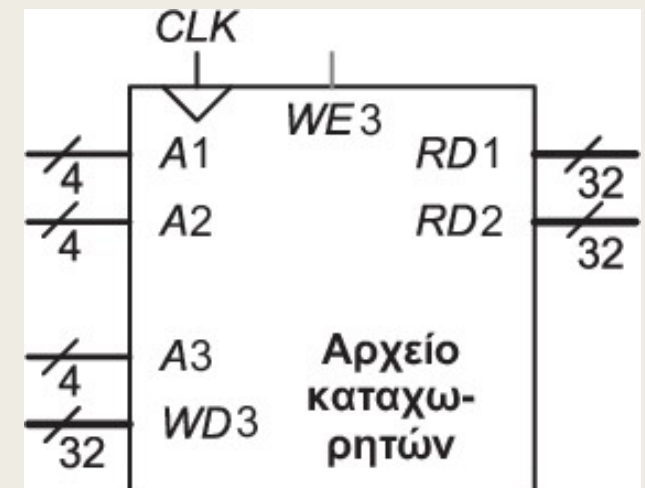


Μνήμη ROM

- Στη μνήμη ROM, η αποθήκευση δεδομένων βασίζεται στην **σταθερή παρουσία ή απουσία ενός τρανζίστορ**
- Για να **διαβαστεί** το κελί μνήμης, η γραμμή **bitline** **οδηγείται ασθενώς** στην τιμή HIGH
- Κατόπιν η γραμμή **wordline** ενεργοποιείται:
 - Αν **υπάρχει** το τρανζίστορ, οδηγεί τη γραμμή **bitline** στην τιμή LOW (το **κελί bit αποθηκεύει το 0**)
 - Αν **δεν υπάρχει** το τρανζίστορ, η γραμμή **bitline** παραμένει στο HIGH (το **κελί bit αποθηκεύει το 1**)
- Η μνήμη ROM είναι **μη πτητική** (nonvolatile), που σημαίνει ότι διατηρεί τα δεδομένα της για άοριστο χρονικό διάστημα, ακόμα και χωρίς να τροφοδοτείται με ρεύμα

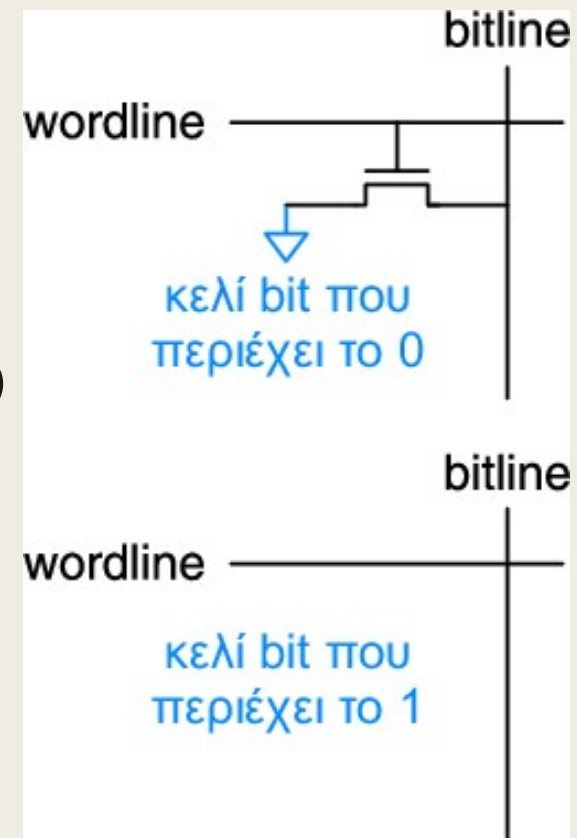

Μνήμη ROM: Υλοποίηση συνδυαστικής λογικής

 - Για τα περιεχόμενα μιας μνήμης ROM μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο **συμβολισμός με τελείες** (dot notation)
 - Μια τελεία στην τομή μιας σειράς και μιας στήλης υποδεικνύει ότι το *bit* δεδομένων έχει την τιμή 1, αλλιώς έχει την τιμή 0
- Παράδειγμα: Διάταξη μνήμης ROM 4 λέξεων $\times$ 3 bit (N =2, M=3) που υλοποιεί τις συναρτήσεις $Data_0$, $Data_1$ και $Data_2$




Address Data

11	0	1	0
10	1	0	0
01	1	1	0
00	0	1	1

$$Data_2 = A_1 \oplus A_0 \quad Data_1 = \overline{A_1} + A_0 \quad Data_0 = \overline{A_1} \overline{A_0}$$

Προγραμματιζόμενη μνήμη ROM με ασφάλειες

- Στη μνήμη PROM (programmable ROM) με ασφάλειες, η αποθήκευση δεδομένων βασίζεται στην **παρουσία μίας ασφάλειας** μεταξύ του τρανζίστορ και της γείωσης
- Ο χρήστης προγραμματίζει τη μνήμη PROM εφαρμόζοντας μια υψηλή τάση που καίει επιλεκτικά κάποιες από τις ασφάλειες.
 - Αν η ασφάλεια παραμείνει **ανέπαφη**, το τρανζίστορ συνδέεται με τη γείωση (GND) και το κελί bit **αποθηκεύει την τιμή 0**
 - Αν η ασφάλεια **καεί**, το τρανζίστορ αποσυνδέεται από τη γείωση και το κελί bit **αποθηκεύει την τιμή 1**
- Η μνήμη PROM με ασφάλειες **προγραμματίζεται μόνο μία φορά** (one-time programmable, OTP)

 


Μνήμες EPROM, EEPROM και Flash

- Οι επαναπρογραμματιζόμενες μνήμες PROM διαθέτουν αντιστρέψιμο μηχανισμό για τη σύνδεση ή την αποσύνδεση του τρανζίστορ με/από τη γείωση (GND)
- Οι **απαλείψιμες μνήμες PROM** (Erasable PROM, EPROM) αντικαθιστούν το τρανζίστορ και την ασφάλεια με ένα **τρανζίστορ μετέωρης πύλης**
 - Με κατάλληλα υψηλές τάσεις, ηλεκτρόνια διοχετεύονται επιλεκτικά στη μετέωρη πύλη και το τρανζίστορ άγει (προγραμματισμός μνήμης PROM)
 - Με έκθεση σε έντονο υπεριώδες φως για μισή ώρα, τα ηλεκτρόνια απομακρύνονται από τη μετέωρη πύλη και το τρανζίστορ πλέον δεν άγει (απαλοιφή μνήμης PROM)
- Οι **ηλεκτρικά απαλείψιμες μνήμες PROM** (Electrically Erasable PROM, EEPROM) και η **μνήμη Flash** χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά κυκλώματα για τον προγραμματισμό και την απαλοιφή της μνήμης PROM
 - Δεν είναι απαραίτητο το υπεριώδες φως
 - Στις μνήμες EEPROM τα περιεχόμενα κάθε κελιού bit της μνήμης μπορούν να απαλειφθούν ξεχωριστά
 - Στις μνήμες Flash απαλείφονται ταυτόχρονα μεγαλύτερες ομάδες από bit
 - Είναι φθηνότερη, επειδή απαιτούνται λιγότερα κυκλώματα απαλοιφής

Πίνακες αναζήτησης (LUT)

 - Οι διατάξεις μνήμης που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση λογικής ονομάζονται **πίνακες αναζήτησης** (lookup tables, LUT)
 - Υλοποιείται ο πίνακας αλήθειας
- Παράδειγμα: Διάταξη μνήμης 4 λέξεων $\times$ 1 bit η οποία χρησιμοποιείται ως πίνακας αναζήτησης για την υλοποίηση της συνάρτησης $Y = AB$
 - Χρησιμοποιούνται στις διατάξεις *FPGA*



Διατάξεις λογικής (Logic arrays)

■ Προγραμματιζόμενες διατάξεις λογικής

(programmable logic arrays, PLA)

- υλοποιούν συνδυαστική λογική δύο επιπέδων σε μορφή αθροίσματος γινομένων (sum-of-product, SOP)
- περιλαμβάνουν μια διάταξη AND ακολουθούμενη από μια διάταξη OR


■ Προγραμματιζόμενες από τον χρήστη διατάξεις πυλών

(field programmable gate arrays, FPGA)

- υλοποιούν συνδυαστική και ακολουθιακή λογική με τη χρήση **πινάκων αναζήτησης** (lookup tables, LUT) και **στοιχείων αποθήκευσης**
- υλοποιούν πολυεπίπεδες λογικές συναρτήσεις, σε αντίθεση με τις διατάξεις PLA οι οποίες περιορίζονται στη λογική δύο επιπέδων
- διαθέτουν **μνήμη διαμόρφωσης** (configuration memory), όπου αποθηκεύεται η πληροφορία διαμόρφωσης που υλοποιείται σε διάφορες τεχνολογίες διατάξεων μνήμης (SRAM, OTP-PROM, Flash)
- Υλοποιούν σχετικά **μεγάλο πλήθος λογικών πυλών** (από 1.000 μέχρι πάνω από 3.000.000 πύλες)
- Χρησιμοποιούνται στην υλοποίηση **ενσωματωμένων συστημάτων σε ένα τσιπ** (System on Chip, SoC)


Προγραμματιζόμενες διατάξεις λογικής (PLA)

- Περιλαμβάνουν μια διάταξη AND ακολουθούμενη από μια διάταξη OR των οποίων οι είσοδοι προγραμματίζονται
 - Οι είσοδοι (σε κανονική και συμπληρωματική μορφή) οδηγούν μια διάταξη AND, που παράγει όρους (γινόμενα λεκτικών), που με τη σειρά τους συνδυάζονται σε αθροίσματα όρων μέσω της διάταξης OR, ώστε να σχηματισθούν οι έξοδοι που υλοποιούν συνδυαστική λογική δύο επιπέδων σε μορφή αθροίσματος γινομένων
 - Μια διάταξη PLA με διαστάσεις $M \times N \times P$ bit διαθέτει M εισόδους, N όρους και P εξόδους

 


Προγραμματιζόμενες διατάξεις λογικής (PLA)

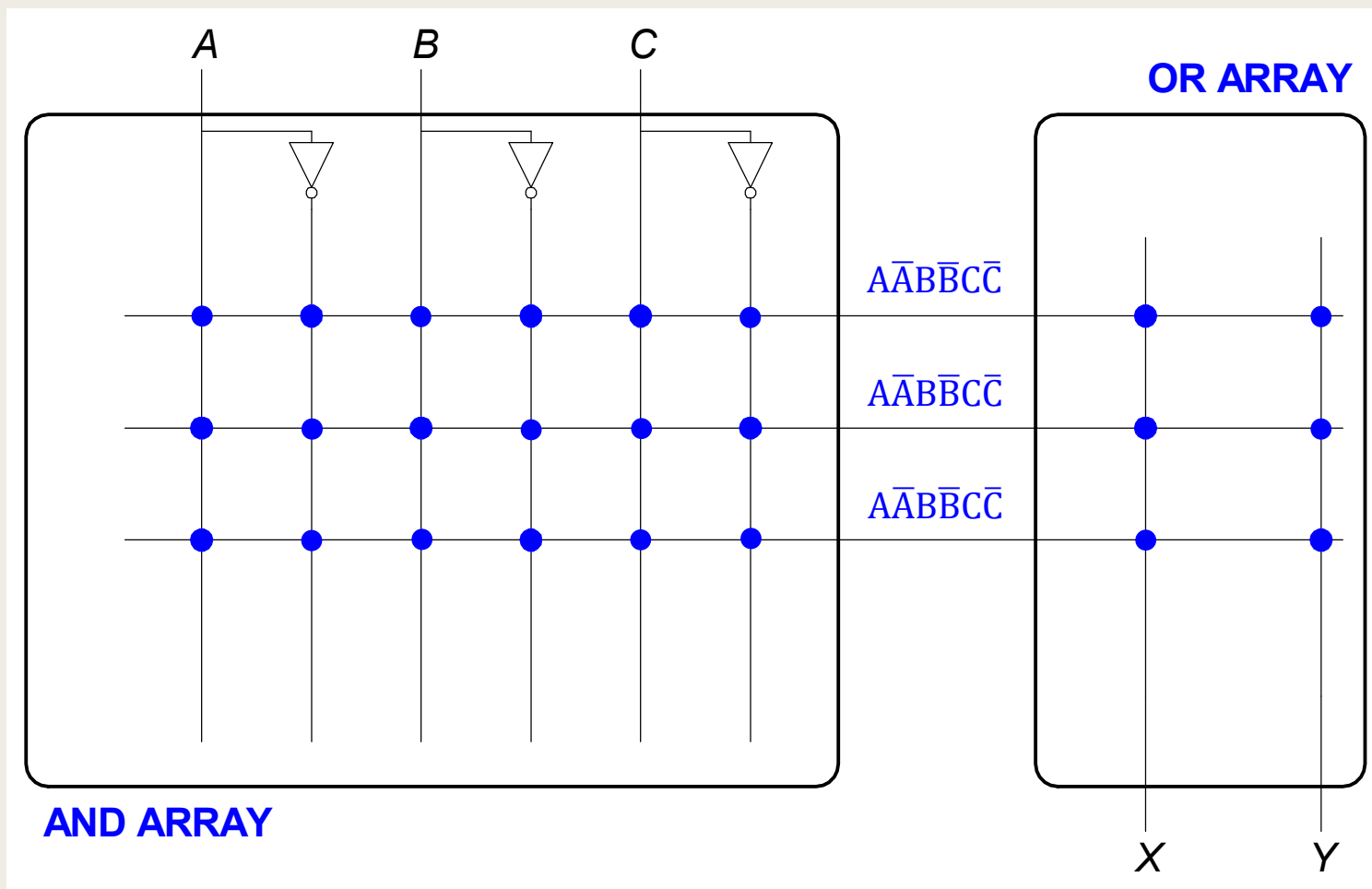- Παράδειγμα: Διάταξη PLA με διαστάσεις $3 \times 2 \times 3$ bit που διαθέτει $M=3$ εισόδους, $N=3$ όρους και $P=2$ εξόδους
 - Πριν τον προγραμματισμό υπάρχουν συνδέσεις παντού, ώστε $X = Y = 0$
 - Για τις συνδέσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο **συμβολισμός με τελείες**



Προγραμματιζόμενες διατάξεις λογικής (PLA)

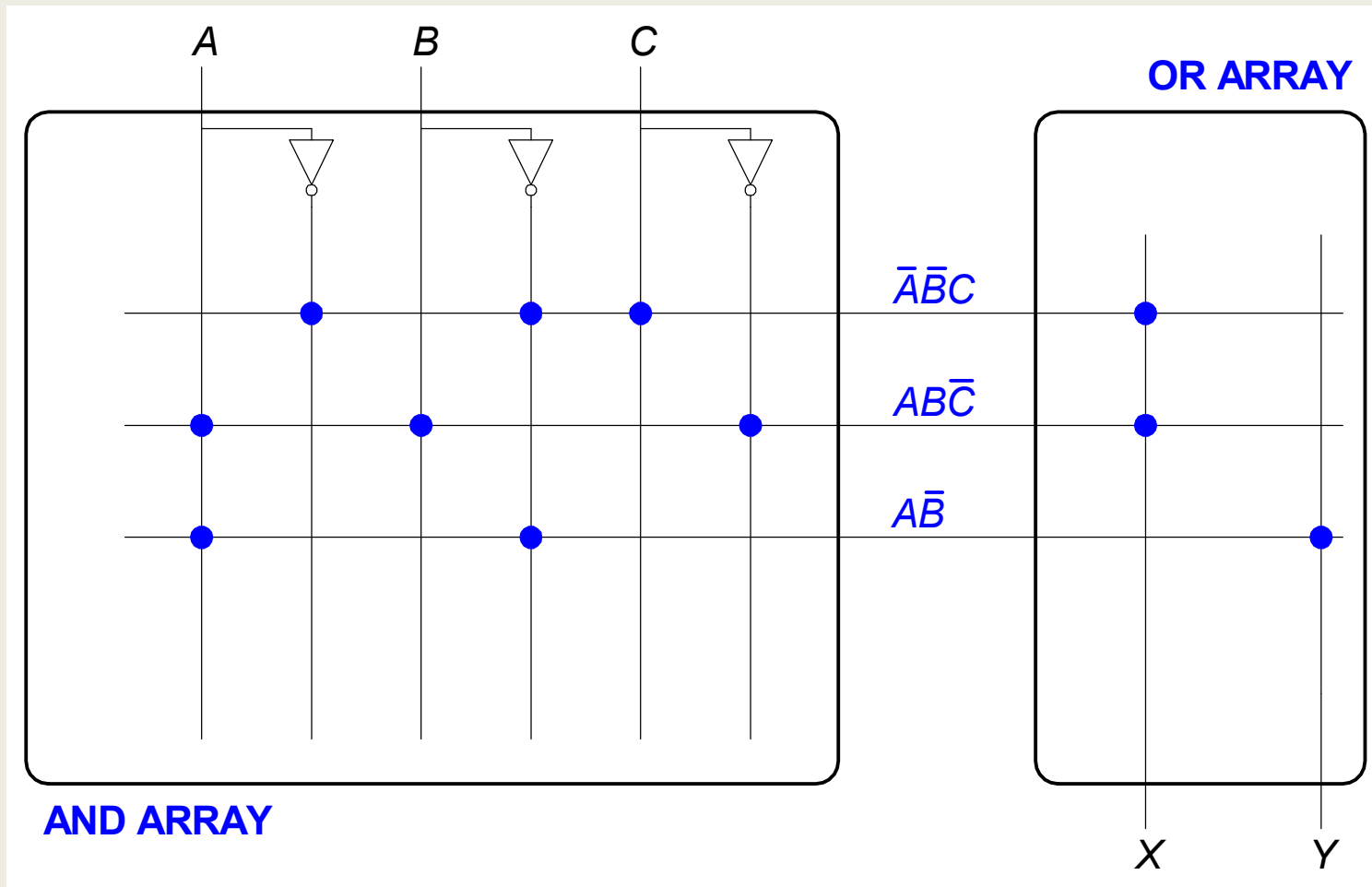- Παράδειγμα: Διάταξη PLA με διαστάσεις $3 \times 2 \times 3$ bit που διαθέτει $M=3$ εισόδους, $N=3$ όρους και $P=2$ εξόδους
 - Με τον προγραμματισμό αφαιρούνται οι ανεπιθύμητες συνδέσεις, ώστε να υλοποιηθούν οι λογικές συναρτήσεις $X = \bar{A}\bar{B}C + AB\bar{C}$ και $Y = A\bar{B}$
 - Για τις συνδέσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο **συμβολισμός με τελείες**




Προγραμματιζόμενες από τον χρήστη διατάξεις πυλών (FPGA)

- Παρέχουν δυνατότητα σχεδίασης **VLSI κυκλωμάτων χαμηλού κόστους** στο πεδίο, με τη χρήση σχετικά φθηνών εργαλείων λογισμικού (CAD)
 - *κόστος ανεκτό από μικρές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη επιταχυντών υλικού και γενικότερα πυρήνων IP*
- Είναι **επαναπρογραμματίσιμες** και **επαναδιατάξιμες** (ολικώς ή μερικώς) ακόμα και κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας
- Παρέχουν **μεγάλη ευελιξία** στη σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων.
- Διαθέτουν **ενσωματωμένες μνήμες, πολλαπλασιαστές, ειδικές μονάδες για ψηφιακή επεξεργασία σήματος, εισόδους/εξόδους υψηλών ταχυτήτων, μετατροπείς δεδομένων (όπως ADC, DAC),** ακόμα και **πυρήνες επεξεργαστών** σε κάποιες περιπτώσεις
- Η γενικότερη τεχνολογική εξέλιξη σε θέματα κόστους, αποδόσεων, κατανάλωσης ισχύος και αξιοπιστίας έχει σαν αποτέλεσμα οι σύγχρονες διατάξεις FPGA να χρησιμοποιούνται ευρέως σε **εμπορικές, βιομηχανικές, αμυντικές και διαστημικές εφαρμογές**

Field Programmable Gate Arrays (FPGAs)

 
- Προγραμματιζόμενες από τον χρήστη διατάξεις πυλών:
 - Μικρότερα *logic blocks (LB)*, ενσωματωμένες *SRAM*
 - Ισοδύναμα με χιλιάδες ή εκατομμύρια πύλες



Προγραμματιζόμενη
διασύνδεση


Ένα «ιδανικό» FPGA logic block

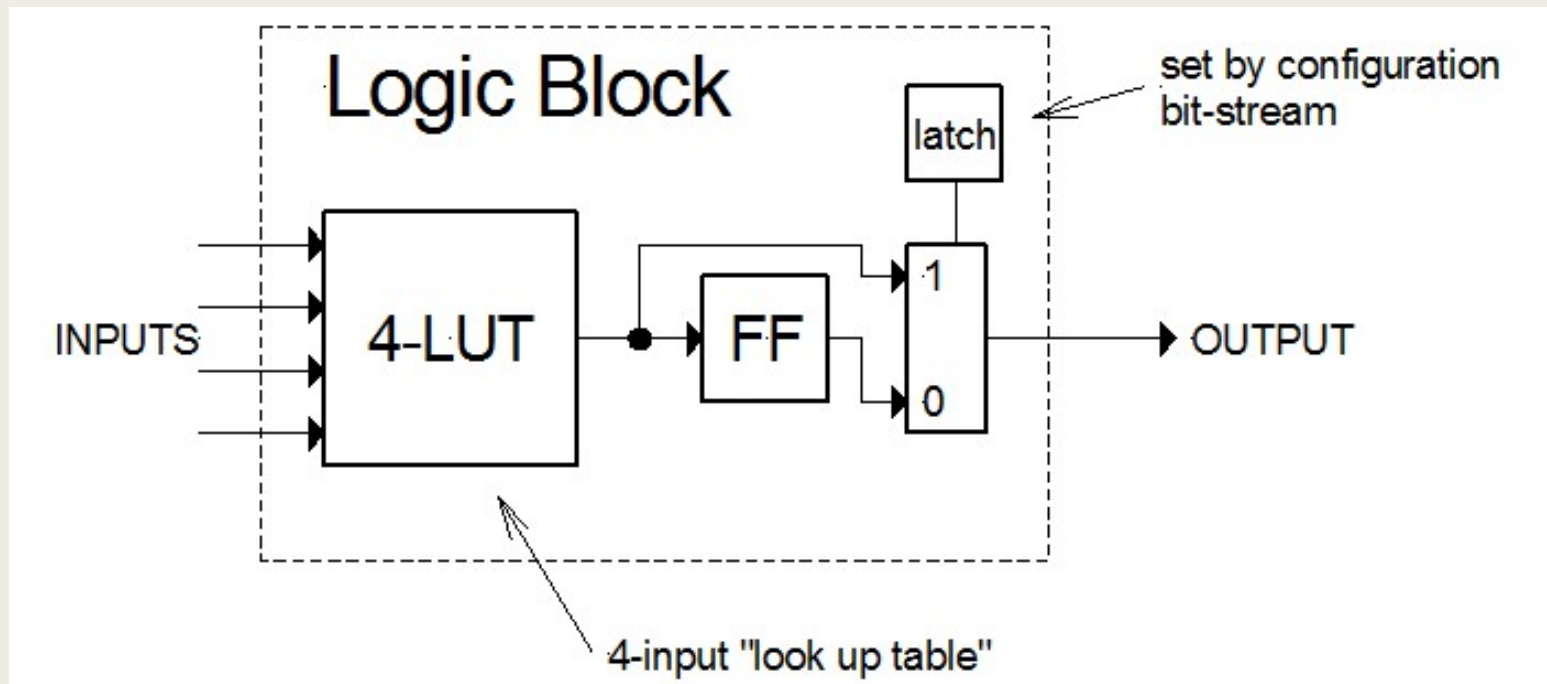- **Πίνακες αναζήτησης (Look-Up Table, LUT)** των 4 εισόδων
 - είναι διατάξεις μνήμης που υλοποιούν τον πίνακα αλήθειας συνδυαστικής λογικής
 - οι νέες τεχνολογίες FPGA έχουν LUT των 6 εισόδων
 - ο χρονισμός είναι ανεξάρτητος της συνάρτησης
- **Flip-flop**
 - μπορεί να αποθηκεύει την έξοδο του LUT



Μπλοκ Εισόδου/Εξόδου (I/O)

 - Συνήθως, υποστηρίζουν συνδυαστική είσοδο/έξοδο ή μέσω καταχωρητή ή/και απομονωτή τριών καταστάσεων
 - Προγραμματιζόμενα επίπεδα λογικής, ρυθμός μεταβολής, κατώφλι εισόδου, ...




Η Αρχιτεκτονική των FPGAs της XILINX

- Παράδειγμα: Η αρχιτεκτονική του **Spartan III**
 - **Configurable Logic Blocks (CLBs)**
που περιέχουν πίνακες αναζήτησης (LUT), που υλοποιούν συνδυαστική λογική, και στοιχεία αποθήκευσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως D Flip-flops ή Latches
 - **Input/Output Blocks (IOBs)**
που ελέγχουν την ροή δεδομένων μεταξύ των I/O pins και της εσωτερικής λογικής
 - **Block RAMs**
που παρέχουν αποθηκευτικό χώρο μνήμης, μεγέθους για παράδειγμα 18Kbit (το μέγεθος εξαρτάται από την τεχνολογία)
 - **Multiplier Blocks**
σε πολλές οικογένειες οι πολλαπλασιαστές έχουν εξελιχθεί σε ειδικές μονάδες ψηφιακής επεξεργασίας σήματος
 - **Digital Clock Manager (DCM) Blocks**
που παρέχουν αυτορρυθμιζόμενες πλήρως ψηφιακές λύσεις για κατανομή, καθυστέρηση, διαίρεση και ρύθμιση της φάσης των ρολογιών
 - Τα blocs διασυνδέονται μέσω **προγραμματιζόμενων πινάκων διακοπών** (switch matrices)


Η Αρχιτεκτονική των FPGAs της XILINX

 - Παράδειγμα: Η αρχιτεκτονική του **Spartan III**



Η Αρχιτεκτονική των FPGAs της XILINX

 - Παράδειγμα: Η αρχιτεκτονική του **Spartan III**
 - Κάθε CLB αποτελείται από τέσσερα συνδεδεμένα **slices** τα οποία ομαδοποιούνται σε ζευγάρια και κάθε ζευγάρι σχηματίζει μια ανεξάρτητη αλυσίδα διάδοσης κρατουμένου.
 - Το αριστερό ζευγάρι υλοποιεί λογική, κατανεμημένη μνήμη ή καταχωρητή ολίσθησης
 - Το δεξιό ζευγάρι υλοποιεί αποκλειστικά λογική



Η Αρχιτεκτονική των FPGAs της XILINX

- Παράδειγμα: Η αρχιτεκτονική του **Spartan III**
 - Κάθε slice του CLB έχει : 2 πίνακες αναζήτησης (LUT) των 4 εισόδων, 2 στοιχεία αποθήκευσης, πολυπλέκτες, αλυσίδα διάδοσης κρατούμενου και πύλες για αριθμητική λογική

