



dscal
DIGITAL SYSTEMS & COMPUTER ARCHITECTURE LABORATORY

Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης

VHDL - Εισαγωγή

Βασιλόπουλος Διονύσης

Ε.Δι.Π. Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ

VHDL – Επαναλήψεις

Εντολή FOR

optional_label: for variable in range **loop**

sequential statements;

end loop;

**θα το χρησιμοποιείτε
κυρίως για simulation**

Δεν χρειάζεται δήλωση.
Ο τύπος υπονοείται ως
integer

**Μόνο μέσα
σε Process**


```
for i in 0 to 2 loop
  a_tb<=std_logic_vector(to_signed(i,a_tb'length));
  for j in 0 to 2 loop
    b_tb<=std_logic_vector(to_signed(j,a_tb'length));wait for 10ns;
  end loop j;
end loop i;
```

**Το for εκτελείται
ακολουθιακά.
Πρέπει να εκτελεστεί
σε ένα κύκλο ρολογιού**

wait μόνο σε simulation

VHDL – Generic

```
entity MUX2in1_n is
generic (WIDTH : positive := 8); -- προεπιλεγμένη τιμή
port (
    S: in STD_LOGIC;
    A0: in STD_LOGIC_VECTOR (WIDTH-1 downto 0);
    A1: in STD_LOGIC_VECTOR (WIDTH-1 downto 0);
    Y: out STD_LOGIC_VECTOR (WIDTH-1 downto 0));
end MUX2in1_n;
architecture BEHAVIORAL of MUX2in1_n is
begin
process (A0, A1, S)
begin
    if (S = '0') then
        Y <= A0;
    else
        Y <= A1;
    end if;
end process;
end BEHAVIORAL;
```

 

VHDL – Generic

Παραμετροποίηση του μεγέθους μίας αρτηρίας σε μία οντότητα με τη δήλωση της εντολής generic που ορίζει την σταθερά WIDTH

- Η δήλωση της εντολής generic γίνεται πριν από τη δήλωση των ports στην αρχή της οντότητας
- Η σταθερά WIDTH είναι θετικός ακέραιος (positive) και μπορεί να έχει προεπιλεγμένη τιμή
 - generic (WIDTH: positive := 8);
- Η σταθερά WIDTH χρησιμοποιείται κατά τη δήλωση των ports
 - STD_LOGIC_VECTOR (WIDTH-1 downto 0);
- Η τιμή της σταθεράς WIDTH μπορεί να παρακάμψει την προεπιλεγμένη τιμή με τη φράση generic map (συνδυάζεται με το port map)
 - generic map (WIDTH => 8)
- Πιθανότατα θα έχει κάποια προβλήματα στην προσομοίωση (Σύνθεση/Υλοποίηση)
<https://electronics.stackexchange.com/questions/571759/when-to-set-defaults-for-vhdl-generics>
<https://fpgatutorial.com/vhdl-generic-generate/>

VHDL – Constant

Μπορούν να δηλωθεί στην οντότητα, αρχιτεκτονική ή και σε process. Ανάλογα με το που δηλώνεται έχει και το ανάλογο visibility

Δήλωση

constant constant_name : type := value;

constant Size: Positive := 8;

Η τιμή της ΔΕΝ αλλάζει ποτέ

https://www.hdlworks.com/hdl_corner/vhdl_ref/VHDLContents/Constant.htm

https://peterfab.com/ref/vhdl/vhdl_renerta/source/vhd00022.htm

VHDL – Structural architecture

Αθροιστής 8bit από 2 αθροιστές των 4bit

Πρόσθεση

4 bit
1001
+1101

0110 Carry=1

Διπλασιασμός

4 bit
1001 & '0'

0010 Carry=1

1=Carry in στη 2^η ALU

8 bit
0010 1001
+0101 1101

1000 0110 Carry_out=1 από 1^η ALU

Carry_in='0' 1^η ALU

Carry_out=0 2^η ALU

1=Carry in στη 2^η ALU

8 bit
0010 1001 & '0'

0101 0010 Carry_out=1 από 1^η ALU


Carry_in=0 1^η ALU

Carry_out=0 2^η ALU

VHDL – Structural architecture


Αθροιστής 8bit από 2 αθροιστές των 4bit

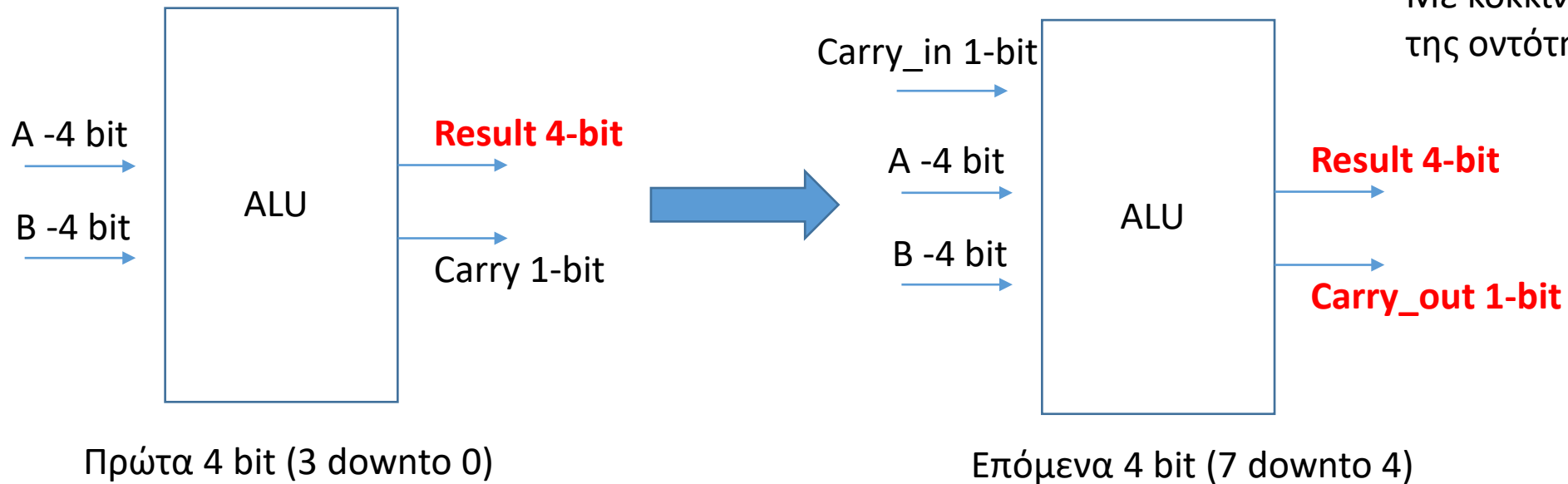Για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε 2 alu 4-bit θα πρέπει να μπορέσουμε να χειριστούμε το carry




VHDL – Structural architecture

Αθροιστής 8bit από 2 αθροιστές των 4bit

 

VHDL – Structural architecture

Αθροιστής 8bit από 2 αθροιστές των 4bit

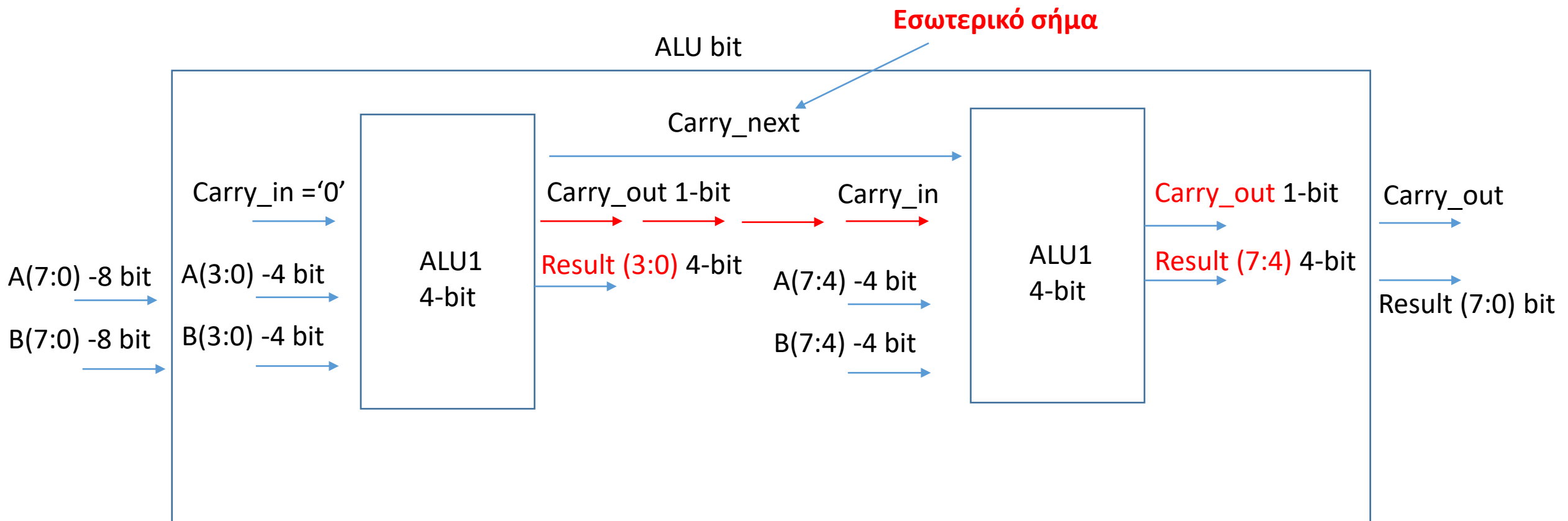

VHDL – Structural architecture

Αθροιστής 8bit από 2 αθροιστές των 4bit

first_half: Adder_4bit port map(A_8bit(3 downto 0), B_8bit(3 downto 0), '0', Sum_8bit(3 downto 0), Carry_next);

second_half: Adder_4bit port map(A_8bit(7 downto 4), B_8bit(7 downto 4), Carry_next, Sum_8bit(7 downto 4), Cout_8bit);

VHDL – Κωδικοποίηση

- Πώς αναπαριστούμε πληροφορία με περισσότερες από δύο πιθανές τιμές;
 - Πολλαπλά δυαδικά σήματα (πολλαπλά bit)
- (a_1, a_0) : (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)
 - Αυτός είναι ένας δυαδικός κώδικας
 - Κάθε ζεύγος τιμών είναι μια κωδική λέξη

VHDL – Κωδικοποίηση

Code Length

- Ένας κώδικας των n bit έχει 2^n κωδικές λέξεις
- Για να αναπαραστήσουμε N πιθανές τιμές
 - χρειαζόμαστε τουλάχιστον $\lceil \log_2 N \rceil$ bit για τις λέξεις
 - περισσότερα bit μπορούν να είναι χρήσιμα σε κάποιες περιπτώσεις
- Παράδειγμα: κώδικας εκτυπωτή ψεκασμού
 - Black, cyan, magenta, yellow, light cyan, light magenta
 - έξι τιμές, $\lceil \log_2 6 \rceil = 3$
 - Black : (0, 0, 1), cyan : (0, 1, 0), magenta : (0, 1, 1),
yellow : (1, 0, 0), light cyan : (1, 0, 1), light magenta : (1, 1, 0)

VHDL – Κωδικοποίηση

One Hot

- Κάθε κωδική λέξη έχει ακριβώς ένα bit με την τιμή '1'
- Φωτεινός σηματοδότης:
 - κόκκινο: (1,0,0), πορτοκαλί: (0,1,0), πράσινο: (0,0,1)
 - τρεις αγωγοί σημάτων: κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο
- Κάθε bit ενός κώδικα one-hot αντιστοιχεί σε μια κωδικοποιημένη τιμή
 - Μήκος κώδικα ίσο με πλήθος των προς κωδικοποίηση τιμών.
 - Όχι ελάχιστο μήκος

VHDL – Κωδικοποίηση

Παράδειγμα One Hot (1/2)

- Ελεγκτής φωτεινού σηματοδότη με κώδικα 1-hot
 - enable = 1: lights_out = lights_in
 - enable = 0: lights_out = (0, 0, 0)

```
library ieee; use          ieee.std_logic_1164.all;
entity    light_controller is
    port  ( lights_in   :    in    std_logic_vector(1 to 3);
           enable      :    in    std_logic;
           lights_out  :    out   std_logic_vector(1 to 3) );
end entity light_controller;
```

VHDL – Κωδικοποίηση

Παράδειγμα One Hot (2/2)

```
architecture and_enable of light_controller is
begin
    lights_out(1) <= lights_in(1) and enable;
    lights_out(2) <= lights_in(2) and enable;
    lights_out(3) <= lights_in(3) and enable;
end architecture and_enable;
```

```
architecture conditional_enable of light_controller is
begin
    lights_out <= lights_in when enable = '1' else
        "000";
end architecture conditional_enable;
```

or just **when enable**

VHDL – Κωδικοποίηση

Παράδειγμα Priority Encoder (1/2)

- Εάν περισσότερες από μία εισοδοι μπορεί να είναι 1
 - Κωδικοποιούμε την είσοδο που είναι 1 με την υψηλότερη προτεραιότητα

zone								intruder_zone			valid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)	(1)	(0)	
1	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	1
0	1	–	–	–	–	–	–	0	0	1	1
0	0	1	–	–	–	–	–	0	1	0	1
0	0	0	1	–	–	–	–	0	1	1	1
0	0	0	0	1	–	–	–	1	0	0	1
0	0	0	0	0	1	–	–	1	0	1	1
0	0	0	0	0	0	1	–	1	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	0

VHDL – Κωδικοποίηση


Παράδειγμα Priority Encoder (2/2)

Conditional signal assignment

```
architecture priority_1 of alarm is
begin
    intruder_zone <= "000" when zone(1) = '1' else
                    "001" when zone(2) = '1' else
                    "010" when zone(3) = '1' else
                    "011" when zone(4) = '1' else
                    "100" when zone(5) = '1' else
                    "101" when zone(6) = '1' else
                    "110" when zone(7) = '1' else
                    "111" when zone(8) = '1' else
                    "000";

    valid <= zone(1) or zone(2) or zone(3) or zone(4)
            or zone(5) or zone(6) or zone(7) or zone(8);
end architecture priority_1;
```

VHDL – Αποκωδικοποίηση

 

- Ο αποκωδικοποιητής εξάγει σήματα ελέγχου από ένα δυαδικά κωδικοποιημένο σήμα
 - Ένα σήμα ανά κωδική λέξη
 - Το σήμα ελέγχου είναι 1 όταν η είσοδος έχει την αντίστοιχη κωδική λέξη, διαφορετικά 0

VHDL – Αποκωδικοποίηση

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
entity decoder4 is
port (a: in std_logic_vector(1 downto 0);
      y: out std_logic_vector(3 downto 0));
end entity decoder4 ;
architecture sel_arch of decoder4 is
begin
  with a select y <=
    "0001" when "00",
    "0010" when "01",
    "0100" when "10",
    "1000" when "11",
    "0000" when others;
end sel_arch ;
```

For simulation, you don't want to
enumerate all 77 (81-4) meta-
values of std_logic..
For synthesis, it is ignored...

Selected signal assignment


```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
entity decoder4 is
port (a: in std_logic_vector(1 downto 0);
      y: out std_logic_vector(3 downto 0));
end entity decoder4 ;
architecture case_arch of decoder4 is
begin
  process (a)
  begin
    case a is
      when "00" => y<= "0001";
      when "01" => y<= "0010";
      when "10" => y<= "0100";
      when "11" => y<= "1000";
      when others => y<= "0000";
    end case;
  end process;
end case_arch;
```

Combinational Process with Case Statement

VHDL – Αποκωδικοποίηση

Παράδειγμα BCD to 7segment (1/2)

 - Αποκωδικοποιεί τον κώδικα BCD (binary coded decimal) για να οδηγήσει μια οθόνη (LED ή LCD) 7 τμημάτων
 - Τμήματα: (g, f, e, d, c, b, a)



- Κώδικας BCD: Δυαδικά κωδικοποιημένοι δεκαδικοί
 - Κώδικας 4 bit για τα δεκαδικά ψηφία

0: 0000	1: 0001	2: 0010	3: 0011	4: 0100
5: 0101	6: 0110	7: 0111	8: 1000	9: 1001


VHDL – Αποκωδικοποίηση

Παράδειγμα BCD to 7segment (2/2)

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;  
entity seven_seg_decoder is  
  port ( bcd    : in std_logic_vector (3 downto 0);  
        blank  : in std_logic;  
        seg    : out std_logic_vector (7 downto 1) );  
end entity seven_seg_decoder;
```


```
architecture behavior of seven_seg_decoder is  
  signal seg_tmp : std_logic_vector (7 downto 1);  
begin  
  with bcd select  
    seg_tmp <= "0111111" when "0000", -- 0  
              "0000110" when "0001", -- 1  
              "1011011" when "0010", -- 2  
              "1001111" when "0011", -- 3  
              ...  
              "1101111" when "1001", -- 9  
              "1000000" when others; -- "-"  
  seg <= "0000000" when blank = '1' else seg_tmp;  
end architecture behavior;
```

Selected signal assignment



VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

- Οι έξοδοι Q_t (τιμή εξόδου τη χρονική στιγμή t) των ακολουθιακών κυκλωμάτων εξαρτώνται όχι μόνο από τις τρέχουσες τιμές των εισόδων, αλλά και από τις προηγούμενες τιμές των εξόδων Q_{t-1} . Στο κύκλωμα αυτό εμφανίζετε ως ανάδραση
- Έχουν μνήμη (κατάσταση-state). Για N αποθηκευμένες καταστάσεις το κύκλωμα χρειάζεται από $\log_2 N$ έως και N bit.
- Οι έξοδοι είναι συνάρτηση των εισόδων και της αποθηκευμένης κατάστασης.
- Συνήθως υπάρχει ρολοί CLK

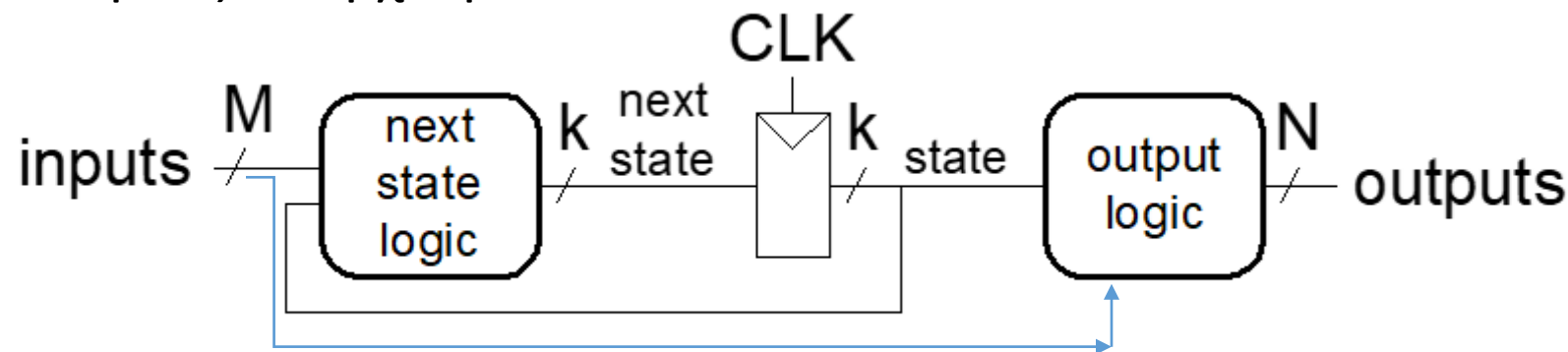

3 Block

- Λογική επόμενης κατάστασης (συνδυαστικό)
- Καταχωρητής κατάστασης
- Λογική εξόδου (συνδυαστικό)



VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

D Flip Flop

- Στοιχείο αποθήκευσης του 1 bit
- Άλλοι τύποι flip-flop
 - JK, T (toggle)

```
entity dff is
  port ( clk,d : in std_logic;
        q      : out std_logic);
end entity;
architecture beh of dff is
begin
  process (clk)
  begin
    if clk'event and clk = '1' then
      q <= d;
    end if;
  end process;
end beh;
```

Μόνο το clk στο sensitivity list

  

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα



D Flip Flop with Enable

Η αποθήκευση της τιμής D εξαρτάται από το σήμα έγκρισης CE (en)

- Αποθηκεύει μόνο όταν CE = 1 σε μια ανοδική ακμή ρολογιού
- Το CE είναι μια σύγχρονη είσοδος ελέγχου

```
entity dff_en is
  port ( clk   : in std_logic;
        ce    : in std_logic;
        d     : in std_logic;
        q     : out std_logic);
end dff_en ;
architecture beh of dff_en is
begin
  process (clk)
  begin
    if clk'event and clk='1' then
      if ce='1' then
        q <= d;
      end if;
    end if;
  end process;
end beh;
```

Σύγχρονο: Πρώτα έλεγχος
για το clock

 
 


VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

D Flip Flop with Reset (σύγχρονο)

- Η είσοδος μηδενισμού (reset) θέτει την αποθηκευμένη τιμή στο 0
 - η είσοδος reset πρέπει να είναι σταθερή γύρω από την ανοδική ακμή του clk

```
entity dff_en_reset is
  port ( clk      : in std_logic;
        ce,reset  : in std_logic;
        d        : in std_logic;
        q        : out std_logic);
end dff_en ;
architecture beh of dff_en_reset is
begin
  process (clk)
  begin
    if clk'event and clk='1' then
      if reset = '1' then
        q <= '0';
      elsif ce = '1' then
        q <= d;
      end if;
    end if;
  end process;
end beh;
```

 
 


VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

D Flip Flop with Reset (ασύγχρονο)

- Η είσοδος μηδενισμού (reset) θέτει την αποθηκευμένη τιμή στο 0
 - το reset μπορεί να γίνει 1 οποιαδήποτε στιγμή, και το αποτέλεσμα είναι άμεσο
 - το συμπεριλαμβάνουμε στη λίστα ευαισθησίας (η διεργασία ανταποκρίνεται άμεσα σε αλλαγή)

```
entity dff_en_areset is
  port ( clk      : in std_logic;
        ce,reset  : in std_logic;
        d        : in std_logic;
        q        : out std_logic);
end dff_en ;
architecture beh of dff_en_areset is
begin
  process (clk, reset)
  begin
    if reset = '1' then
      q <= '0';
    elsif clk'event and clk='1' then
      if ce = '1' then
        q <= d;
      end if;
    end if;
  end process;
end beh;
```

  


VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Καταχωρητές (D Flip Flop με ασύγχρονο reset)

Αποθηκεύουν μια τιμή πολλαπλών bit

 - Ένα flip-flop D ανά bit
- Απαιτεί αλλαγή στο array data type
 - std_logic_vector



```
entity reg_reset is
    port (clk, reset: in std_logic;
          d: in std_logic_vector(7 downto 0);
          q: out std_logic_vector(7 downto 0)
    );
end reg_reset;

architecture beh of reg_reset is
begin
    process (clk,reset)
    begin
        if (reset='1') then
            q <= (others=>'0');
        elsif (clk'event and clk='1') then
            q <= d;
        end if;
    end process;
end beh;
```



Συνομογραφία του
όλα στο 0

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Pipelines (διοχέτευση)

Συνολική καθυστέρηση = $Delay_1 + Delay_2 + Delay_3$

  Διάστημα μεταξύ των εξόδων > Συνολική καθυστέρηση



Περίοδος ρολογιού = $\max(Delay_1, Delay_2, Delay_3)$

Συνολική καθυστέρηση = $3 \times$ περίοδος ρολογιού

Διάστημα μεταξύ των εξόδων = 1 περίοδος ρολογιού

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Συσσωρευτής (accumulator 1/2)

- Αθροίστε μια ακολουθία προσημασμένων αριθμών
 - Ένας νέος αριθμός φθάνει όταν data_en = 1
 - Μηδενίστε το άθροισμα με σύγχρονο reset

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all, ieee.numeric_std.all;

entity accumulator is
  port ( clk, reset, data_en      : in std_logic;
         data_in                 : in signed(15 downto 0);
         data_out                 : out signed(19 downto 0) );
end entity accumulator;
```

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Συσσωρευτής (accumulator 2/2)

```
architecture rtl of accumulator is
    signal sum, new_sum : signed(19 downto 0);
begin
    new_sum <= sum + resize(data_in, sum'length);
    reg: process (clk) is
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if reset = '1' then
                sum <= (others => '0');
            elsif data_en = '1' then
                sum <= new_sum;
            end if;
        end if;
    end process reg;
    data_out <= sum;
end architecture rtl;
```

Εναλλακτικός τρόπος για την ανοδική ακμή του clk. Το rising_edge είναι συνάρτηση για οποιοδήποτε σήμα.

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Μετρητές (counters)

- Αποθηκεύουν την τιμή ενός απρόσημου ακεραίου
 - αυξάνουν ή μειώνουν την τιμή
- Χρησιμοποιούνται για να μετράνε πόσες φορές:
 - έχουν συμβεί κάποια γεγονότα
 - έχει επαναληφθεί ένα βήμα επεξεργασίας
- Χρησιμοποιούνται ως χρονομετρητές (timers)
 - μετράνε πόσα χρονικά διαστήματα έχουν περάσει καθώς αυξάνονται περιοδικά

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Μετρητές ασύγχρονοι

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all, ieee.numeric_std.all;
entity counter4 is
    port (clk, reset : in std_logic;
          count       : out std_logic(3 downto 0));
end entity;

architecture beh of counter4 is
    signal counter : unsigned(3 downto 0);
begin
count <= std_logic_vector(counter);
    process (clk, reset)
    begin
        if reset = '1' then
            counter <= (others => '0');
        elsif clk'event and clk = '1' then
            if counter = 15 then
                counter <= (others => '0');
            else
                counter <= counter + 1;
            end if;
        end if;
    end process;
end architecture;
```


VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Δεκαδικός Μετρητής

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all, ieee.numeric_std.all;
entity decade_counter is
  port ( clk : in std_logic;  q : out std_logic_vector(3 downto 0) );
end entity decade_counter;

architecture rtl of decade_counter is
  signal count_value : unsigned(3 downto 0);
begin
  count : process (clk) is
  begin
    if rising_edge(clk) then
      count_value <= (count_value + 1) mod 10;
    end if;
  end process count;
  q <= std_logic_vector(count_value);
end architecture rtl;
```

VHDL – Περιοδικό σήμα ελέγχου

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all, ieee.numeric_std.all;
entity decoded_counter is
  port ( clk : in std_logic; ctrl : out std_logic );
end entity decoded_counter;

architecture rtl of decoded_counter is
  signal count_value : unsigned(3 downto 0);
begin
  counter : process (clk) is
  begin
    if rising_edge(clk) then
      count_value <= count_value + 1;
    end if;
  end process counter;
  ctrl <= '1' when count_value = "0111" or count_value = "1011" else '0';
end architecture rtl;
```

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Παράδειγμα


Τι κύκλωμα μοντελοποιεί ο κώδικας;

Πως υπολογίζεται η συχνότητα λειτουργίας του κυκλώματος μετά τη σύνθεση;

```
process (clk) is
begin
  if clk'event and clk='1' then
    if reset = '1' then
      q3<='0';q1<='0';q2<='0';
    else
      q1<=a;
      q2<=b;
      q3<=q1 and q2;
    end if;
  end if;
end process;
```

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Παράδειγμα

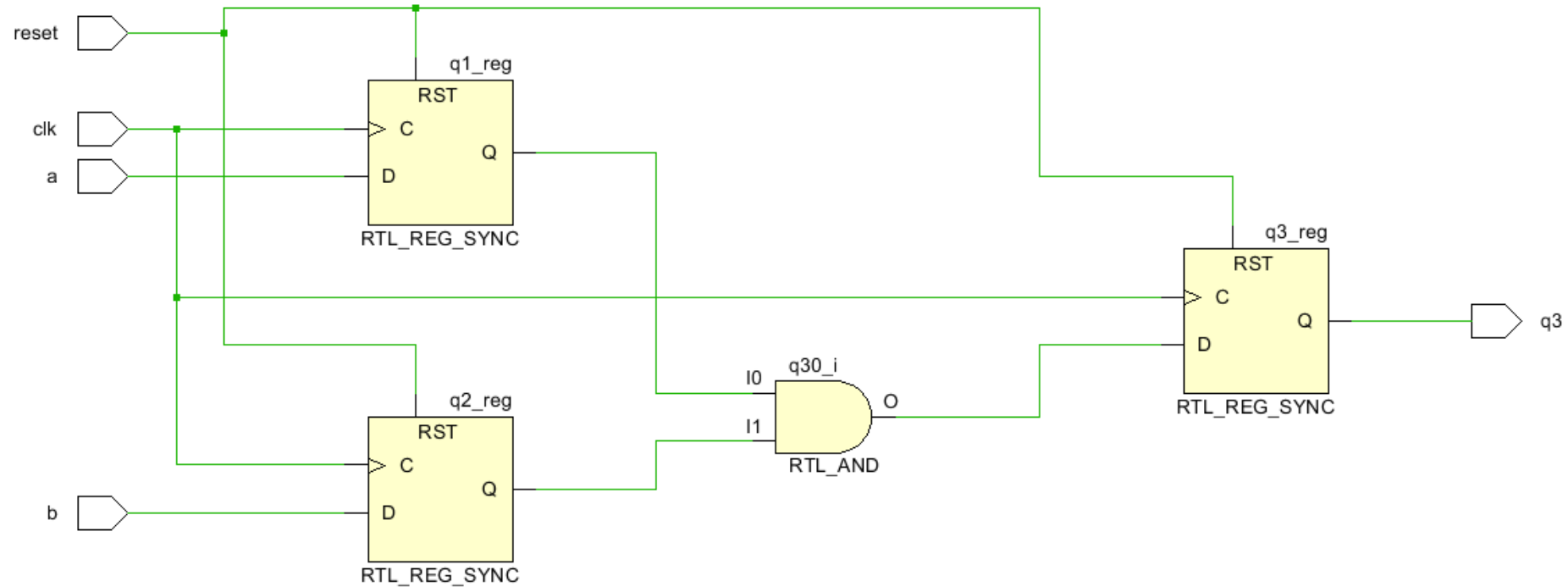

VHDL – Ακολουθιακά Κυκλώματα

Παράδειγμα

The image shows a screenshot of the Xilinx Vivado IDE. The top window displays a schematic diagram of a synthesized design. The schematic includes several input buffers (IBUF), a bus function generator (BUFG), three flip-flops (q1_reg, q2_reg, q3_reg), and a LUT2. The inputs are labeled clk, a, reset, and b. The outputs are labeled q1, q2, and q3. The bottom window shows the Design Timing Summary table.

Setup	Hold	Pulse Width
Worst Negative Slack (WNS): 8,621 ns	Worst Hold Slack (WHS): 0,132 ns	Worst Pulse Width Slack (WPWS): 4,500 ns
Total Negative Slack (TNS): 0,000 ns	Total Hold Slack (THS): 0,000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0,000 ns
Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0
Total Number of Endpoints: 1	Total Number of Endpoints: 1	Total Number of Endpoints: 4

All user specified timing constraints are met.

$T_c = 10\text{ns} - \text{Slack}$

Περίληψη

- For
- Generic
- Κωδικοποίηση/Αποκωδικοποίηση
- Ακολουθιακά κυκλώματα
- Accumulator, counter, shifter,
- Conditional Statements
- Διαβάζετε τις παραγράφους 2.2, 2.3.1, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3 (θεωρία και VHDL) από Ashenden και 2.8.2, 4.4, 4.7.2, 4.8, 4.9 (ΟΧΙ το κομμάτι της VERILOG) από το βιβλίο των Harris.