



# Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης

## VHDL - Εισαγωγή

**Βασιλόπουλος Διονύσης**

**Ε.Δι.Π. Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ**

# VHDL – Signed

- Τύπος `signed` από το `numeric_std`

```
library ieee; use ieee.numeric_std.all;  
...  
s : signed(15 downto 0);
```

Απαραίτητη η χρήση της βιβλιοθήκης `numeric_std`

- Οι τύποι `signed` και `unsigned` είναι ξεχωριστοί


```
signal s1 : unsigned(11 downto 0);  
signal s2 : signed(11 downto 0);  
...  
s1 <= s2; -- illegal
```

```
s1 <= unsigned(s2); -- s2 is known to be non-negative  
...  
s2 <= signed(s1); -- s1 is known to be less than 2**11
```

# VHDL – Signed
 
## Αλλαγή μεγέθους

- Γενικά, για ακεραίους σε συμπλήρωμα ως προς 2
  - Επέκταση με επανάληψη του bit προσήμου
    - *Επέκταση προσήμου*
  - Αποκοπή με απόρριψη αρχικών bit
    - Τα bit που απορρίπτονται πρέπει όλα να είναι τα ίδια, και ίδια με το bit προσήμου του αποτελέσματος



```
signal x : signed (7 downto 0);  
signal y : signed (15 downto 0);  
...  
y <= resize(x, y'length);  
...  
x <= resize(y, x'length);
```

# VHDL – Signed

## Πρόσθεση

00 0 0 0 0 0 0  
72: 0 1 0 0 1 0 0 0  
49: 0 0 1 1 0 0 0 1  
-----  
121: 0 1 1 1 1 0 0 1

χωρίς υπερχείλιση

01 0 0 1 0 0 0  
72: 0 1 0 0 1 0 0 0  
105: 0 1 1 0 1 0 0 1  
-----  
1 0 1 1 0 0 0 1

θετική υπερχείλιση

11 0 0 0 0 0 0  
-63: 1 1 0 0 0 0 0 1  
-32: 1 1 1 0 0 0 0 0  
-----  
-95: 1 0 1 0 0 0 0 1

χωρίς υπερχείλιση

10 0 0 0 0 0 0  
-63: 1 1 0 0 0 0 0 1  
-96: 1 0 1 0 0 0 0 0  
-----  
0 1 1 0 0 0 0 1

αρνητική υπερχείλιση

00 0 0 0 0 0 0  
-42: 1 1 0 1 0 1 1 0  
8: 0 0 0 0 1 0 0 0  
-----  
-34: 1 1 0 1 1 1 1 0

χωρίς υπερχείλιση

11 1 1 1 0 0 0  
42: 0 0 1 0 1 0 1 0  
-8: 1 1 1 1 1 0 0 0  
-----  
34: 0 0 1 0 0 0 1 0

χωρίς υπερχείλιση

# VHDL – Signed

## Πρόσθεση

- Το αποτέλεσμα του + έχει ίδιο μέγεθος με τους τελεστέους

ισχύει και για unsigned

```
signal v1, v2 : signed(11 downto 0);  
signal sum : signed(12 downto 0);  
...  
sum <= resize(v1, sum'length) + resize(v2, sum'length);
```

- Για έλεγχο υπερχείλισης, σύγκριση προσήμων

```
signal x, y, z: signed(7 downto 0);  
signal ovf : std_logic;  
...  
z <= x + y;  
ovf <= (not x(7) and not y(7) and z(7))  
       or (x(7) and y(7) and not z(7));
```

# VHDL – Τύποι σημάτων

Οι ακόλουθοι τύποι υποστηρίζονται εξ' ορισμού στην VHDL.

- bit : τιμές MONO '0' και '1' {0,1}
- Boolean: τιμές Αληθής/Ψευδής {true, false}
- Character: ASCII character (είναι 256 σε πλήθος)
- bit\_vector: κατ' αναλογία με std\_logic\_vector
- integer:  $-2^{31}$  έως  $2^{31} - 1$  (signed binary number range:  $[-2^{n-1}, 2^{n-1}-1]$ , 32bit word arch.)
  - Integer: range 0 to 1000
- natural: 0 έως  $2^{31} - 1$
- positive: 1 έως  $2^{31} - 1$

**Enumerated type: Συγκεκριμένες τιμές**

**Subtypes: Υποτύποι του integer**

Υπάρχουν και άλλα Type/Subtypes είτε στη standard βιβλιοθήκη είτε σε άλλες (**ieee.numeric\_std.all**: signed/unsigned, **ieee.std\_logic\_1164**: std\_logic, std\_logic\_vector)

# VHDL – Τελεστές (operators)

## Λογικοί Τελεστές

Operator	Operation
<code>not</code>	Logical negation
<code>and</code>	Logical AND
<code>nand</code>	Logical NAND
<code>or</code>	Logical OR
<code>nor</code>	Logical NOR
<code>xor</code>	Logical Exclusive-OR
<code>xnor</code>	Logical Exclusive-NOR

**Εφαρμόζονται σε bit**

# VHDL – Τελεστές (operators)

## Αριθμητικοί Τελεστές

Operator	Operation
+	Addition
-	Subtraction
*	Multiplication
/	Division
mod	Modulus
rem	Remainder
abs	Absolute value
**	Exponential

**Εφαρμόζονται σε σήματα τύπου integer/signed/unsigned**



# VHDL – Τελεστές (operators)

## Τελεστές σύγκρισης (Relational Operators)

Operator	Returns true if the comparison is:
=	Equal
/=	Not equal
<	Less than
<=	Less than or equal
>	Greater than
>=	Greater than or equal

# VHDL – Τελεστές (operators)

## Τελεστές Ολίσθησης (Shift/Rotate Operators)

Operator	Operation
<b>sll</b>	Shift left logical
<b>srl</b>	Shift right logical
<b>sla</b>	Shift left arithmetic
<b>sra</b>	Shift right arithmetic
<b>rol</b>	Rotate left
<b>ror</b>	Rotate right

**Εφαρμόζονται σε vector**

# VHDL – Τελεστές (operators)

## Συναρτήσεις Ολίσθησης (Πακέτο numeric\_std)

shift\_left()  
shift\_right()  
-

Αριθμητική Ολίσθηση

rotate\_left()  
rotate\_right()

**Εφαρμόζονται σε signed/unsigned**

# VHDL – Τελεστές (operators)

## Unsigned: Ολίσθηση

- Λειτουργίες `shift_left` και `shift_right`
  - Αποτέλεσμα ίδιου μεγέθους με τον τελεστέο

Αποκοπή προς τα κάτω

$$s = 00010011_2 = 19_{10}$$



```
y <= shift_left(s, 2);
```



$$y = 01001100_2 = 76_{10}$$


$$s = 00010011_2 = 19_{10}$$



```
y <= shift_right(s, 2);
```



$$y = 00000100_2 = 4_{10}$$

 

# VHDL – Τελεστές (operators)

VHDL'93 Vivado 2019.2, **2022.2**

Για το `std_logic_vector`  
ΔΕΝ υπάρχει κάποια συνάρτηση.

Εάν όμως ενεργοποιήσουμε τη  
VHDL 2008 τότε μπορούμε να  
χρησιμοποιήσουμε τα  
`sll`, `srl`, `rol`, `ror`.

## signed/unsigned

```
x<=a sll 2;  
y<=a srl 2;  
-----  
r<=shift_left(a,2);  
t<=shift_right(a,2);  
-----  
q<=a rol 2;  
u<=a ror 2;  
i<=rotate_left(a,2);  
o<=rotate_right(a,2)
```

Εάν όμως ενεργοποιήσουμε τη  
VHDL 2008 τότε μπορούμε να  
χρησιμοποιήσουμε και τα  
`sla`, `sra`.

# VHDL – Τελεστές (operators)

## VHDL'93 Vivado 2022.1

### **std\_logic\_vector**

```
x<=a sll 2;
```

```
y<=a srl 2;
```

-----

```
q<=a rol 2;
```

```
u<=a ror 2;
```

### **signed/unsigned**

```
x<=a sll 2;
```

```
y<=a srl 2;
```

-----

```
z<=a sla 2;
```

```
w<=a sra 2;
```

```
r<=shift_left(a,2);
```

```
t<=shift_right(a,2);
```

-----

```
q<=a rol 2;
```

```
u<=a ror 2;
```

```
i<=rotate_left(a,2);
```

```
o<=rotate_right(a,2)
```

# VHDL – Τελεστές (operators)

## Signed: Πολλαπλασιασμός

- Πολλαπλασιασμός με  $2^k$ 
  - Αριστερή λογική ολίσθηση (όπως για απρόσημους)
- Διαίρεση με  $2^k$ 
  - Δεξιά αριθμητική ολίσθηση
  - Απόρριψη των  $k$  λιγότερο σημαντικών bit, και εισαγωγή  $k$  αντιγράφων του bit προσήμου στο περισσότερο σημαντικό άκρο
  - π.χ.,  $s = "11110011" \text{ -- } -13$   
 $\text{shift\_right}(s, 2) = "11111100" \text{ -- } -13 / 2^2$

Το πρόσημο πρέπει να παραμείνει

# VHDL – Τελεστές (operators)

## Προτεραιότητα


	Τελεστής	Σημασία
Υψηλότερη	not	NOT
	* / mod rem	MUL, DIV, MOD, REM
	+ -	PLUS, MINUS
	rol ror srl sll	Περιστροφή, λογική ολίσθηση
	< <= > >=	Σχετική σύγκριση
	= /=	Σύγκριση ισότητας
Χαμηλότερη	and or nand nor xor xnor	Λογικές πράξεις (εκτελούνται από αριστερά προς τα δεξιά)



# VHDL – Τύποι σημάτων

## Μετατροπές

### Numeric Std Conversions

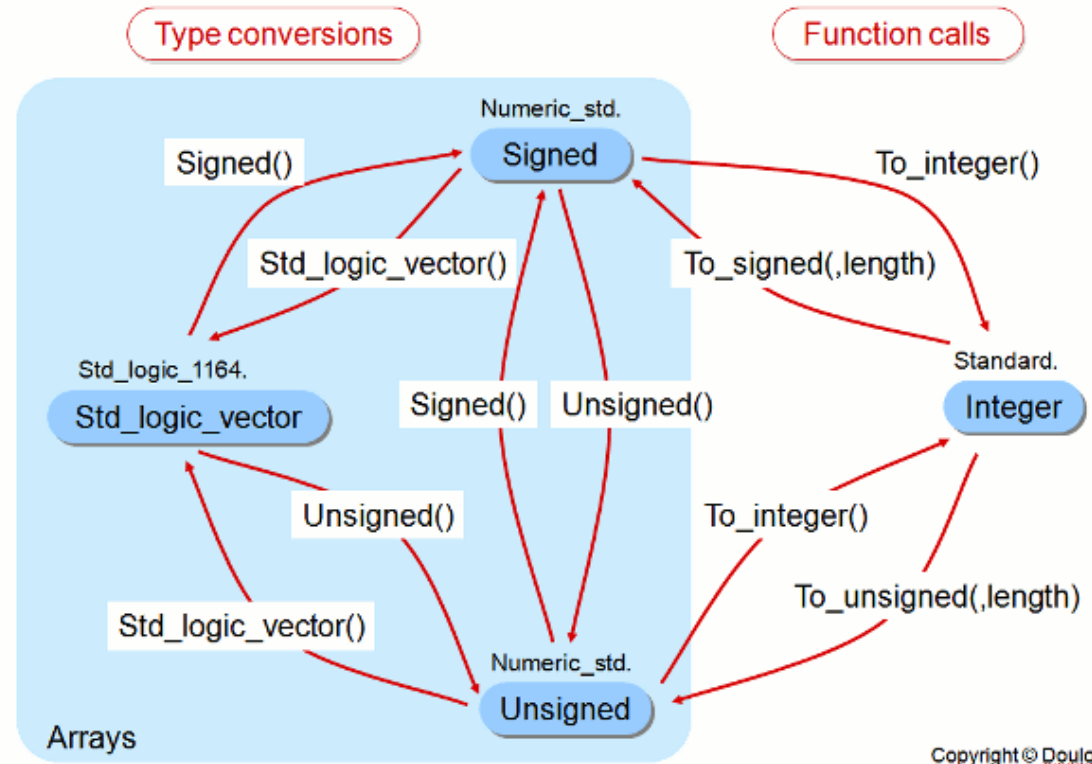

# VHDL – Τελεστές (operators)

Μπορείτε να διαβάσετε και:

<https://www.nandland.com/vhdl/examples/example-shifts.html>

Μπορείτε να δείτε επίσης και τη συμπεριφορά τους σε bit\_vector:

[https://hdlworks.com/hdl\\_corner/vhdl\\_ref/VHDLContents/BitVector.htm](https://hdlworks.com/hdl_corner/vhdl_ref/VHDLContents/BitVector.htm)

Συνοπτικός οδηγός VHDL

<https://www.ics.uci.edu/~jmoorkan/vhdlref/vhdl.html>

Για διαφορές mod/rem:

<https://stackoverflow.com/questions/25848879/difference-between-mod-and-rem-operators-in-vhdl>

# VHDL – Conditional assignment

## Example 1

Ένα σύστημα δέχεται στην είσοδο το σήμα a των 2 bit και στην έξοδο υπάρχει το σήμα b των 3 bit που αντιστοιχεί στη μετάδοση του σήματος a με επιπλέον bit άρτιας ισοτιμίας ( $b = \text{parity\_bit} \& a$ ).

# VHDL – Conditional assignment (Dataflow)

## Example 2: With Select

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;USE ieee.numeric_std.ALL;
```

```
entity testing is  
port (a : in std_logic_vector(1 downto 0);  
      b : out std_logic_vector(2 downto 0)  
);  
end entity testing;
```

```
architecture Dataflow of testing is
```

```
begin
```

```
with a select  
b<="000" when "00",  
  "101" when "01",  
  "110" when "10",  
  "011" when "11",  
  "000" when others;
```

```
end architecture Dataflow ;
```

Λογική Συνθήκη

Ανάθεση με επιλογή  
(διακριτές τιμές συγκεκριμένου σήματος)

Μία εντολή: Ανάθεση τιμής σε ένα σήμα

Πρέπει να  
ελέγχω ΟΛΕΣ  
τις τιμές

# VHDL – Conditional assignment (Behavioral)

## Example 2: Case

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;USE ieee.numeric_std.ALL;
```

```
entity testing is  
port (a : in std_logic_vector(1 downto 0);  
      b : out std_logic_vector(2 downto 0)  
);  
end entity testing;
```

```
architecture Behavioral of testing is
```

```
begin
```

```
test: process (a) is
```

```
begin
```

```
case a is  
when "00" => b<="000";  
when "01" => b<="101";  
when "10" => b<="110";  
when "11" => b<="011";  
when others => b<="000";  
end case;  
end process test;  
end architecture Behavioral;
```

Μπορεί και πολλαπλές εντολές  
ανά περίπτωση (when)

case  
Διακριτές τιμές

# VHDL –Selected & Conditional assignment

## Example 2

Σε ένα Computer Room υπάρχουν 3 κλιματιστικά και ένας αισθητήρας θερμοκρασίας (θερμόμετρο). Εάν το θερμόμετρο δείξει θερμοκρασία κάτω των 25 βαθμών τότε δεν λειτουργεί το κλιματιστικό. Αν η θερμοκρασία είναι μέχρι 30 βαθμούς λειτουργεί το 1ο. Αν η θερμοκρασία είναι μέχρι 45 βαθμούς λειτουργεί και το 2ο. Εάν είναι πάνω από 45 λειτουργεί και το 3ο. Θεωρείστε ότι η σειρά λειτουργίας των κλιματιστικών είναι σαφώς ορισμένη και δεν μας απασχολεί για το πρόβλημά μας. Είσοδος του συστήματος το σήμα temperature και έξοδος το σήμα action (έχει 4 δυνατές τιμές).

# VHDL – Selected assignment (Dataflow)

## Example 2: When

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;USE ieee.numeric_std.ALL;
```

```
entity testing is  
port (temperature: in std_logic_vector(5 downto 0);  
      action      : out std_logic_vector(1 downto 0)  
);  
end entity testing;
```

```
architecture Dataflow of testing is  
signal temp :unsigned(5 downto 0);  
begin
```

```
temp<= unsigned(temperature);  
action<="00" when temp<25 else  
  "01" when (temp>=25 and temp<30) else  
  "10" when (temp>=30 and temp<45) else  
  "11";
```

```
end architecture Dataflow ;
```

max=2<sup>5</sup>-1=63

action:

00: Δεν δουλεύει τίποτα

01: Δουλεύει 1 AC

10: Δουλεύουν 2 AC

11: Δουλεύουν και τα 3 AC

Λογική Συνθήκη

Μία εντολή: Ανάθεση τιμής σε ένα σήμα

# VHDL – Conditional assignment (Behavioral)

## Example 2: If

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;USE ieee.numeric_std.ALL;
```

```
entity testing is  
port (temperature: in std_logic_vector(5 downto 0);  
      action      : out std_logic_vector(1 downto 0)  
);  
end entity testing;
```

```
architecture Behavioral of testing is  
signal temp :unsigned(5 downto 0);
```

```
begin  
temp<= unsigned(temperature);
```

```
action_temp: process(temp) is  
begin
```

```
if (temp<25) then  
action<="00";
```

```
elsif (temp<30) then  
action<="01";
```

```
elsif (temp<45) then  
action<="10";
```

```
else  
action<="11";
```

```
end if;  
end process action_temp;
```

```
end architecture Behavioral;
```

Μπορεί και πολλαπλές εντολές ανά περίπτωση (if/elsif/else)

if, elsif, else  
Μόνο μέσα σε process

Πρέπει να ελέγξω ΟΛΕΣ τις τιμές



# VHDL – Selected assignment (Dataflow)

## Example 2: With Select

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;USE ieee.numeric_std.ALL;
```

```
entity testing is  
port (a      : in std_logic_vector(4 downto 0);  
      bcd    : out std_logic_vector(3 downto 0)  
);  
end entity testing;
```

```
architecture Dataflow of testing is
```

```
signal temp, temp_action :integer;
```

```
begin
```

```
temp<= to_integer(unsigned(temperature));  
temp_action<=0 when temp<25 else  
1 when (temp>=25 and temp<30) else  
2 when (temp>=30 and temp<45) else  
3;
```

Λογική Συνθήκη

Ανάθεση με επιλογή  
(διακριτές τιμές συγκεκριμένου σήματος)

Μία εντολή: Ανάθεση τιμής σε ένα σήμα

```
with temp_action select  
action<="00" when 0,  
"01" when 1,  
"10" when 2,  
"11" when 3,  
"00" when others;
```

Πρέπει να  
ελέγγω ΟΛΕΣ  
τις τιμές

```
end architecture Dataflow ;
```

# VHDL – Conditional assignment (Behavioral)

## Example 2: Case

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;USE ieee.numeric_std.ALL;
```

```
entity testing is  
port (temperature: in std_logic_vector(5 downto 0);  
      action      : out std_logic_vector(1 downto 0)  
);  
end entity testing;
```

```
architecture Behavioral of testing is  
signal temp :integer;
```

**Μπορεί και πολλαπλές εντολές  
ανά περίπτωση (when)**

```
begin  
temp<= to_integer(unsigned(temperature));
```

```
action_temp: process(temp) is  
begin  
if (temp<25) then      temp_action<=0;  
elsif (temp<30) then  temp_action<=1;  
elsif (temp<45) then  temp_action<=2;  
else                   temp_action<=3;  
end if;
```


```
case temp_action is  
  when 0 => action<="00";  
  when 1 => action<="01";  
  when 2 => action<="10";  
  when 3 => action<="11";  
  when others => action<="00";
```

```
end case;  
end process action_temp;  
end architecture Behavioral;
```

case  
Διακριτές τιμές


# VHDL – Selected assignment

## Example 2: RTL Analysis

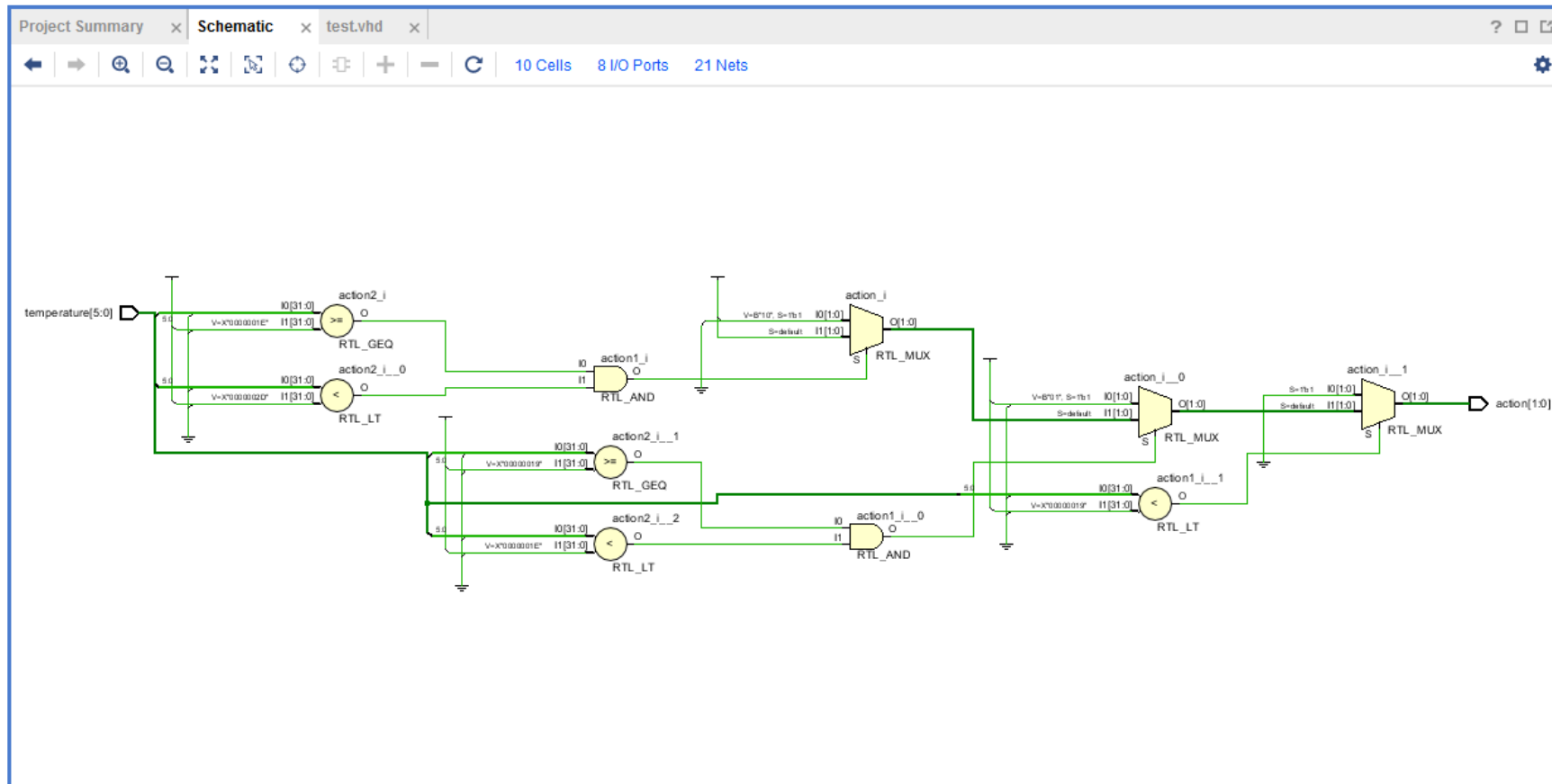


# VHDL – Conditional assignment

## Example 2: RTL Analysis

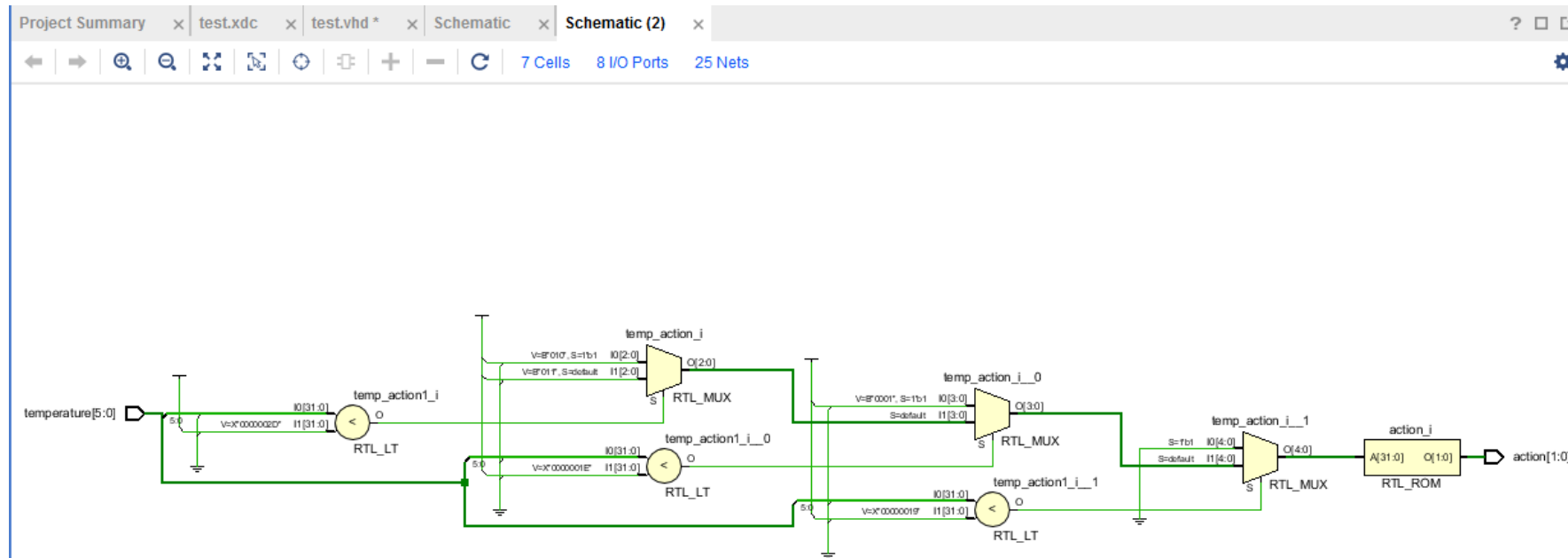

# VHDL – Selected & Conditional assignment

## Example 2: Synthesis

 

# VHDL – Selected & Conditional assignment


## Synthesis

1. signal <= value when condition else ...
  2. with signal\_1 select  
signal\_2<=value when (discrete signal\_1 value),  
...
  3. If condition then action;elsif ... else end if
  4. case signal is  
when value => assignment (discrete signal value),  
...
- Και στις 2 περιπτώσεις είμαστε απευθείας στο σώμα της αρχιτεκτονικής και η εντολή αφορά απόδοσης τιμής σε ένα συγκεκριμένο σήμα
- Και στις 2 περιπτώσεις είμαστε στο σώμα process (ή procedure) και αφορά την εκτέλεση μίας η περισσότερων εντολών ανάλογα τη συνθήκη, και μπορεί να αφορά πάνω από ένα σήματα.

[http://www.pldworld.com/\\_hdl/2/\\_ref/acc-eda/language\\_overview/concurrent\\_statements/conditional\\_vs\\_\\_selected\\_assignment.htm](http://www.pldworld.com/_hdl/2/_ref/acc-eda/language_overview/concurrent_statements/conditional_vs__selected_assignment.htm)

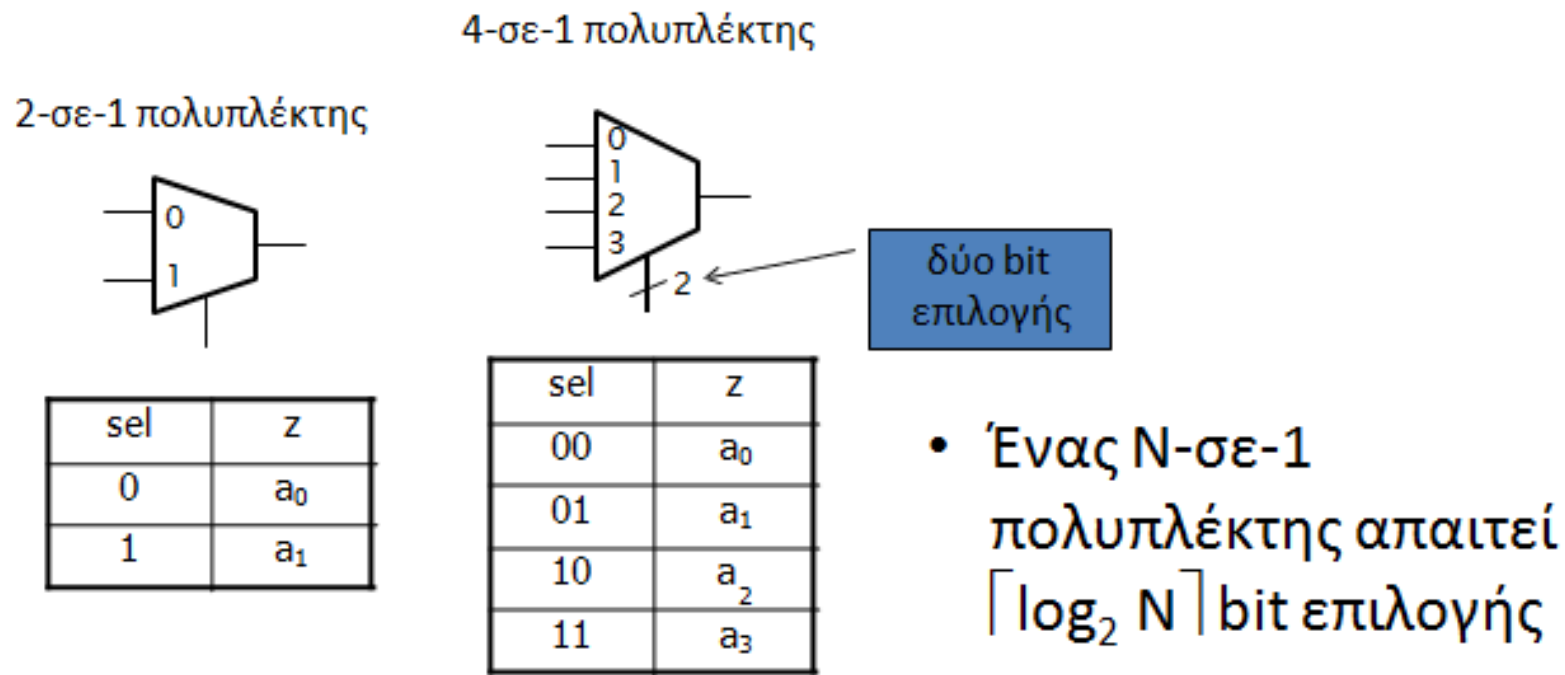
# VHDL – Multiplexer

- Επιλέγει μεταξύ εισόδων δεδομένων με βάση μια είσοδο επιλογής


 
# VHDL – Multiplexer

- Για να επιλέξουμε μεταξύ  $N$  κωδικών λέξεων των  $m$  bit
  - Συνδέουμε παράλληλα  $m$  πολυπλέκτες των  $N$  εισόδων






# VHDL – Multiplexer
 
## Entity (2to1)

```
entity MUX_2_to_1 is
  port (
    A0: in STD_LOGIC;
    A1: in STD_LOGIC;
    S: in STD_LOGIC;
    Y: out STD_LOGIC);
end MUX_2_to_1;
```



# VHDL – Multiplexer

## Architecture (2to1 - behavioral)

### Περιγραφή συμπεριφοράς

```
architecture BEHAVIORAL of MUX_2_to_1 is
begin
  process (A0, A1, S)
  begin
    if (S = '0') then
      Y <= A0;
    else
      Y <= A1;
    end if;
  end process;
end BEHAVIORAL;
```

**y<=A0 when s='0' else A1;**


Στη λίστα ευαισθησίας συμπεριλαμβάνονται όλες οι είσοδοι του συνδυαστικού κυκλώματος

# VHDL – Multiplexer


## Architecture (2to1 - behavioral)

Η αρχιτεκτονική του πολυπλέκτη 2 σε 1 στη VHDL  
Περιγραφή συμπεριφοράς

- Σχηματικό διάγραμμα RTL

 

- Σχηματικό διάγραμμα σε τεχνολογία FPGA

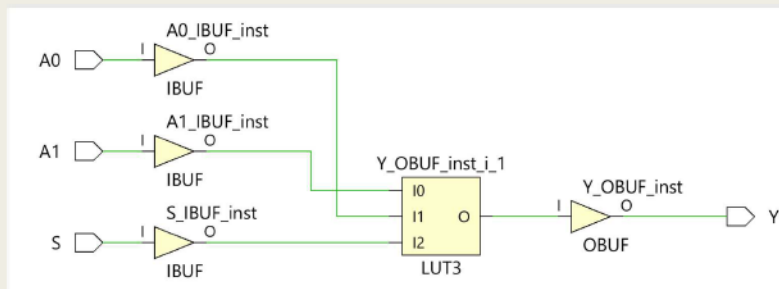


# VHDL – Multiplexer
 
## Υλοποίηση If

- Υλοποίηση εντολής IF με τη χρήση πολυπλεκτών 2 σε 1


```
if c1 then
  s1;
elsif c2 then
  s2;
else
  s3;
end if;
```




# VHDL – Multiplexer

## Entity (4to1)

```
entity MUX_4_to_1 is
  port (
    A0: in STD_LOGIC;
    A1: in STD_LOGIC;
    A2: in STD_LOGIC;
    A3: in STD_LOGIC;
    S0: in STD_LOGIC;
    S1: in STD_LOGIC;
    Y: out STD_LOGIC);
end MUX_4_to_1;
```

 

 Λύση 1: Υλοποίηση με πολυπλέκτες 2 σε 1 σε δομή αλυσίδας



# VHDL – Multiplexer

## Architecture (4to1)

Η αρχιτεκτονική του πολυπλέκτη 4 σε 1 στη VHDL  
Περιγραφή συμπεριφοράς – Λύση 1

```
architecture BEHAVIORAL of MUX_4_to_1 is
begin
  process (A0, A1, A2, A3, S0, S1)
  begin
    if (S1 = '0' and S0 = '0') then Y <= A0;
    elsif (S1 = '0' and S0 = '1') then Y <= A1;
    elsif (S1 = '1' and S0 = '0') then Y <= A2;
    else Y <= A3;
    end if;
  end process;
end BEHAVIORAL;
```

Στη λίστα ευαισθησίας συμπεριλαμβάνονται όλες  
οι είσοδοι του συνδυαστικού κυκλώματος



# VHDL – Multiplexer

## Entity (4to1)

Η οντότητα του πολυπλέκτη 4 σε 1 στη VHDL

```
entity MUX_4_to_1 is
  port (
    A0: in STD_LOGIC;
    A1: in STD_LOGIC;
    A2: in STD_LOGIC;
    A3: in STD_LOGIC;
    S0: in STD_LOGIC;
    S1: in STD_LOGIC;
    Y: out STD_LOGIC);
end MUX_4_to_1;
```

  Λύση 2: Υλοποίηση με  
πολυπλέκτες 2 σε 1  
σε δομή δένδρου



# VHDL – Multiplexer

## Architecture (4to1)

Η αρχιτεκτονική του πολυπλέκτη 4 σε 1 στη VHDL  
Περιγραφή συμπεριφοράς – Λύση 2

```
architecture BEHAVIORAL of MUX_4_to_1 is
begin
  process (A0, A1, A2, A3, S0, S1)
  begin
    if (S1 = '0') then
      if (S0 = '0') then Y <= A0;
      else Y <= A1;
      end if;
    else
      if (S0 = '0') then Y <= A2;
      else Y <= A3;
      end if;
    end if;
  end process;
end BEHAVIORAL;
```

Στη λίστα ευαισθησίας συμπεριλαμβάνονται όλες  
οι είσοδοι του συνδυαστικού κυκλώματος



# VHDL - Περίληψη

- Τύπος Signed
- Άλλοι τύπο σημάτων
- Τελεστές
- Ολισθήσεις
- Selected Assignment
- Conditional Statements
- Διαβάζετε τις παραγράφους 2.4, 3.2 (θεωρία και VHDL) από Ashenden και 2.7, 2.8, 4.2.4, 4.2.6, 4.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 (ΟΧΙ το κομμάτι της VERILOG) από το βιβλίο των Harris.